

# 电子电路与系统基础I

习题课第十二讲


负反馈放大器分析

李国林

清华大学电子工程系


# 第10次作业

## 作业6 负反馈

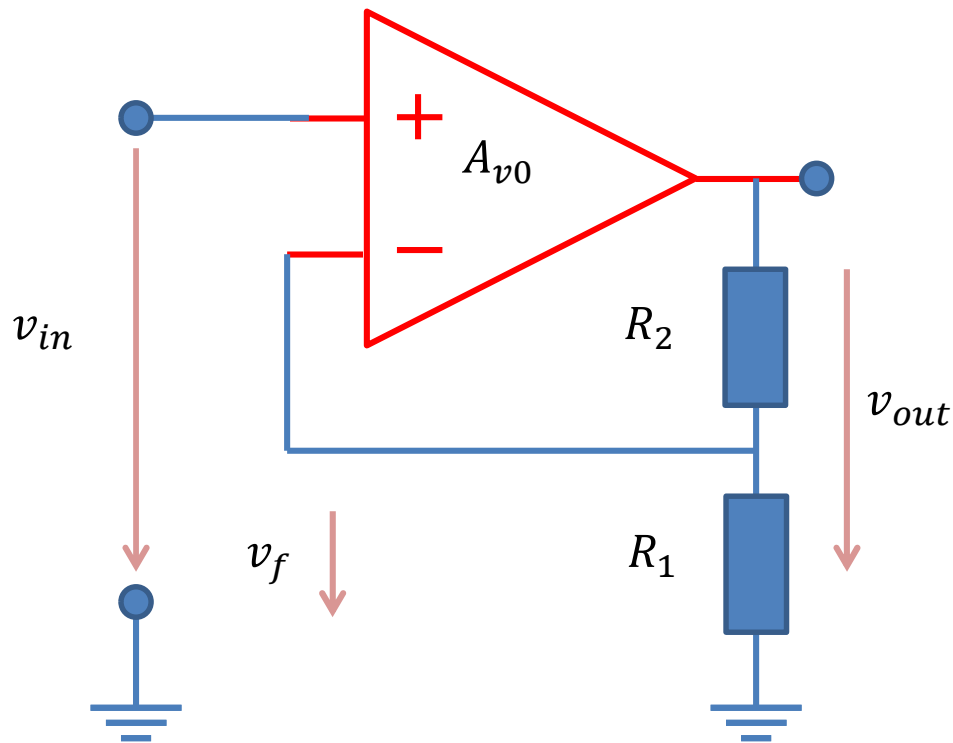

- 附加题：说明这是一个串并负反馈连接方式，故而形成的是接近理想的压控压源


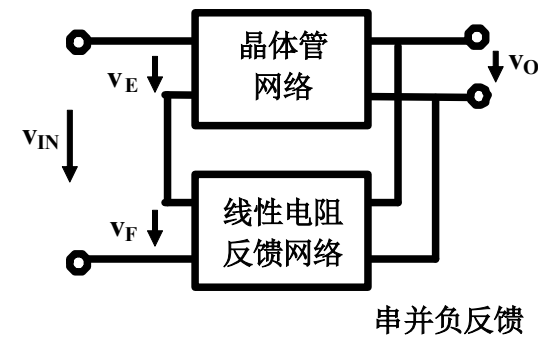
- 给出两个网络的二端口网络参量
- 串并连接 $h$ 相加
- $h$ 求逆得 $g$ 
  - 接近理想压控压源; $g_{11}, g_{22}, g_{12} \rightarrow 0$
  - $g_{21}$ 由反馈网络决定



# 串并连接关系

放大输入点和反  
馈输出点不是  
一个点，是为串联


放大输出点和反  
馈输入点是一个点，  
是为并联

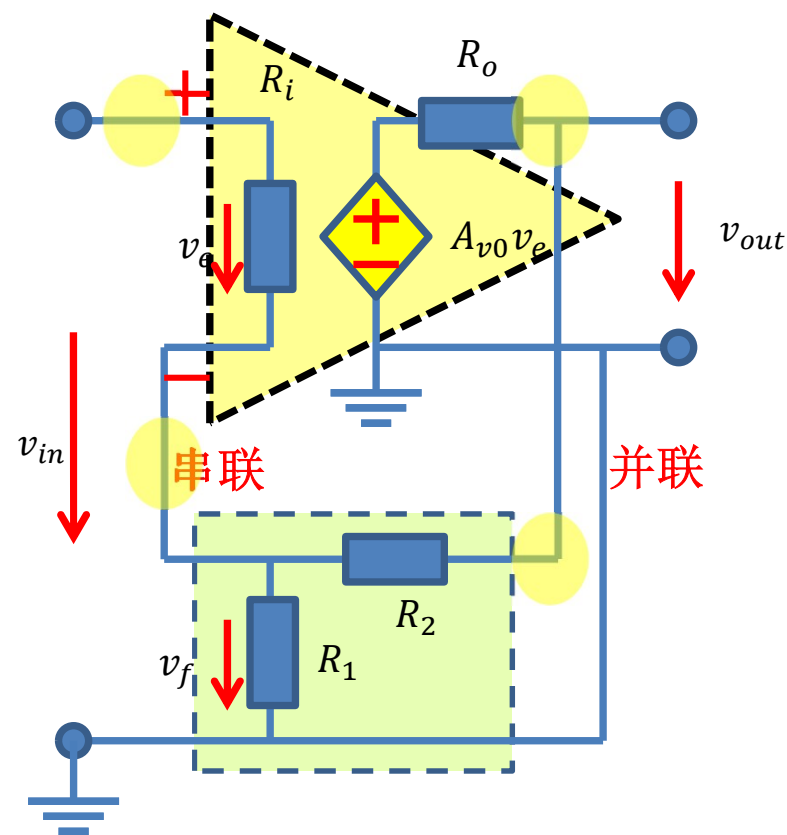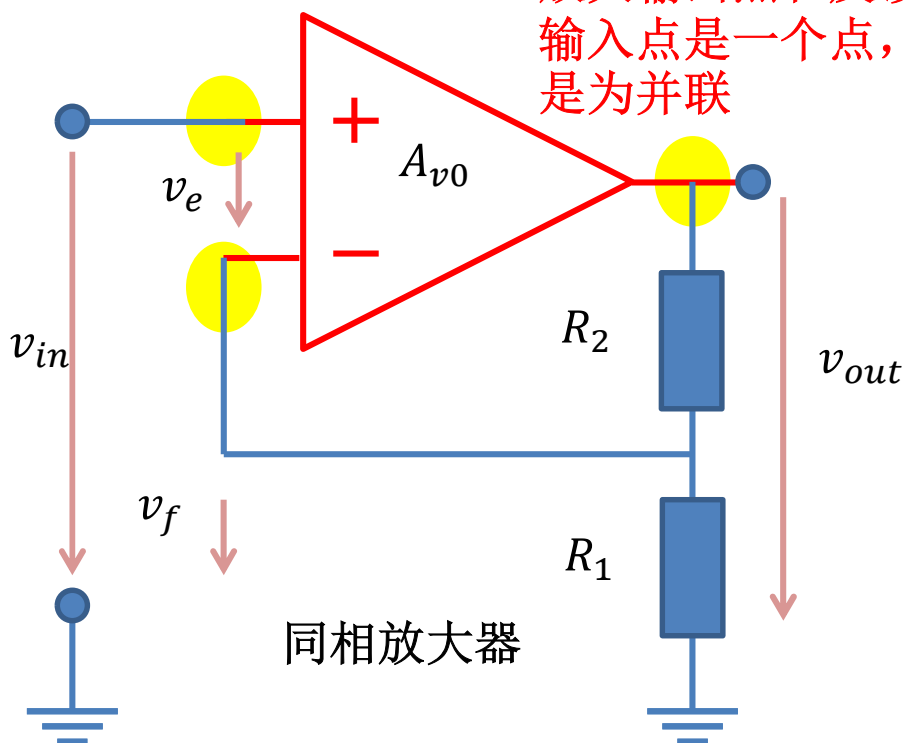

# 串并连接h参数

$$\mathbf{g}_A = \begin{bmatrix} G_i & 0 \\ A_{v0} & R_o \end{bmatrix}$$

电压放大器  
最适参量g矩阵

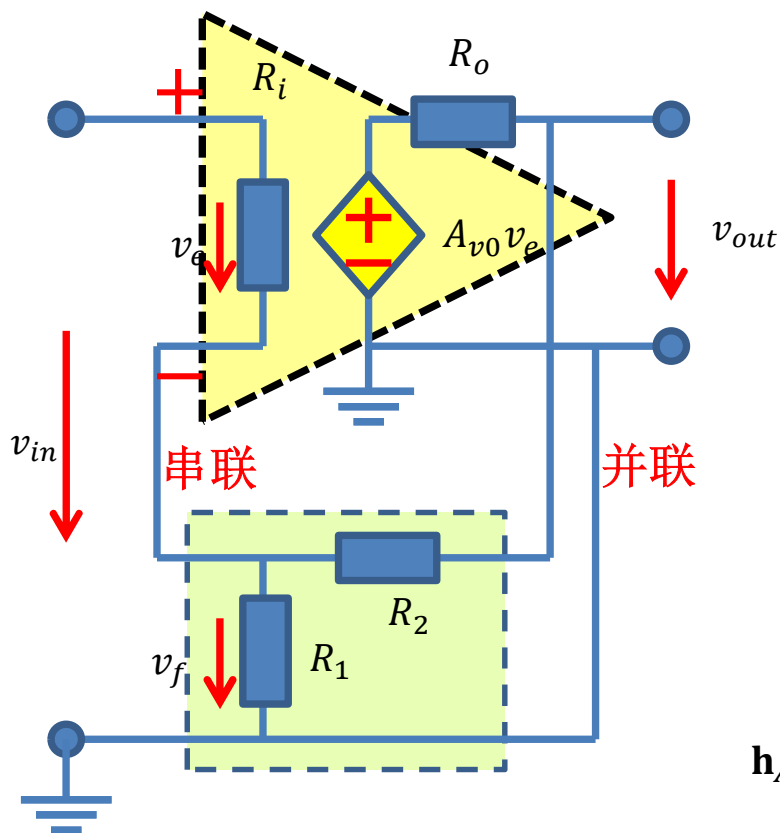

$$\mathbf{h}_A = \mathbf{g}_A^{-1} = \begin{bmatrix} R_i & 0 \\ -A_{v0}R_iG_o & G_o \end{bmatrix}$$

串并连接h相加

$$\mathbf{h}_R = \begin{bmatrix} \frac{R_1R_2}{R_1 + R_2} & \frac{R_1}{R_1 + R_2} \\ -\frac{R_1}{R_1 + R_2} & \frac{1}{R_1 + R_2} \end{bmatrix}$$

$$\mathbf{h}_{AF} = \mathbf{h}_A + \mathbf{h}_R = \begin{bmatrix} R_i + \frac{R_1R_2}{R_1 + R_2} & \frac{R_1}{R_1 + R_2} \\ -A_{v0}R_iG_o - \frac{R_1}{R_1 + R_2} & G_o + \frac{1}{R_1 + R_2} \end{bmatrix}$$




# 开环放大与理想反馈的分解

$$\begin{aligned}\mathbf{h}_{AF} = \mathbf{h}_A + \mathbf{h}_R &= \begin{bmatrix} R_i + \frac{R_1 R_2}{R_1 + R_2} & \frac{R_1}{R_1 + R_2} \\ -A_{v0} R_i G_o - \frac{R_1}{R_1 + R_2} & G_o + \frac{1}{R_1 + R_2} \end{bmatrix} \\ &= \begin{bmatrix} R_i + \frac{R_1 R_2}{R_1 + R_2} & 0 \\ -A_{v0} R_i G_o - \frac{R_1}{R_1 + R_2} & G_o + \frac{1}{R_1 + R_2} \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 0 & \frac{R_1}{R_1 + R_2} \\ 0 & 0 \end{bmatrix} \\ &= \begin{bmatrix} r_{in} & 0 \\ -A_{v0} r_{in} g_{out} & g_{out} \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 0 & F_v \\ 0 & 0 \end{bmatrix} = \mathbf{h}_{A0} + \mathbf{h}_F\end{aligned}$$


开环放大器

理想反馈网络

# 开环放大与理想反馈的分解 电路模型

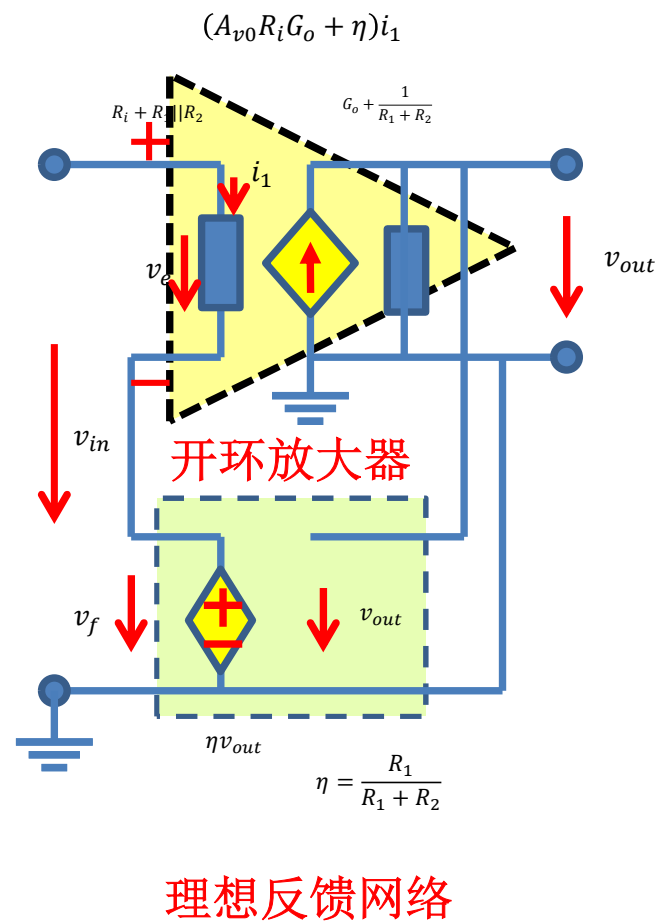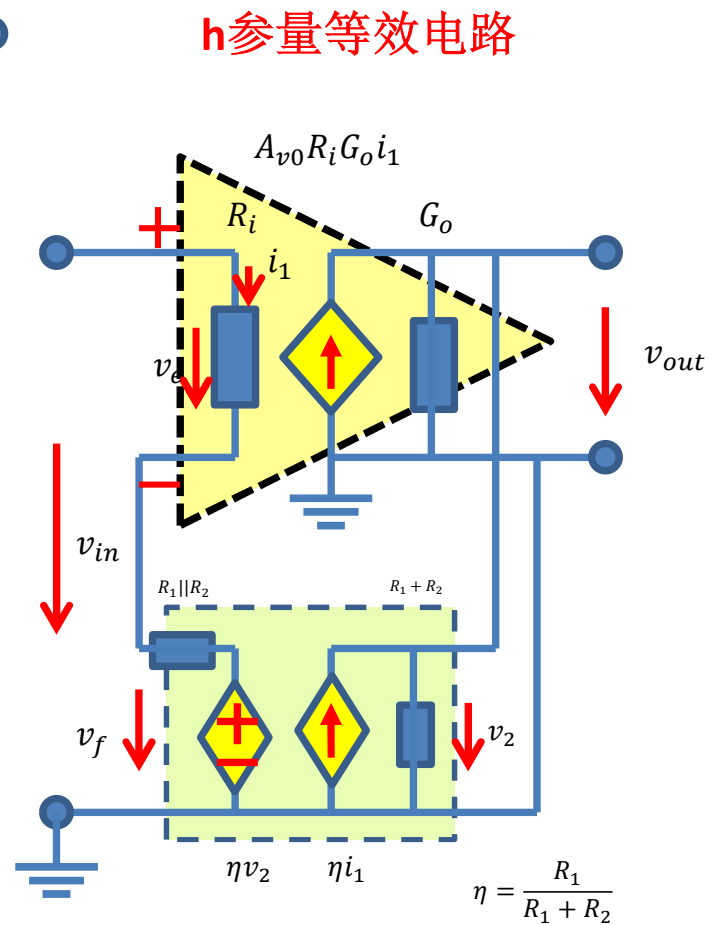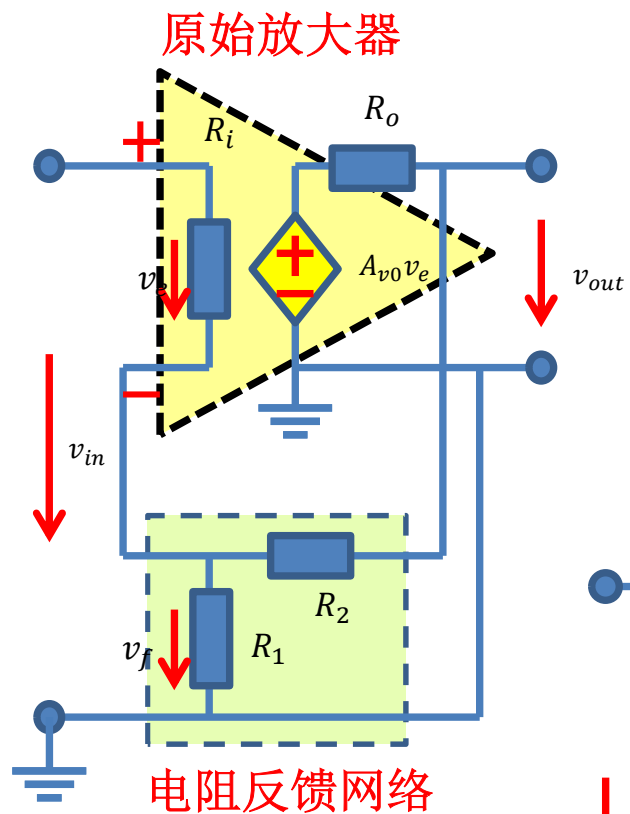

# 开环与闭环

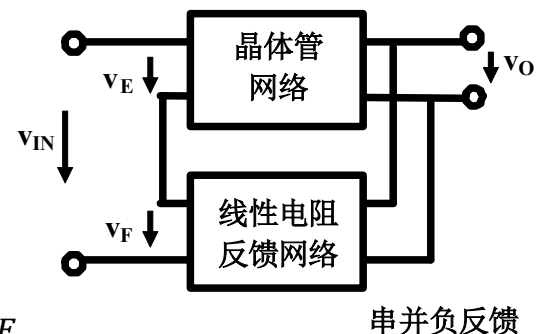

$$\mathbf{h}_{AF} = \mathbf{h}_A + \mathbf{h}_R = \begin{bmatrix} r_{in} & 0 \\ -A_{vo}r_{in}g_{out} & g_{out} \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 0 & F_v \\ 0 & 0 \end{bmatrix} = \mathbf{h}_{Ao} + \mathbf{h}_F$$

**串并连接**：检测输出电压，形成反馈电压，从输入电压扣除反馈电压形成误差电压，作用到开环放大器后，稳定输出电压：**形成压控压源**：电压放大 $g$ 最宜


$$\mathbf{g}_{Ao} = \mathbf{h}_{Ao}^{-1} = \begin{bmatrix} g_{in} & 0 \\ A_{vo} & r_{out} \end{bmatrix}$$

**开环放大器**：输入电阻 $r_{in}$ ，输出电阻 $r_{out}$ ，电压增益 $A_{vo}$

$$\mathbf{g}_{AF} = \mathbf{h}_{AF}^{-1} = \frac{1}{1 + A_{vo}F_v} \begin{bmatrix} g_{in} & -F_v g_{in} r_{out} \\ A_{vo} & r_{out} \end{bmatrix} \stackrel{\text{满足单向化条件}}{\approx} \frac{1}{1 + A_{vo}F_v} \begin{bmatrix} g_{in} & 0 \\ A_{vo} & r_{out} \end{bmatrix} = \frac{1}{1 + A_{vo}F_v} \mathbf{g}_{Ao}$$

**闭环放大器**：输入电阻 $r_{inf}$ 增加，输出电阻 $r_{outf}$ 减小，电压增益 $A_{vf}$ 减小

# 单向化条件

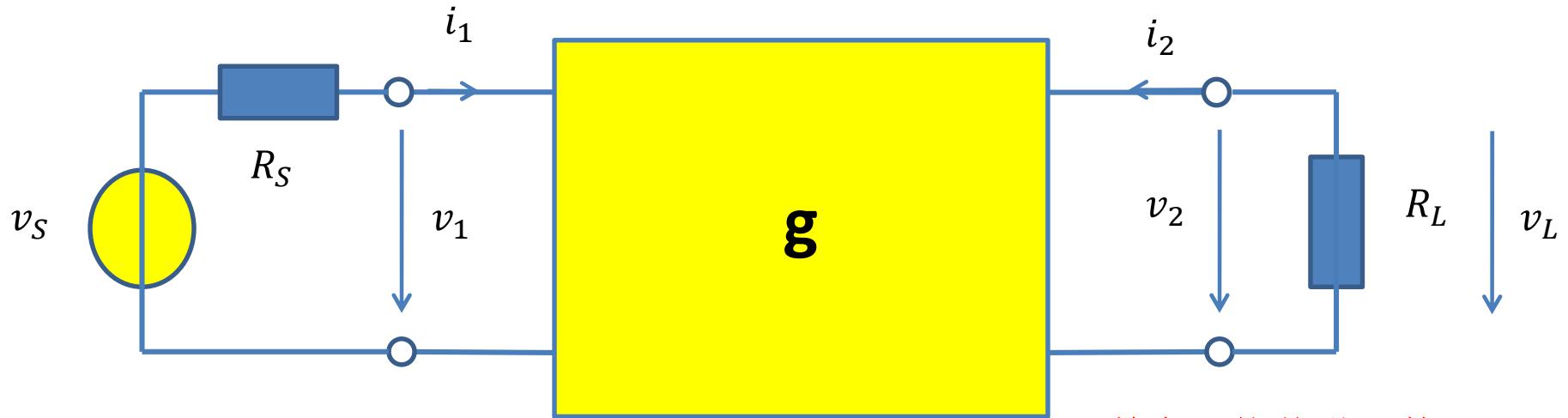

双向网络传递函数

单向网络传递函数

$$H = \frac{v_L}{v_S} = \frac{g_{21} G_S R_L}{(g_{11} + G_S)(g_{22} + R_L) - g_{21} g_{12}} \approx \frac{R_L}{g_{22} + R_L} g_{21} \frac{G_S}{g_{11} + G_S}$$

输出回路  
分压系数  
输入回路  
本征分压系数  
电压传递

$$|g_{21} g_{12}| \ll |(g_{11} + G_S)(g_{22} + R_L)|$$

单向化处理条件




# 闭环放大器视为单向网络的条件

$$\mathbf{g}_{AF} = \mathbf{h}_{AF}^{-1} = \frac{1}{1 + A_{v0}F_v} \begin{bmatrix} g_{in} & -F_v g_{in} r_{out} \\ A_{v0} & r_{out} \end{bmatrix} \approx \frac{1}{1 + A_{v0}F_v} \begin{bmatrix} g_{in} & 0 \\ A_{v0} & r_{out} \end{bmatrix} = \frac{1}{1 + A_{v0}F_v} \mathbf{g}_{A0}$$



$$|g_{21}g_{12}| \ll |(g_{11} + G_S)(g_{22} + R_L)|$$
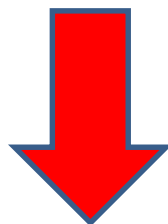
$$\frac{A_{v0}}{1 + A_{v0}F_v} \frac{F_v g_{in} r_{out}}{1 + A_{v0}F_v} \ll \left( \frac{g_{in}}{1 + A_{v0}F_v} + G_S \right) \left( \frac{r_{out}}{1 + A_{v0}F_v} + R_L \right)$$



$$A_{v0}F_v g_{in} r_{out} \ll (g_{in} + (1 + A_{v0}F_v)G_S) (r_{out} + (1 + A_{v0}F_v)R_L)$$

$$A_{v0}F_v g_{in} r_{out} \ll g_{in} r_{out} + (1 + A_{v0}F_v)R_L g_{in} + (1 + A_{v0}F_v)G_S r_{out} + (1 + A_{v0}F_v)G_S (1 + A_{v0}F_v)R_L$$

$$A_{v0}F_v g_{in} r_{out} \ll (1 + A_{v0}F_v)R_L g_{in} \approx A_{v0}F_v R_L g_{in}$$

$$A_{v0}F_v g_{in} r_{out} \ll (1 + A_{v0}F_v)G_S r_{out} \approx A_{v0}F_v G_S r_{out}$$

$$A_{v0}F_v g_{in} r_{out} \ll (1 + A_{v0}F_v)G_S (1 + A_{v0}F_v)R_L \approx A_{v0}F_v A_{v0}F_v G_S R_L$$



$$R_L \gg r_{out}$$

$$R_S \ll r_{in}$$

$$\frac{R_L}{R_S} \gg \frac{1}{A_{v0}F_v} \frac{r_{out}}{r_{in}}$$

# 闭环放大器

满足单向化条件:

$$\mathbf{g}_{AF} \approx \frac{1}{1 + A_{vo}F_v} \begin{bmatrix} g_{in} & 0 \\ A_{vo} & r_{out} \end{bmatrix} = \frac{1}{1 + A_{vo}F_v} \mathbf{g}_{Ao}$$

$$r_{inf} = r_{in}(1 + A_{vo}F_v)$$

$$r_{outf} = \frac{r_{out}}{1 + A_{vo}F_v}$$

$$A_{vof} = \frac{A_{vo}}{1 + A_{vo}F_v} \approx \frac{1}{F_v}$$


深度负反馈条件

$$R_L \gg r_{out}$$


$$R_S \ll r_{in}$$

$$\frac{R_L}{R_S} \gg \frac{1}{A_{vo}F_v} \frac{r_{out}}{r_{in}}$$

三个充分条件太容易满足，只管单向化处理即可

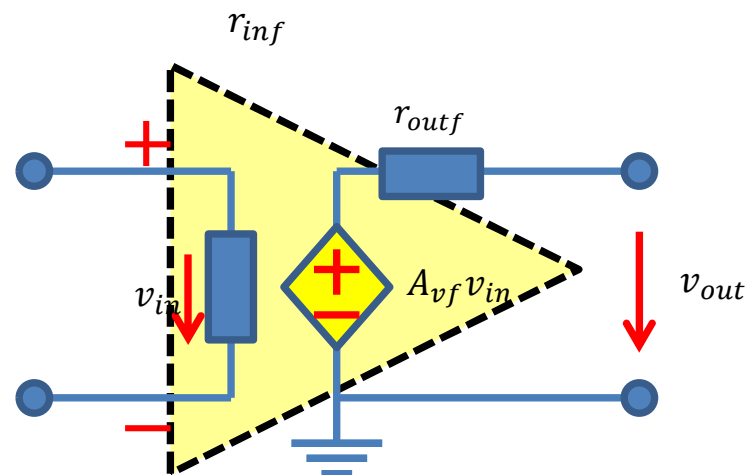

# 数值例

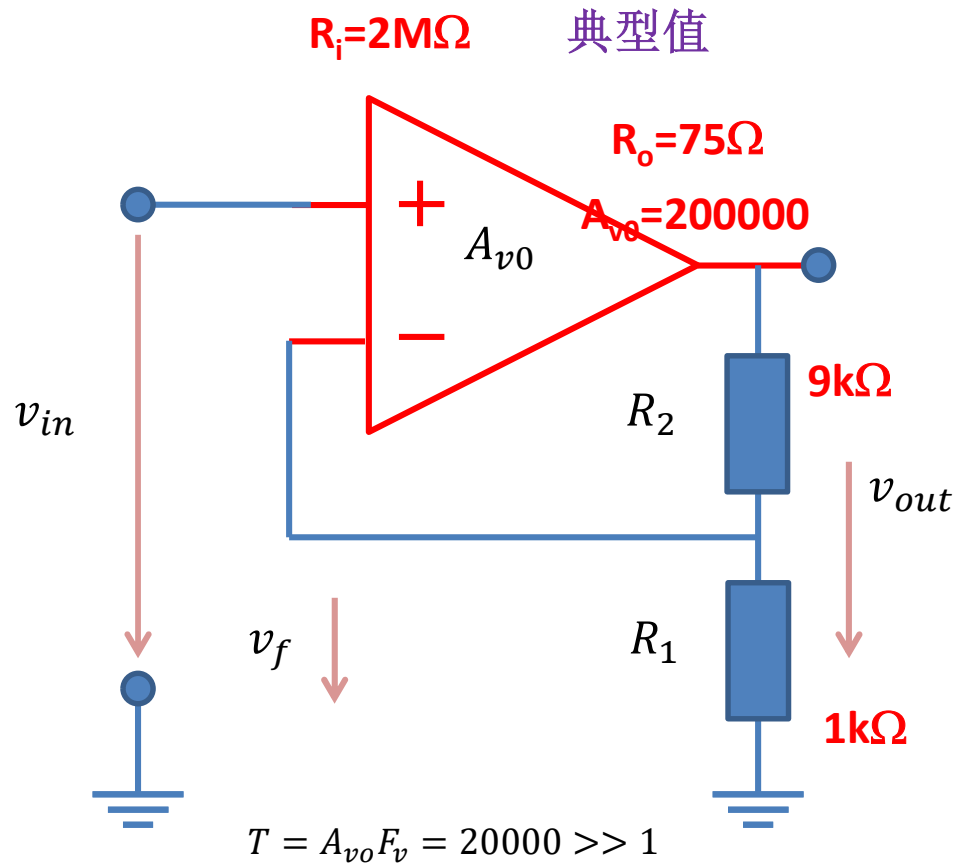

$$\mathbf{h}_A = \begin{bmatrix} R_i & 0 \\ -A_{v0}R_iG_o & G_o \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 2M\Omega & 0 \\ -5.33 \times 10^9 & \frac{0}{75\Omega} \end{bmatrix}$$

$$\mathbf{h}_R = \begin{bmatrix} \frac{R_1R_2}{R_1 + R_2} & \frac{R_1}{R_1 + R_2} \\ -\frac{R_1}{R_1 + R_2} & \frac{1}{R_1 + R_2} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 900\Omega & 0.1 \\ -0.1 & \frac{1}{10k\Omega} \end{bmatrix}$$

$$\mathbf{h}_{AF} = \mathbf{h}_A + \mathbf{h}_R \approx \begin{bmatrix} 2M\Omega & 0.1 \\ -5.33 \times 10^9 & \frac{1}{75\Omega} \end{bmatrix}$$

$$\mathbf{h}_{A0} \approx \mathbf{h}_A$$

运放本身就是电压放大器，反馈网络的负载效应很弱，原始放大器可以直接视为开环放大器，电阻反馈网络只提供理想反馈系数

$$r_{inf} = r_{in}(1 + T) = 40G\Omega$$

$$r_{outf} = \frac{r_{out}}{1 + T} = 0.0037\Omega$$

$$A_{vf} = \frac{A_{v0}}{1 + T} = 9.9995 \approx 10 = \frac{1}{F_v} = 1 + \frac{R_2}{R_1}$$


输入端可视为开路

输出端内阻可视为0

电压增益几乎等于反馈系数的倒数



该电路实现的是接近理想的压控压源，控制系数由反馈网络决定

# 电路操作1

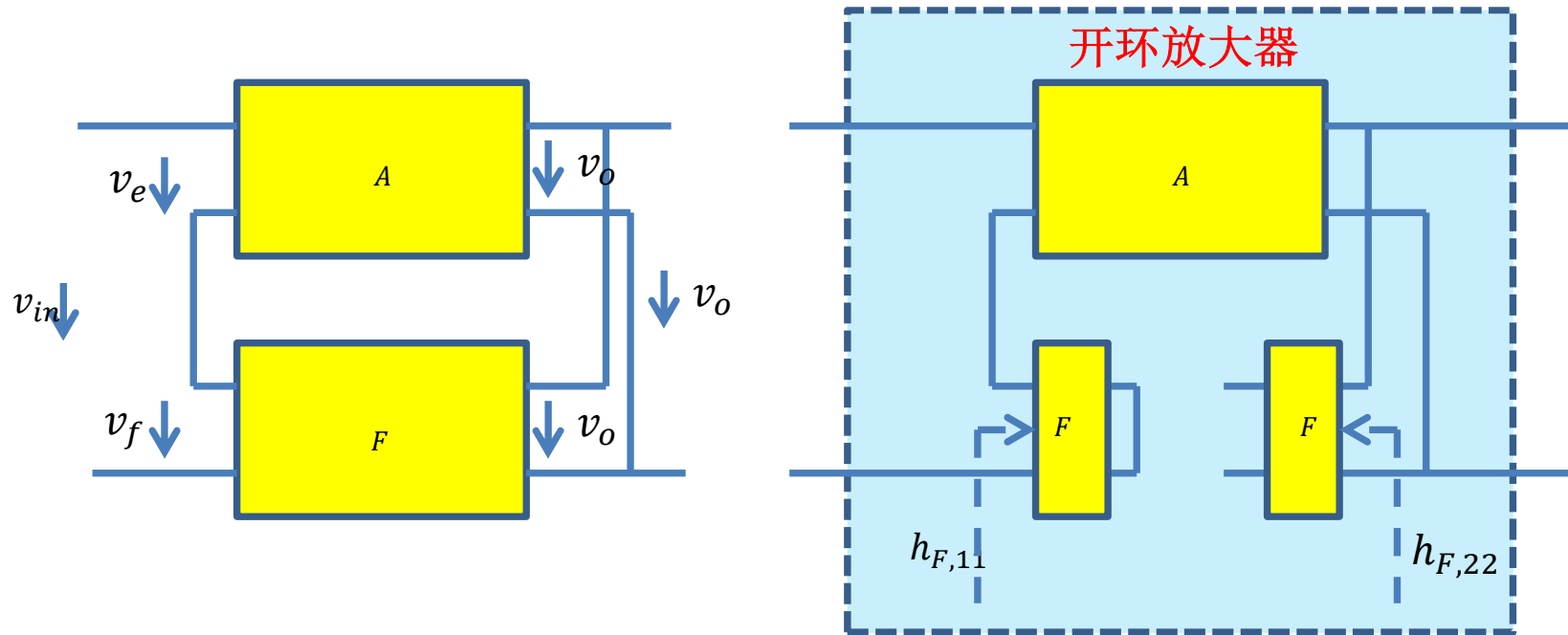

$$\begin{aligned}
 h = h_A + h_F &= \begin{bmatrix} h_{A11} & 0 \\ h_{A21} & h_{A2} \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} h_{F11} & h_{F1} \\ h_{F2} & h_{F22} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} h_{A11} + h_{F11} & 0 \\ h_{A21} + h_{F21} & h_{A22} + h_{F22} \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 0 & h_{F12} \\ 0 & 0 \end{bmatrix} \\
 &= h_{openloop,A} + h_{ideal,F} \approx \begin{bmatrix} h_{A11} + h_{F11} & 0 \\ h_{A21} & h_{A22} + h_{F22} \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 0 & h_{F12} \\ 0 & 0 \end{bmatrix}
 \end{aligned}$$

# 开环放大器

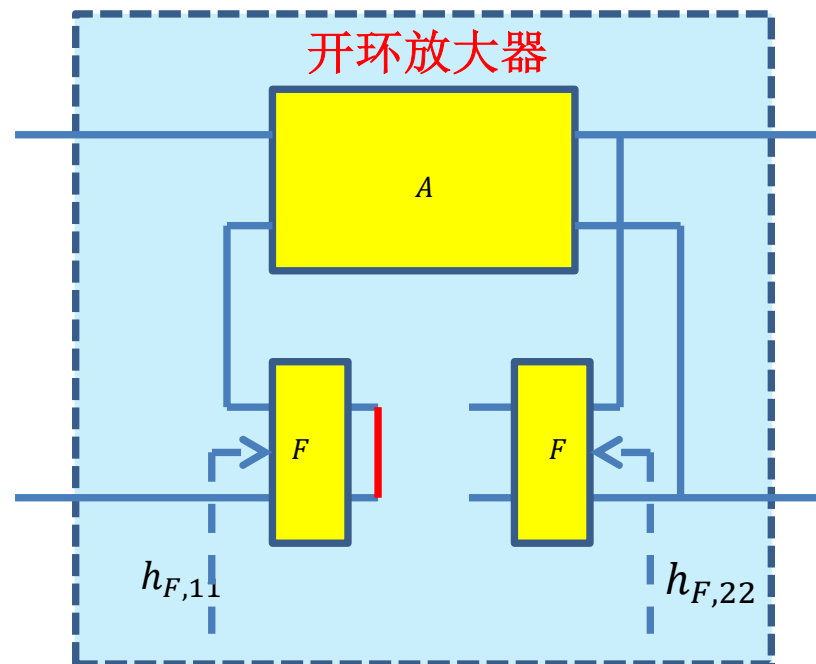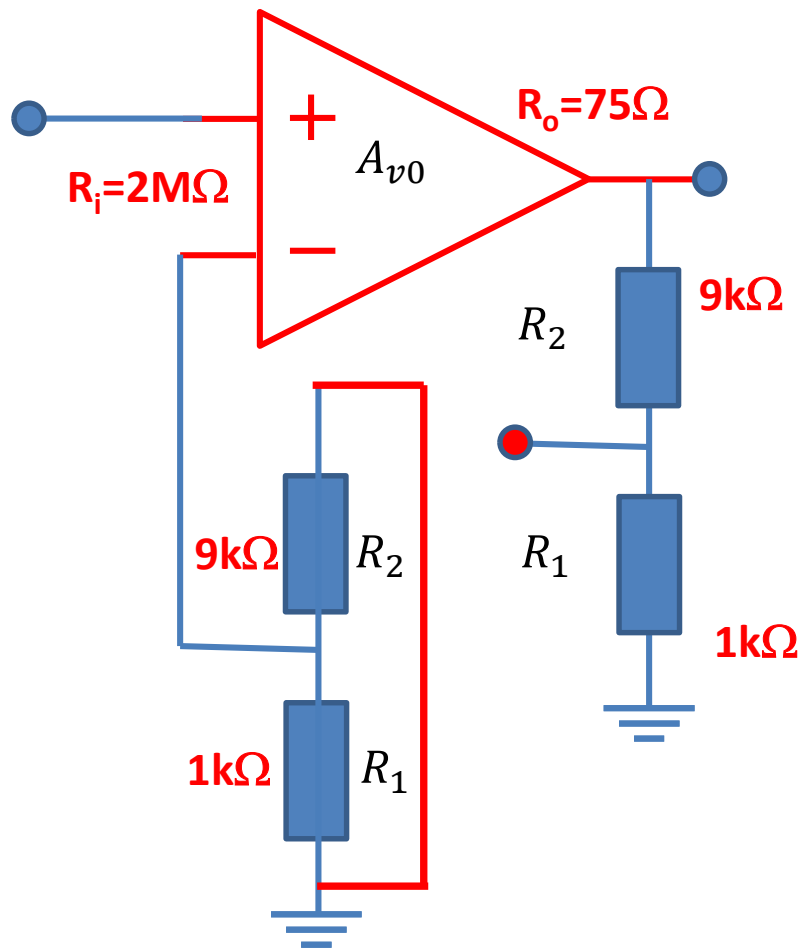

$$r_{in} = r_{in,A} + r_{in,F} = 2M + 900 \approx 2M\Omega$$

$$g_{out} = g_{out,A} + g_{out,F} = \frac{1}{75} + \frac{1}{10k} \approx \frac{1}{75\Omega}$$


负载效应很微弱，开环放大器参量几乎就是原始放大器参量

$$A_{v0} = \frac{r_{out,F}}{r_{out,A} + r_{out,F}} A_{v0,A} \frac{r_{in,A}}{r_{in,A} + r_{in,F}}$$

$$\approx A_{v0,A} = 200000$$
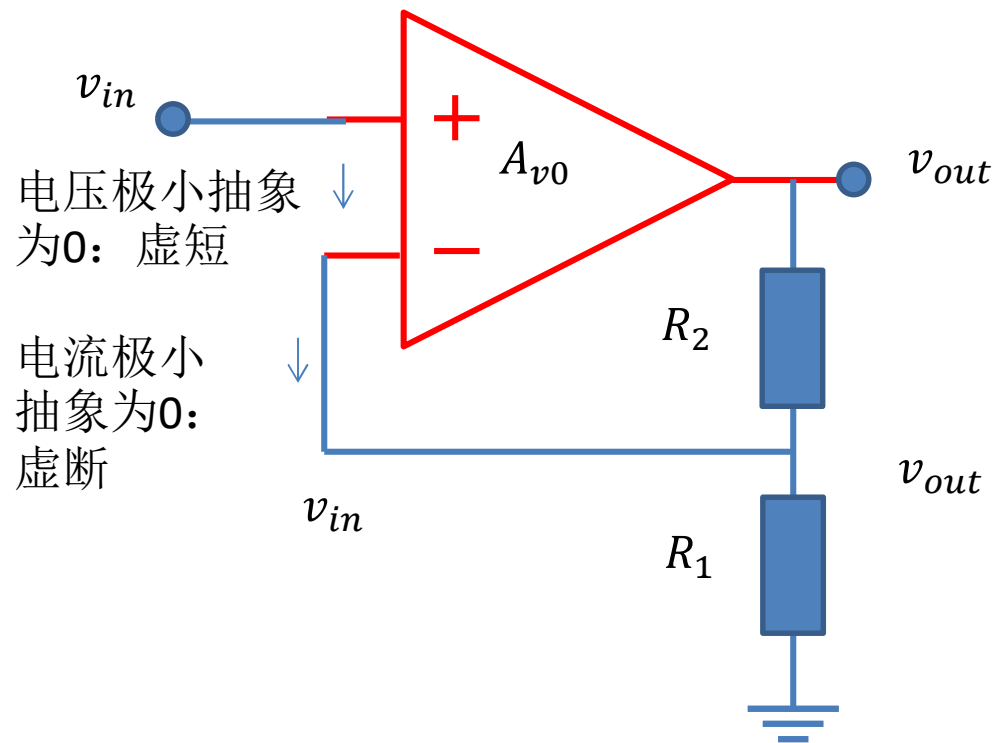
# 电路操作2：虚短虚断

- $T$  实在太大了，无需考虑输入输出阻抗的影响（视其为0或无穷大），只考虑传输
- $A_{v0}$  实在太大了，输入电压和输入电流可视为0
  - 输入电压为0，虚短；输入电流为0，虚断




$$\frac{v_{in}}{R_1} = i_1 = \frac{v_{out} - v_{in}}{R_2}$$

$$v_{out} = \left(1 + \frac{R_2}{R_1}\right) v_{in} = \left(1 + \frac{9}{1}\right) v_{in} = 10v_{in}$$

# 高增益放大器，深度负反馈 闭环增益的一般性结论


$$A_f = \frac{A_0}{1 + A_0 F} \quad A_0 F \gg 1 \quad \approx \frac{1}{F}$$

虚短虚断：误差电压电流为0：无穷大增益

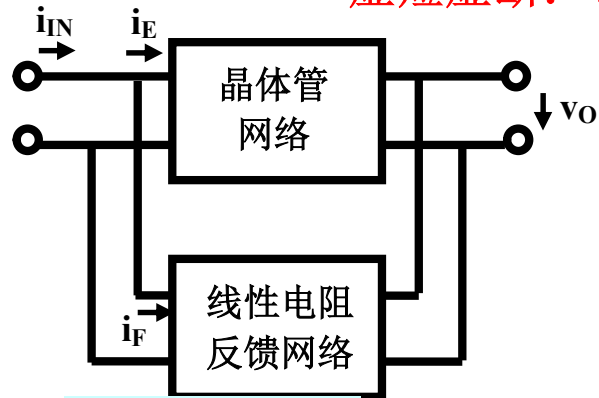


$$R_{mf} = \frac{1}{F} = \frac{1}{G_F} \quad \text{并并负反馈}$$
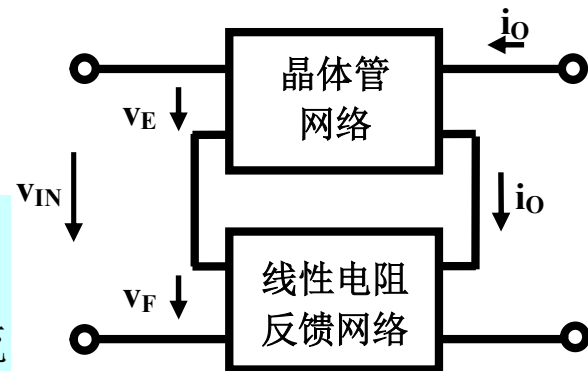
$$F = \frac{i_F}{v_o} = \frac{\text{短路电流}}{\text{激励电压}} = G_F$$




$$G_{mf} = \frac{1}{F} = \frac{1}{R_F} \quad \text{串串负反馈}$$
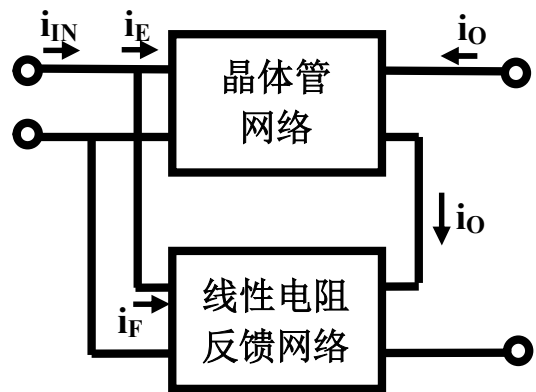
$$F = \frac{v_F}{i_o} = \frac{\text{开路电压}}{\text{激励电流}} = R_F$$



$$A_{if} = \frac{1}{F} = \frac{1}{F_i} \quad \text{并串负反馈}$$
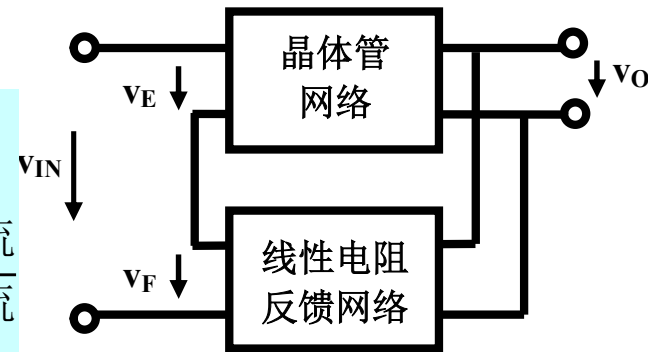
$$F = \frac{i_F}{i_o} = \frac{\text{短路电流}}{\text{激励电流}} = F_i$$




$$A_{vf} = \frac{1}{F} = \frac{1}{F_v} \quad \text{串并负反馈}$$

$$F = \frac{v_F}{v_o} = \frac{\text{开路电压}}{\text{激励电压}} = F_v$$

# 串并连接

## 检测输出电压，形成反馈电压

运放虚短虚断分析，非运放反馈系数分析

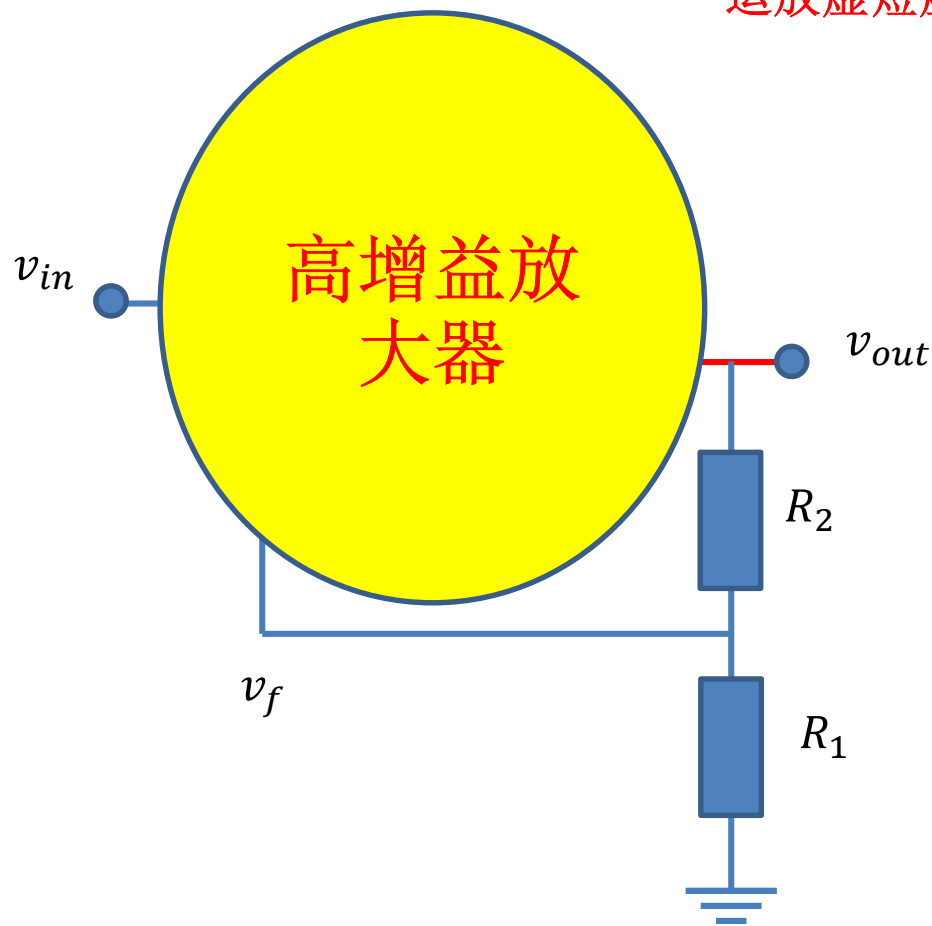

$$F = \frac{v_f}{v_o} = \frac{\text{开路电压}}{\text{激励电压}} \\ = \frac{R_1}{R_1 + R_2} = F_v$$

$$A_{vf} = \frac{1}{F_v} = 1 + \frac{R_2}{R_1}$$

实用的负反馈放大器，只需确认连接关系，由反馈系数直接获得闭环增益




## 设计例 例3.11.4

- 请设计一个跨阻增益为**10kΩ**的跨阻器以实现线性流压转换，分析其输入电阻、输出电阻大小。
- 可选用材料：**741**运算放大器（输入电阻**2MΩ**，输出电阻**75Ω**，电压增益**20000~200000**不确定，该电压放大器输出端口的下端点为参考地）一个，线性电阻若干。

# 设计考虑


- 跨阻器：线性流压转换器，接近于理想的流控压源
- 利用负反馈实现接近理想的受控源
  - 只要深度负反馈，即可实现接近理想的受控源
  - 深度负反馈由运放的高电压增益保证
- 利用并并负反馈实现接近理想的流控压源
  - 只要深度负反馈，闭环增益近似等于反馈系数倒数
  - **10k $\Omega$ 跨阻增益----0.1mS的跨导反馈系数**

# 如何实现0.1mS的跨导反馈

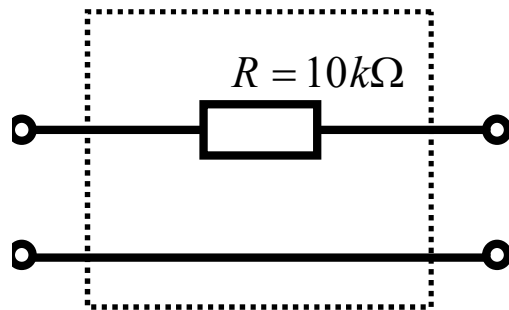

$$\mathbf{y}_F = \begin{bmatrix} G & -G \\ -G & G \end{bmatrix}$$




10kΩ串臂电阻可实现  
0.1mS跨导反馈系数

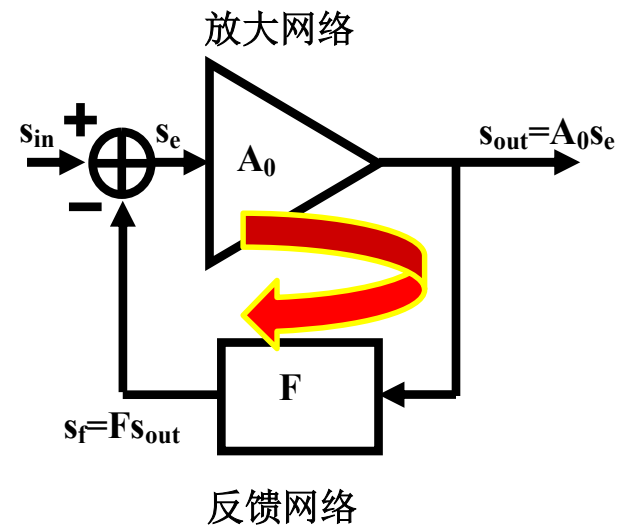


放大网络提供端口1到  
端口2的开环增益

反馈网络提供端口2到  
端口1的反馈系数



# 放大网络和反馈网络

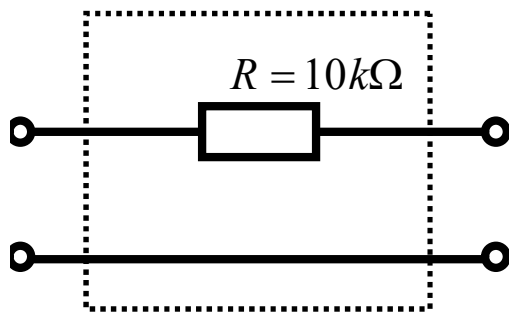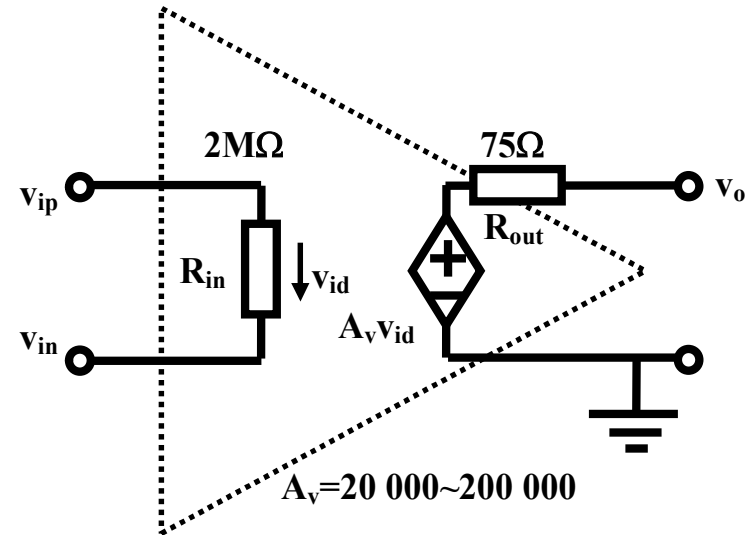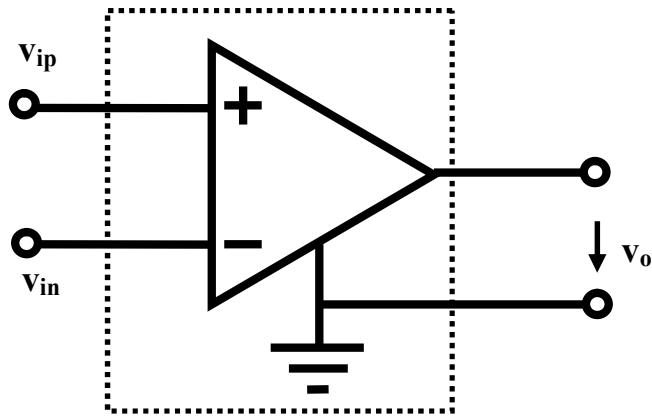

# 负反馈连接

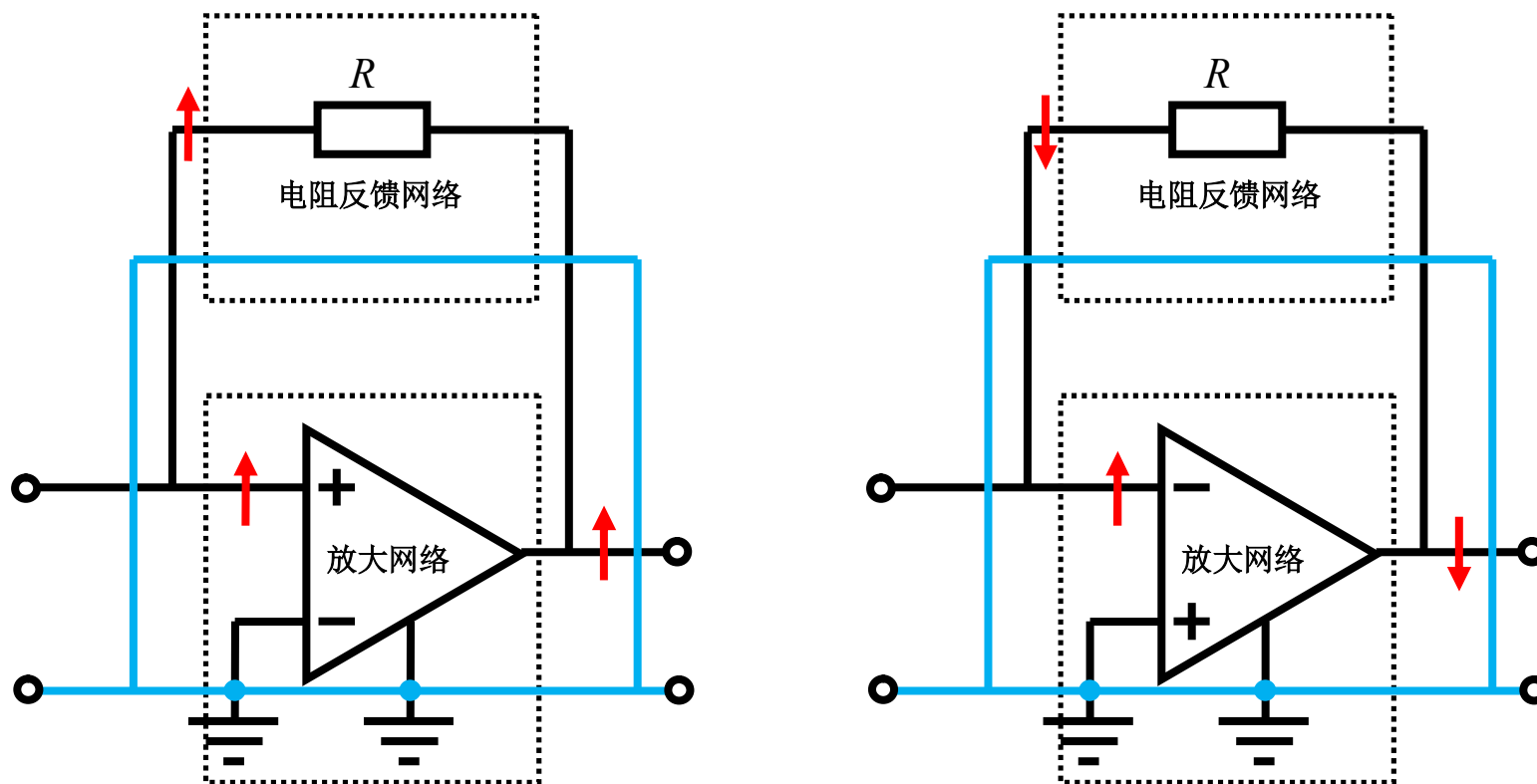

# 设计结果

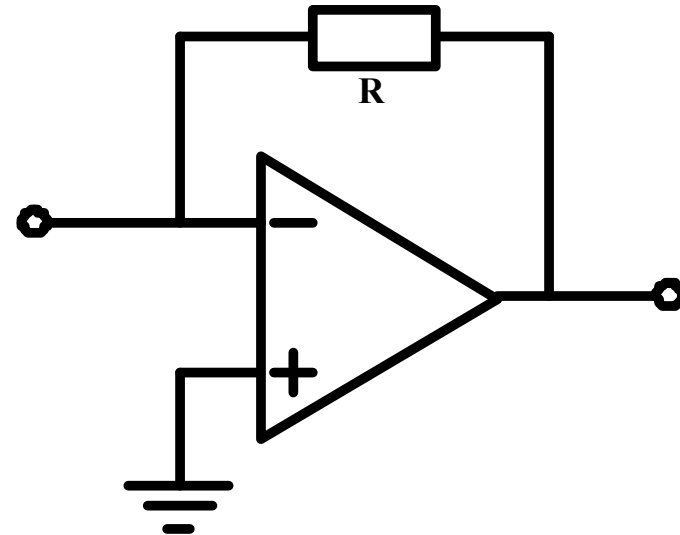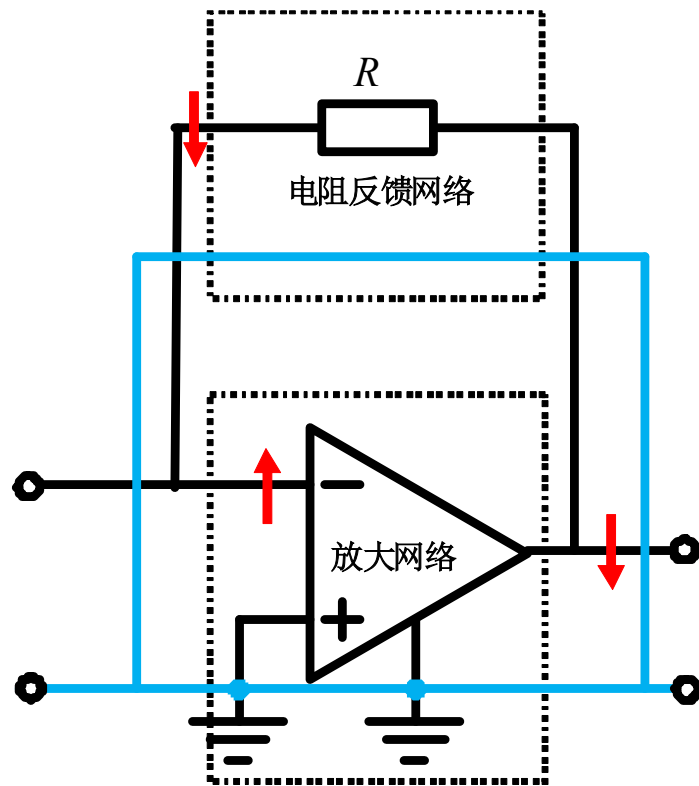


# 验证： 并并连接 $y$ 相加

$$y_A = \begin{bmatrix} G_{in} & 0 \\ A_v G_{out} & G_{out} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0.5\mu S & 0 \\ 2667S & 13.3mS \end{bmatrix}$$

$$y_F = \begin{bmatrix} G & -G \\ -G & G \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0.1mS & -0.1mS \\ -0.1mS & 0.1mS \end{bmatrix}$$
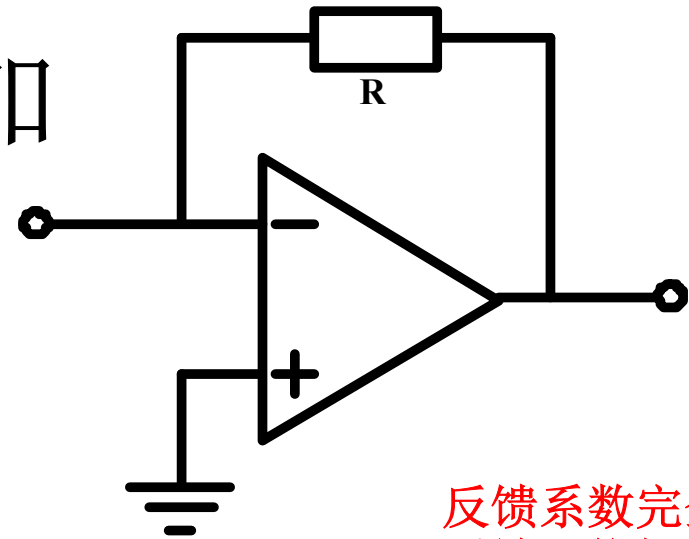
$$y_{AF} = y_A + y_F = \begin{bmatrix} G_{in} + G & -G \\ A_v G_{out} - G & G_{out} + G \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0.1005mS & -0.1mS \\ 2667S & 13.4mS \end{bmatrix}$$



流控压源和压控压源  
输入端要求不一致  
输入端口负载效应强

反馈系数完全由  
反馈网络提供

反馈网络提供的前向增益无法和放大网络比，可以忽略


流控压源和压控压源  
输出端要求一致  
输出端口负载效应弱
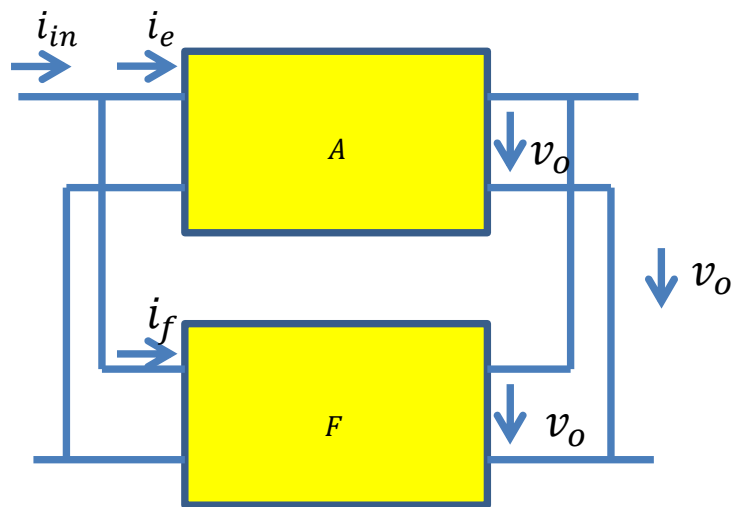
# 分解为开环放大器和理想反馈网络




$$\begin{aligned} \mathbf{y}_{AF} &= \begin{bmatrix} G_{in} + G & 0 \\ A_v G_{out} - G & G_{out} + G \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 0 & -G \\ 0 & 0 \end{bmatrix} \\ &= \begin{bmatrix} 0.1005mS & 0 \\ 2667S & 13.4mS \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 0 & -0.1mS \\ 0 & 0 \end{bmatrix} \\ &= \mathbf{y}_{OpenLoop,A} + \mathbf{y}_{Ideal,F} = \begin{bmatrix} g_{in} & 0 \\ -R_{m0}g_{in}g_{out} & g_{out} \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 0 & G_F \\ 0 & 0 \end{bmatrix} \end{aligned}$$

$$\mathbf{z}_{OpenLoop,A} = \mathbf{y}_{OpenLoop,A}^{-1} = \begin{bmatrix} 0.1005mS & 0 \\ 2667S & 13.4mS \end{bmatrix}^{-1} = \begin{bmatrix} 9.95k\Omega & 0 \\ -1.975G\Omega & 74.44\Omega \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} r_{in} & 0 \\ R_{m0} & r_{out} \end{bmatrix}$$






# 开环放大器

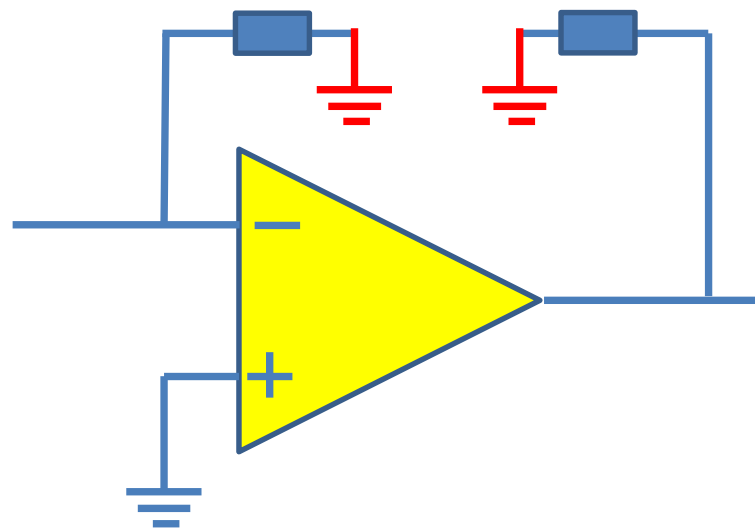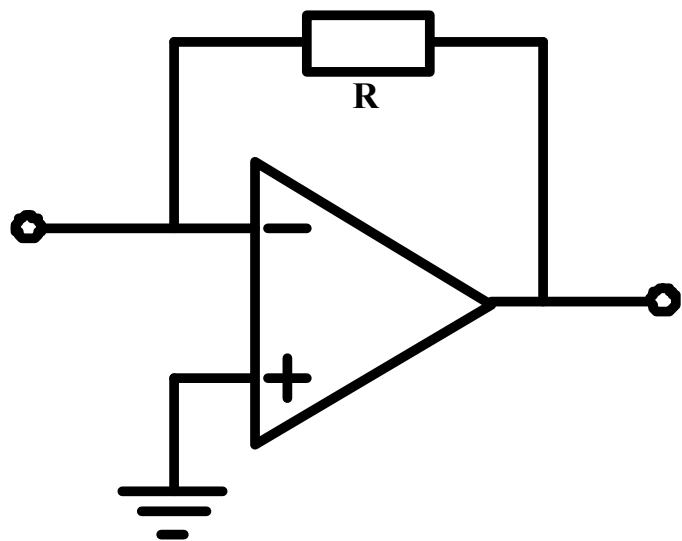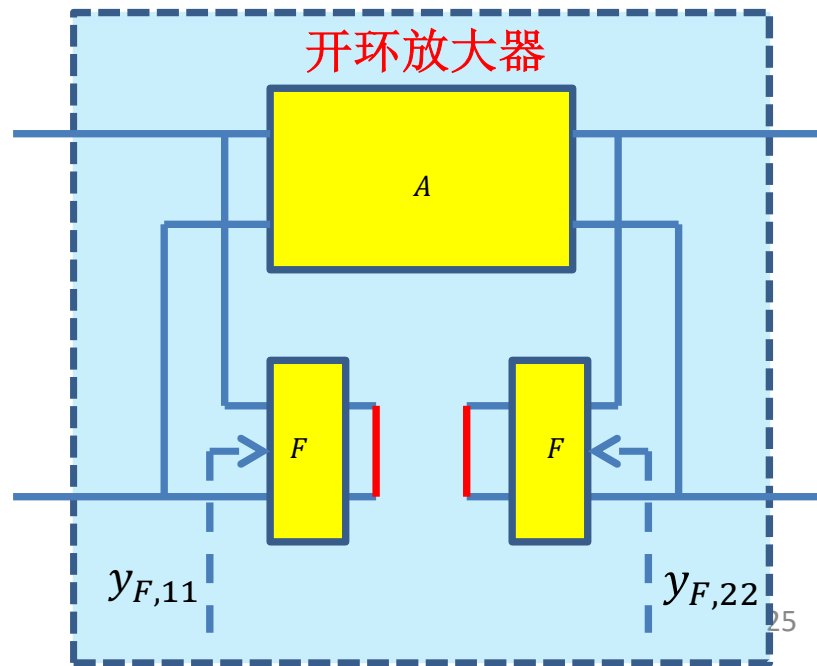

# 开环放大器参量

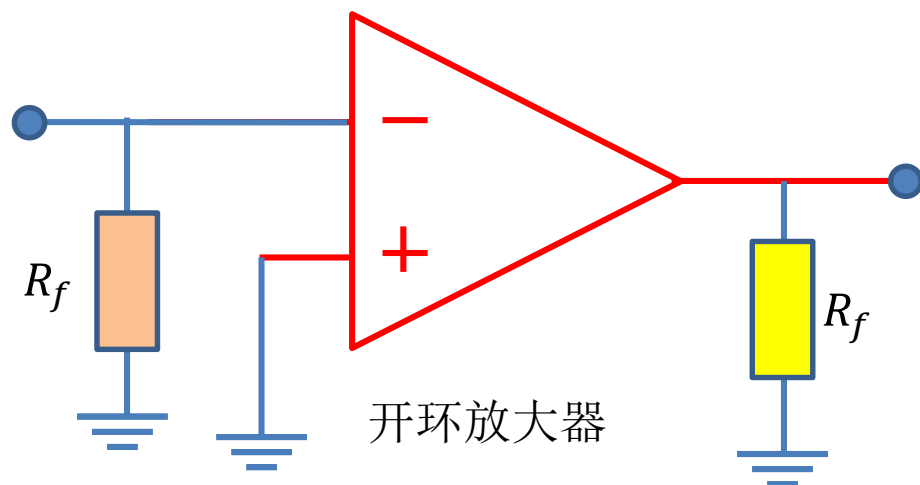


$$r_{in0} = R_{in} \parallel R_f = 2M \parallel 10k = 9.95k\Omega$$

本例中，负反馈网络在输入端的负载效应强烈，闭环放大器输入电阻几乎由负反馈网络决定

$$r_{out0} = R_{out} \parallel R_f = 75\Omega \parallel 10k = 74.44\Omega$$

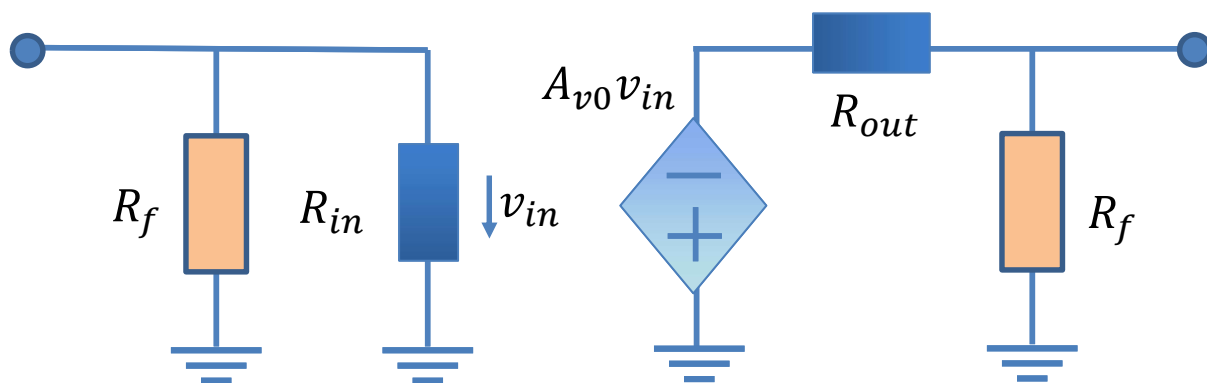本例中，负反馈网络在输出端的负载效应微弱，闭环放大器输出电阻几乎就是原始放大器输出电阻




$$R_{m0} = \frac{v_{out,open}}{i_{in}}$$

$$= \frac{v_{out,open}}{v_{in}} \frac{v_{in}}{i_{in}}$$

$$= -A_{v0} \frac{R_f}{R_{out} + R_f} r_{in0}$$

$$= -1.975G\Omega$$

# 闭环放大器参量

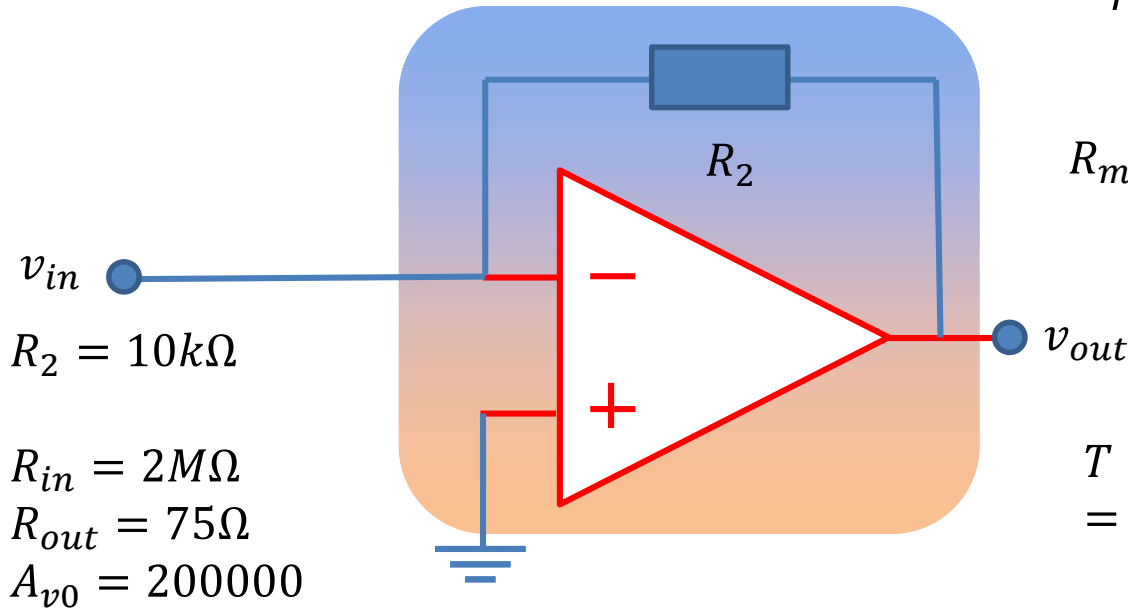

$$r_{in0} = R_{in} || R_2 = 2M || 10k = 9.95k\Omega$$

$$r_{out0} = R_{out} || R_2 = 75 || 10k = 74.44\Omega$$


$$R_{m0} = -A_{v0} \frac{R_2}{R_{out} + R_2} r_{in0} = -1.975G\Omega$$

$$G_F = -\frac{1}{R_2} = -0.1mS$$

$$T = R_{m0} G_F = (-1.975G\Omega) \times (-0.1mS) = 19.75 \times 10^4 \gg 1$$

深度负反馈可使得负反馈放大器接近理想流控压源

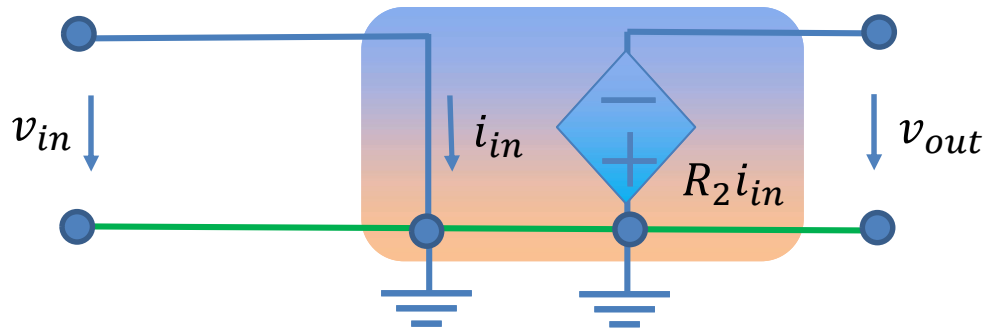$m\Omega$ 量级  $r_{inf}$ 、 $r_{outf}$  被视为短路



反相电压放大器等效电路

$$r_{inf} = \frac{r_{in0}}{1 + T} = 50m\Omega \approx 0\Omega$$

$$r_{outf} = \frac{r_{out0}}{1 + T} = 0.38m\Omega \approx 0\Omega$$

$$R_{mf} = \frac{R_{m0}}{1 + T} = -9.999k\Omega \approx -10k\Omega = -R_2$$

# 闭环放大器接近理想流控压源


$$\mathbf{z}_{AF} = \mathbf{y}_{AF}^{-1} = \begin{bmatrix} g_{in} & G_F \\ -R_{m0}g_{in}g_{out} & g_{out} \end{bmatrix}^{-1} = \begin{bmatrix} 0.1005mS & -0.1mS \\ 2667S & 13.4mS \end{bmatrix}^{-1}$$
$$= \begin{bmatrix} 50.4m\Omega & 0.375m\Omega \\ -9.999949k\Omega & 0.377m\Omega \end{bmatrix}$$

$$|R_{12}R_{21}| \ll |(R_{11} + R_S)(R_{22} + R_L)|$$

$$3.75 \ll |(R_S + 0.0504)(R_L + 0.000377)|$$

$$\mathbf{z}_{AF} = \begin{bmatrix} 50.4m\Omega & 0.375m\Omega \\ -9.999949k\Omega & 0.377m\Omega \end{bmatrix} \approx \begin{bmatrix} 50.4m\Omega & 0 \\ -9.999949k\Omega & 0.377m\Omega \end{bmatrix}$$

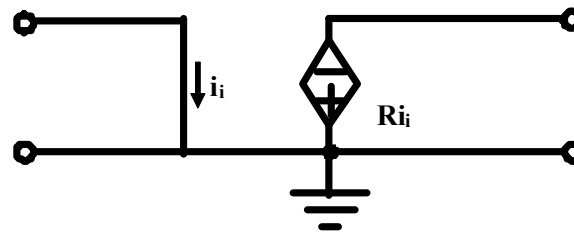输入电阻: **50.4mΩ**极小, 视同短路  
输出电阻: **0.377mΩ**极小, 视同短路  
跨阻增益: **10kΩ (-5ppm)**, 十分稳定



# 练习

- 请设计一个电流放大器，其电流增益为**10**，要求它足够接近于理想流控流源。
- 可选用材料：**741**运算放大器一个，线性电阻若干。

# 晶体管负反馈放大器分析例

- 用级联方式获得高增益和深度负反馈
- **cascade:** 级联: 一级接一级地放大
  - 提高增益  $A = A_1 A_2 \dots A_n$
  - 有足够高的增益后, 采用负反馈, 用线性负反馈电阻网络来获得稳定的线性放大增益

– 以**MC1552**为例说明

$$AF \gg 1$$

增益**A**可能是电压增益、电流增益, 跨导增益, 跨阻增益

$$A_F = \frac{A}{1 + AF} \approx \frac{1}{F}$$

# MC1552G MC1553G

## ORDERING INFORMATION

Device	Temperature Range	Package
MC1552G	-55°C to +125°C	Metal Can
MC1553G	-55°C to +125°C	Metal Can

**HIGH FREQUENCY  
VIDEO AMPLIFIER  
SILICON MONOLITHIC  
INTEGRATED CIRCUIT**

## VIDEO AMPLIFIERS

These devices consist of a three-stage, direct-coupled, common-emitter cascade incorporating series feedback to achieve stable voltage gain, low distortion, and wide bandwidth. They employ a temperature-compensated dc feedback loop to stabilize the operating point and a current-biased emitter follower output and are intended for use as either wide-band linear amplifiers or as fast rise pulse amplifiers.


- High Gain – 34 dB ± 1 dB (MC1552)  
52 dB ± 1 dB (MC1553)
- Wide Bandwidth – 40 MHz (MC1552)  
35 MHz (MC1553)
- Low Distortion – 0.2% at 200 kHz
- Low Temperature Drift – ±0.002 dB/°C

三级共射组态级联，  
直接耦合，串联负反  
馈：稳定电压增益，  
低失真，宽带

CASE 603B  
METAL PACKAGE



PIN CONNECTIONS

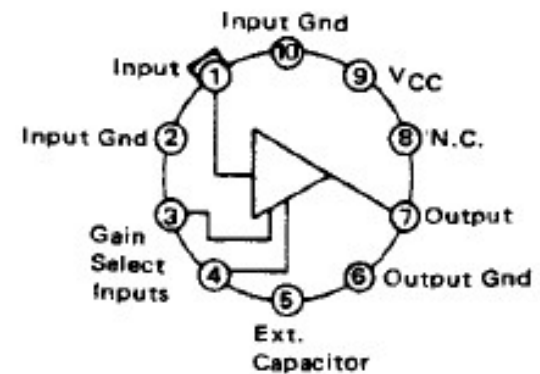

# 原理图，额定值

FIGURE 1 – MC1552 (LOW GAIN)


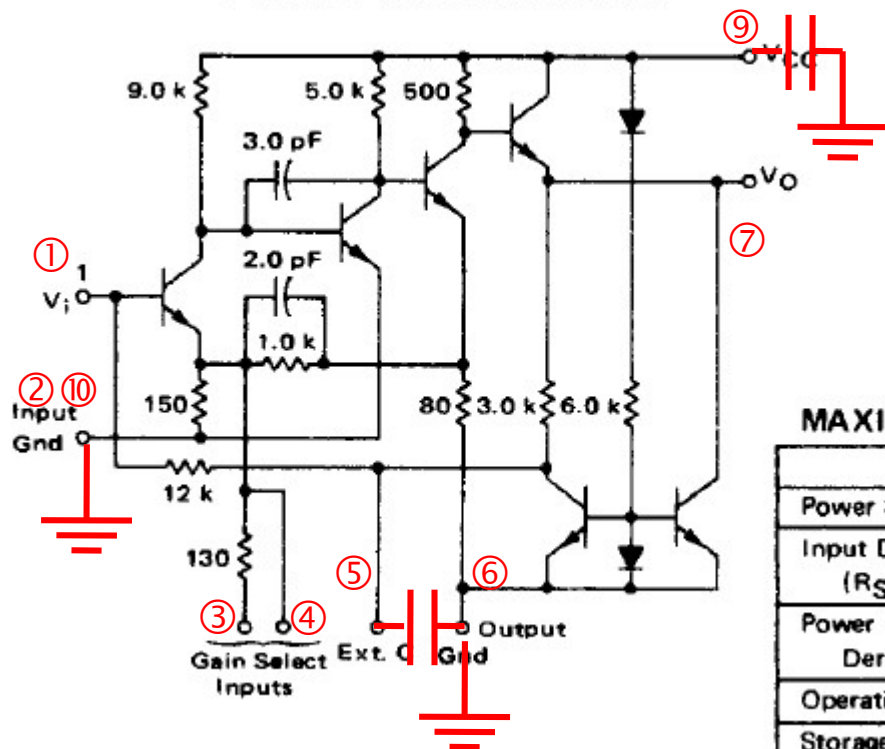


FIGURE 3 – TEST CIRCUIT

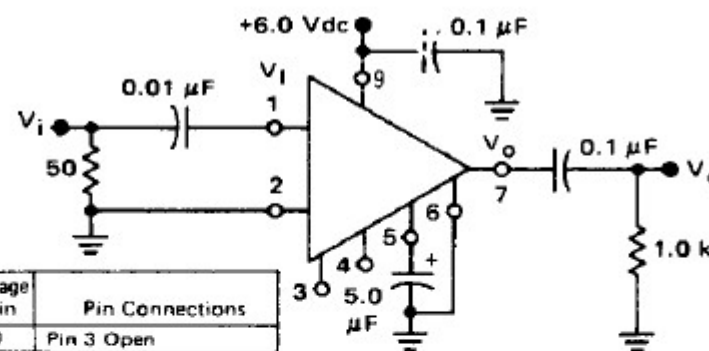

Type	Voltage Gain	Pin Connections
MC1552	50	Pin 3 Open
	100	Ground Pin 3



MAXIMUM RATINGS ( $T_A = +25^\circ\text{C}$  unless otherwise noted.)

Rating	Symbol	Value	Unit
Power Supply Voltage, Pin 9	$V_{CC}$	9.0	Vdc
Input Differential Voltage, Pin 1 to Pin 2 ( $R_S = 500$ ohms)	$V_{ID}$	1.0	V(rms)
Power Dissipation (Package Limitation) Derate above $T_A = +25^\circ\text{C}$	$P_D$	680 4.6	mW mW/ $^\circ\text{C}$
Operating Ambient Temperature Range	$T_A$	-55 to +125	$^\circ\text{C}$
Storage Temperature Range	$T_{stg}$	-65 to +150	$^\circ\text{C}$





# 偏置参考源

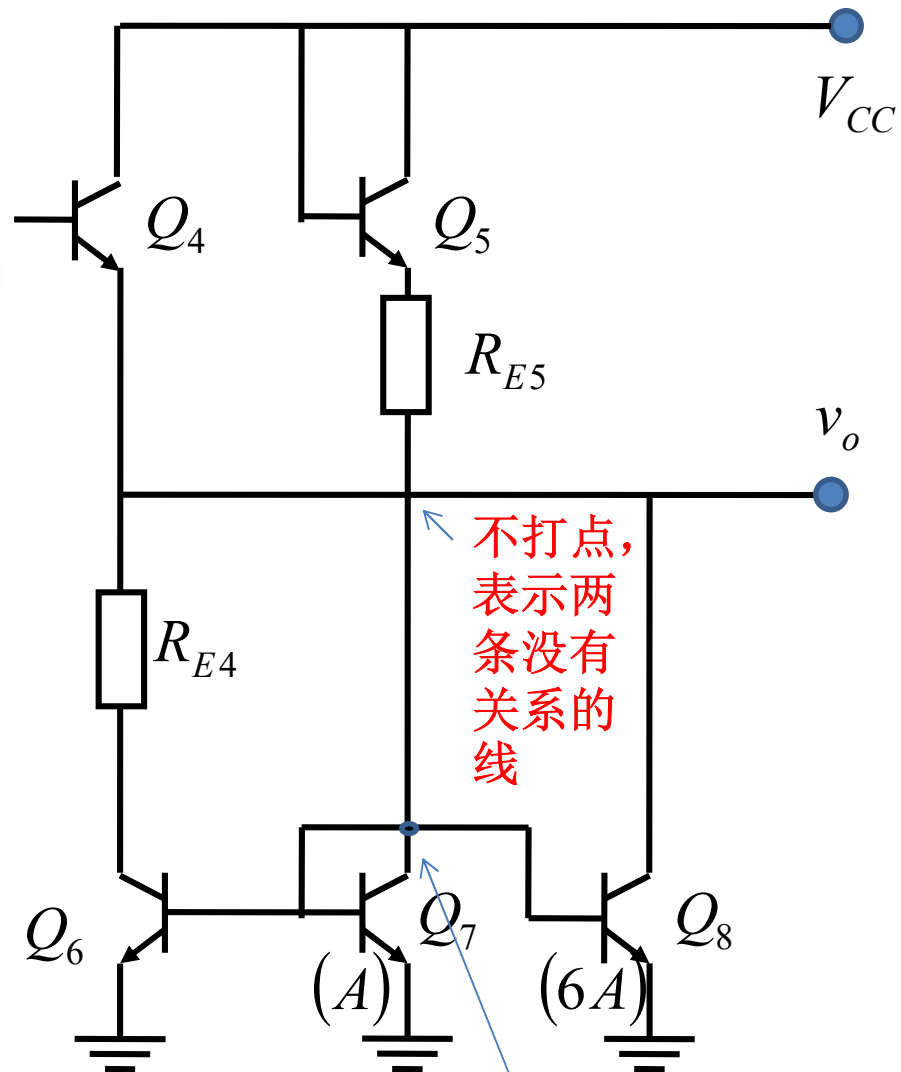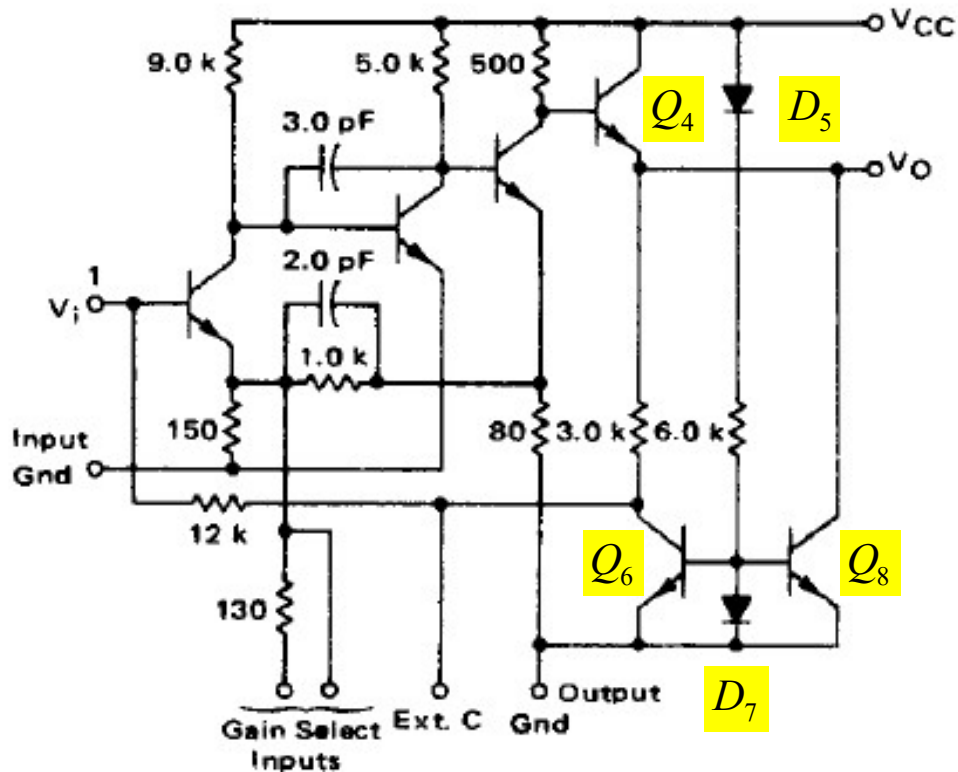

不打点，  
表示两  
条没有  
关系的  
线

打点，表示两  
条线连通：一  
个结点

# 参考电流

$$I_{E5} = \frac{V_{CC} - V_{BE5} - V_{BE7}}{R_{E5}}$$


$$= \frac{6 - 0.7 - 0.7}{6k} = 0.77mA$$

$$I_{E6} = I_{E7} = I_{E5} = 0.77mA$$


$$I_{E8} = 6I_{E7} = 4.60mA$$

$$I_{E4} = I_{C6} + I_{C8} \approx 5.37mA$$
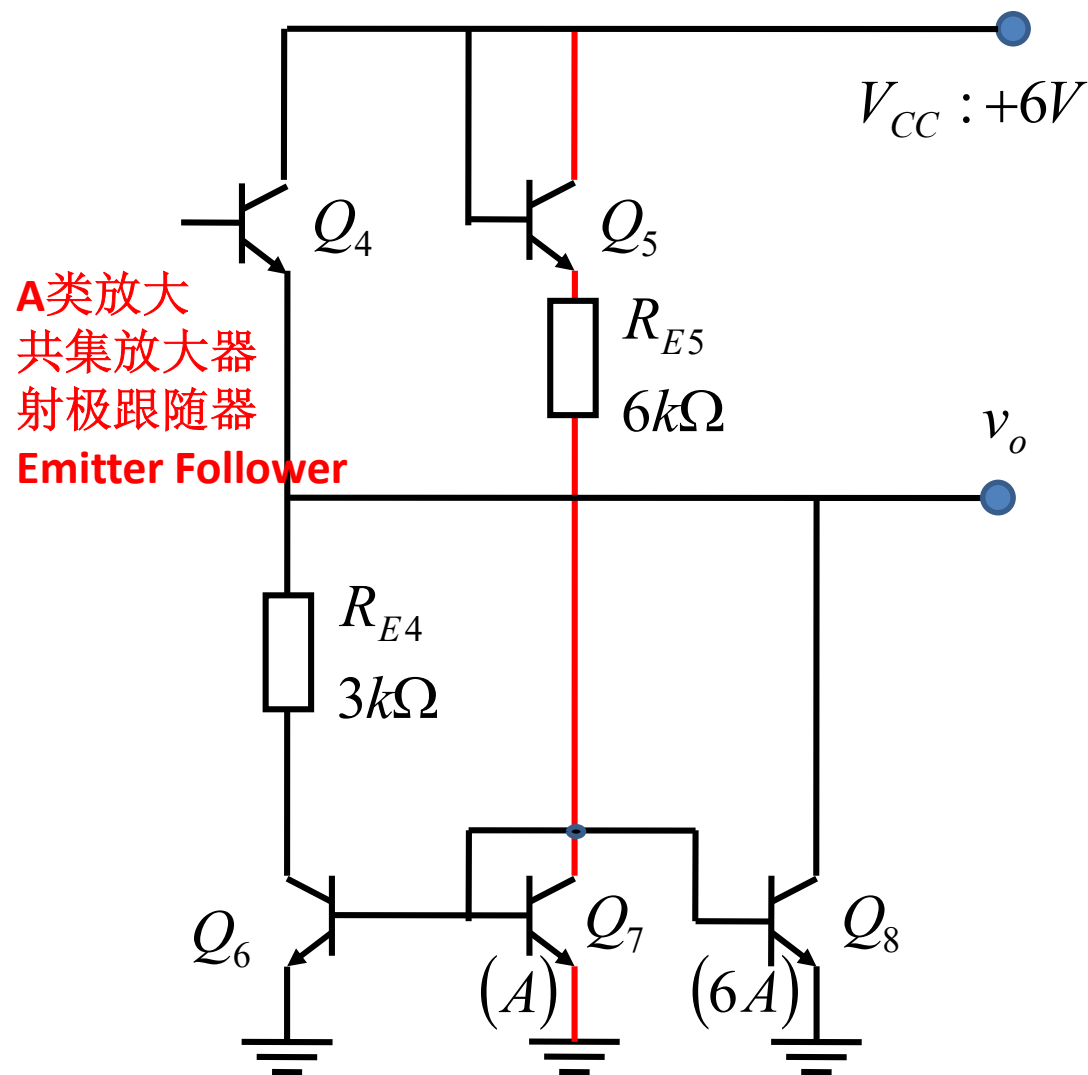
$$V_{R_{E4}} = I_{C6}R_{E4} \approx 2.30V$$




# 直流负反馈稳定直流工作点

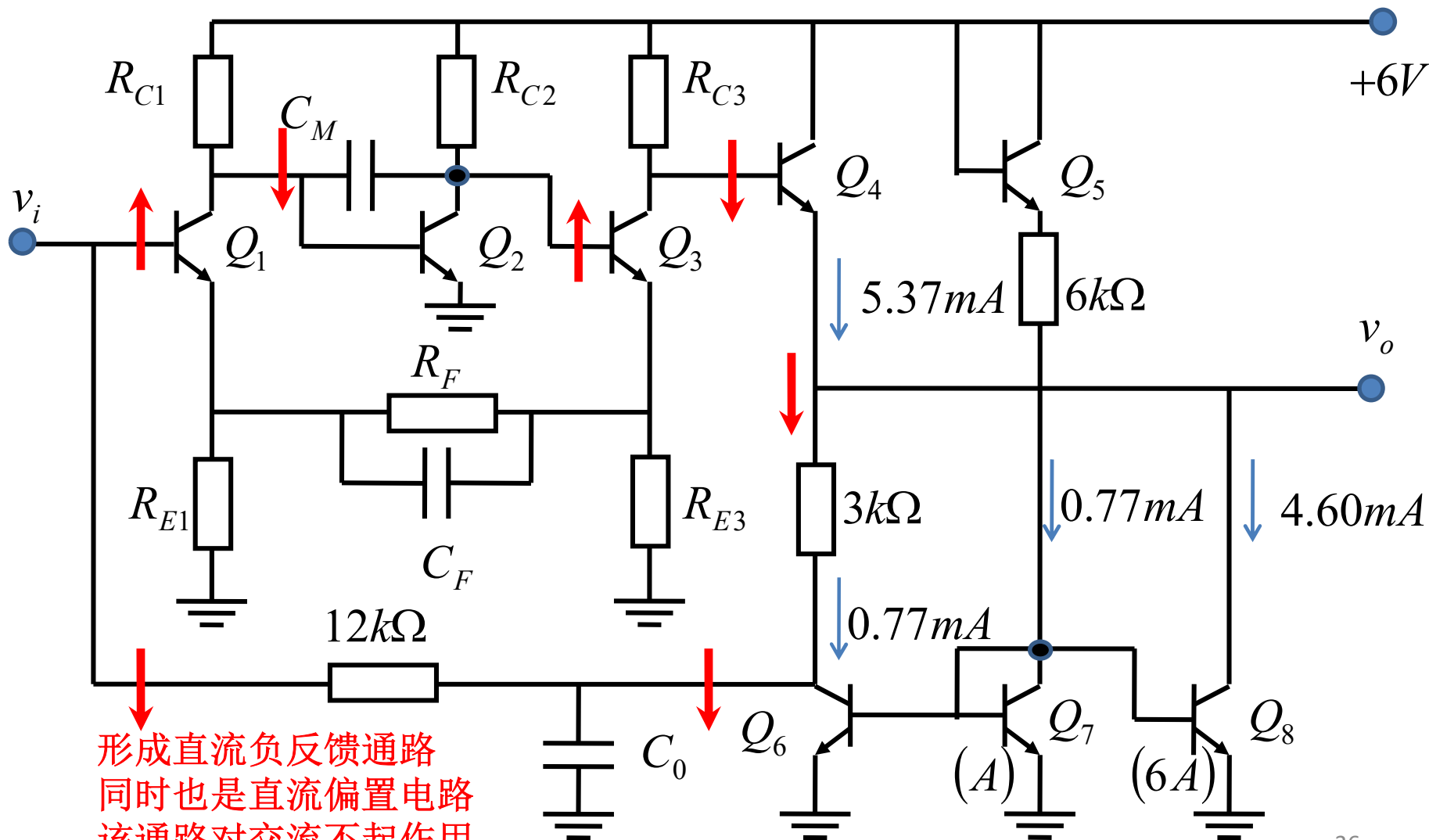

形成直流负反馈通路  
同时也是直流偏置电路  
该通路对交流不起作用

# 直流工作点估算

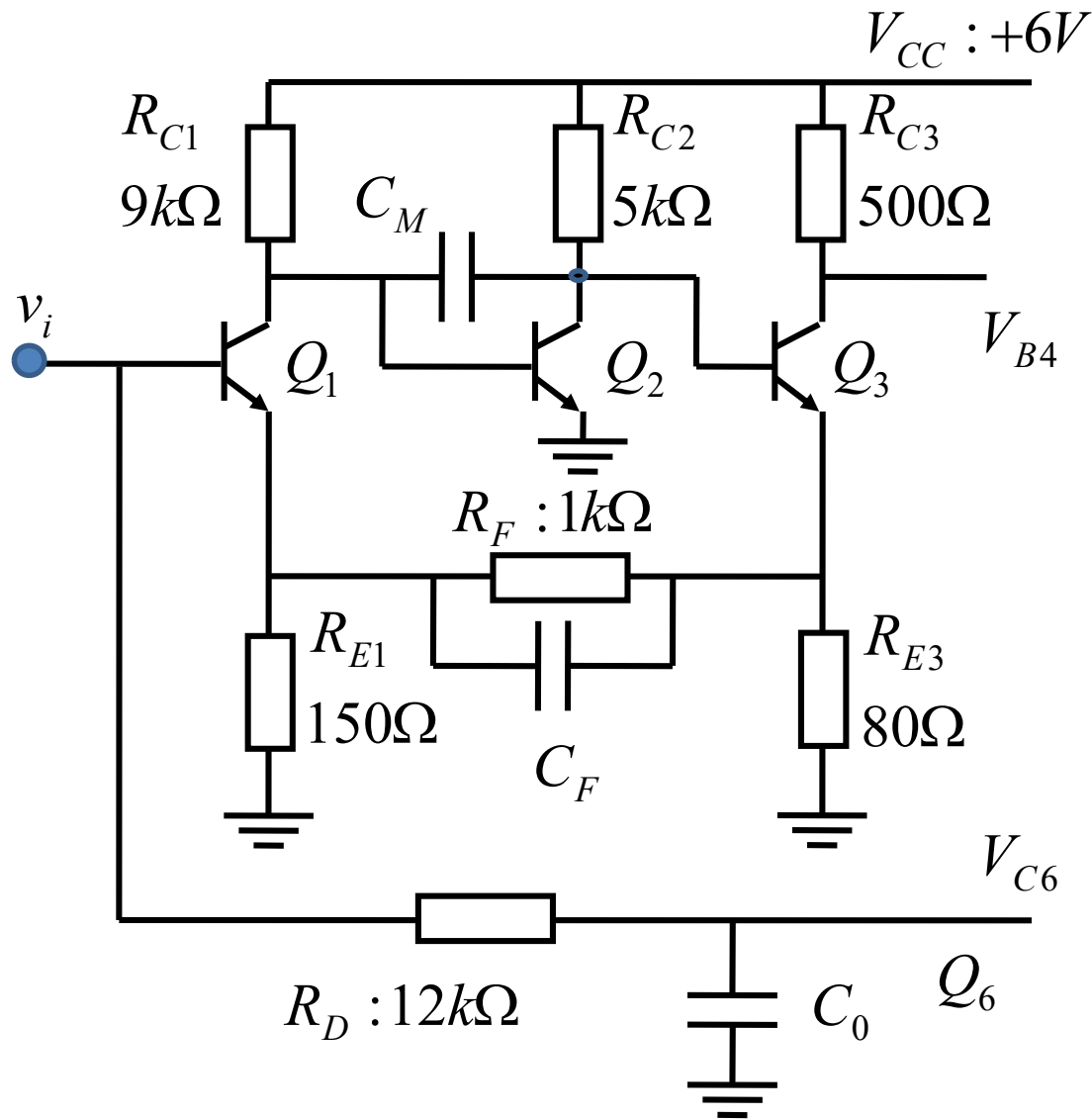

$$V_{BE2} = 0.7V$$

$$V_{C1} = 0.7V$$

$$I_{C1} = \frac{V_{CC} - V_{C1}}{R_{C1}}$$

$$= \frac{6 - 0.7}{9k} = 0.59mA$$

$$V_{E1} \approx I_E R_{E1} \approx 0.09V$$

$$V_{CE1} \approx 0.6V$$

$$I_{B1} = \frac{I_{C1}}{\beta_{dc1}} \approx \frac{0.59m}{50} = 11.8\mu A$$

$$V_{C6} = I_{B1} R_D + V_{B1}$$

$$\approx 0.14 + 0.7 + 0.09 = 0.93V$$

$$V_{E4} = V_{C6} + V_{R_{E4}}$$

$$\approx 0.93 + 2.3 = 3.23V$$

$$V_{B4} = V_{BE4} + V_{E4} \approx 3.93V$$

$$I_{C3} = \frac{V_{CC} - V_{B4}}{R_{C3}}$$


$$\approx \frac{6 - 3.93}{500} = 4.14mA$$


$$V_{E3} = I_{E3} R_{E3}$$

$$\approx 4.14m \times 80 = 0.33V$$

$$V_{B3} = V_{BE3} + V_{E3}$$

$$\approx 0.7 + 0.33 = 1.03V$$

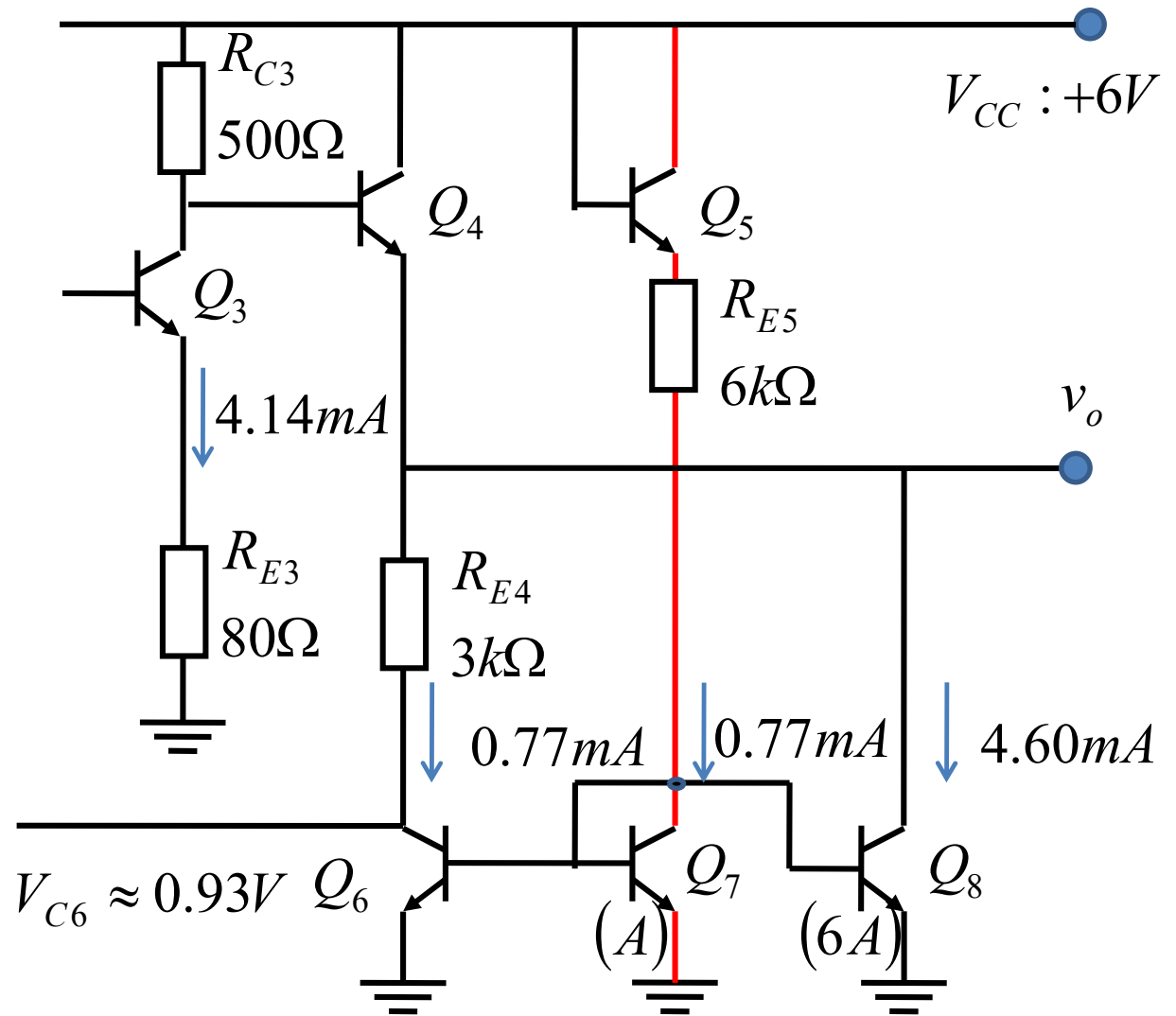

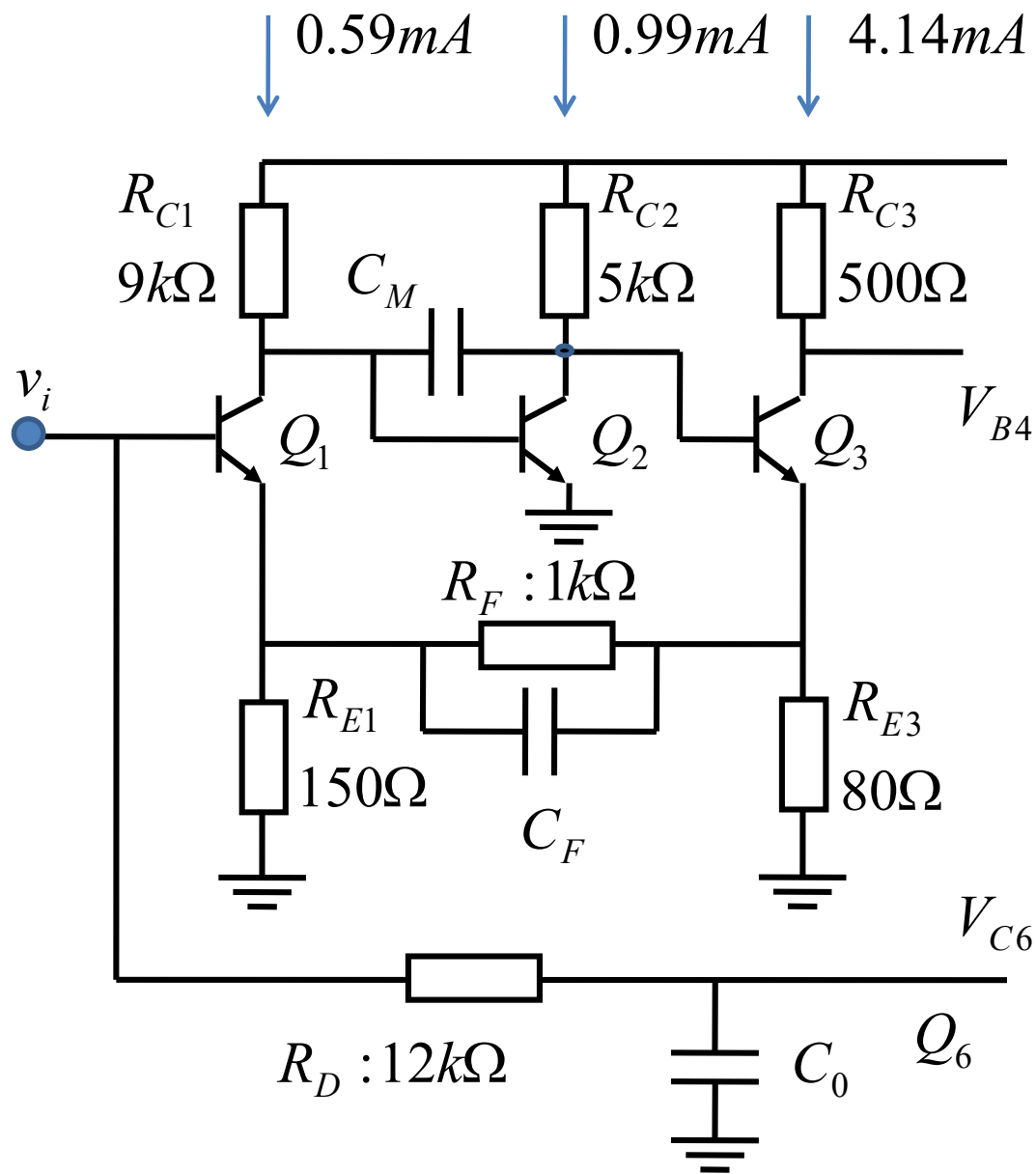

$$V_{B3} \approx 1.03V$$


$$I_{C2} = \frac{V_{CC} - V_{B3}}{R_{C2}}$$

$$\approx \frac{6 - 1.03}{5k} = 0.99mA$$

$$I_{\Sigma} \approx 11.86mA$$


$$P_{DC} = I_{\Sigma} V_{CC} \approx 71mW$$

# 交流小信号放大

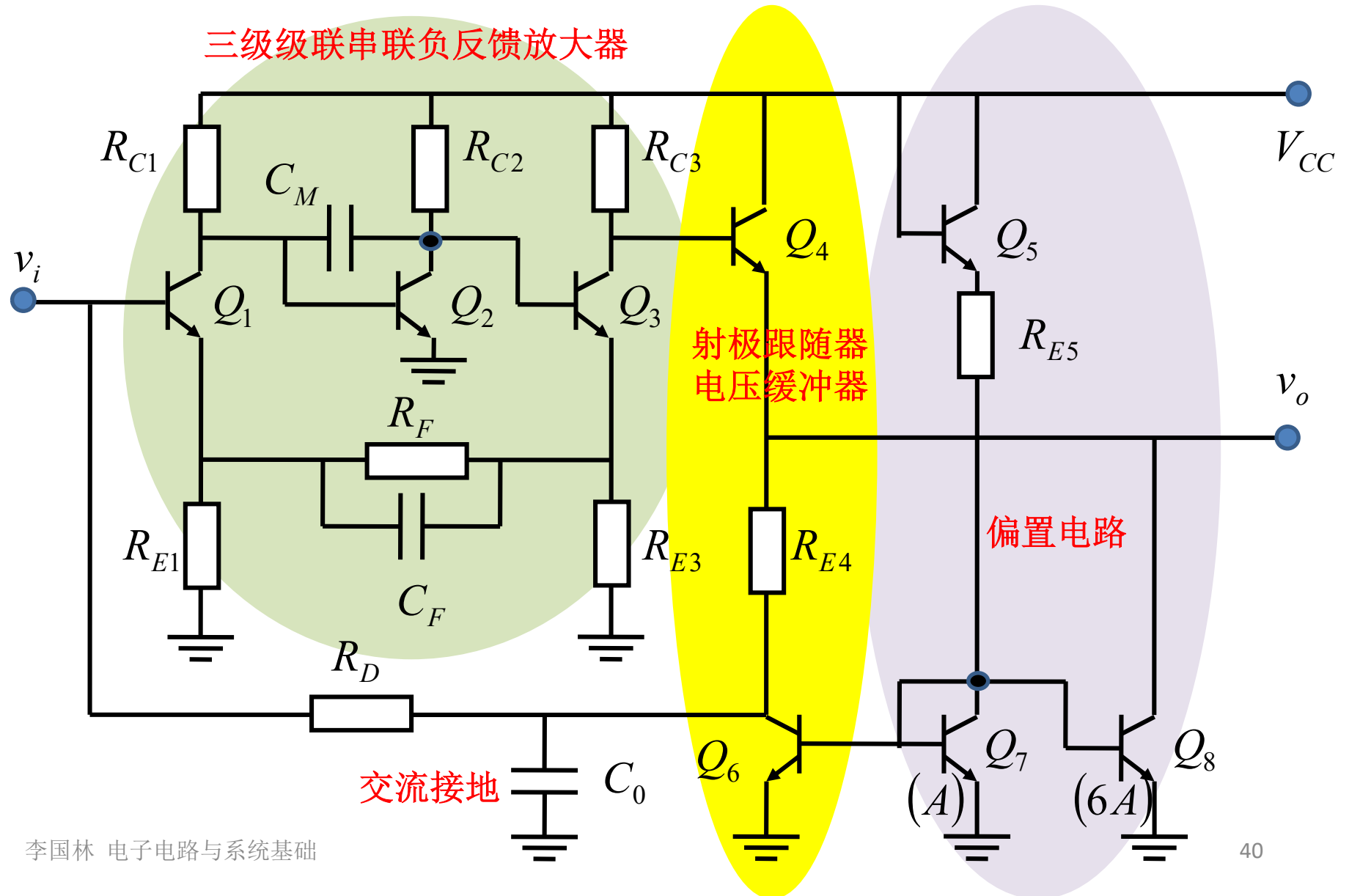




# 三级级联串联负反馈

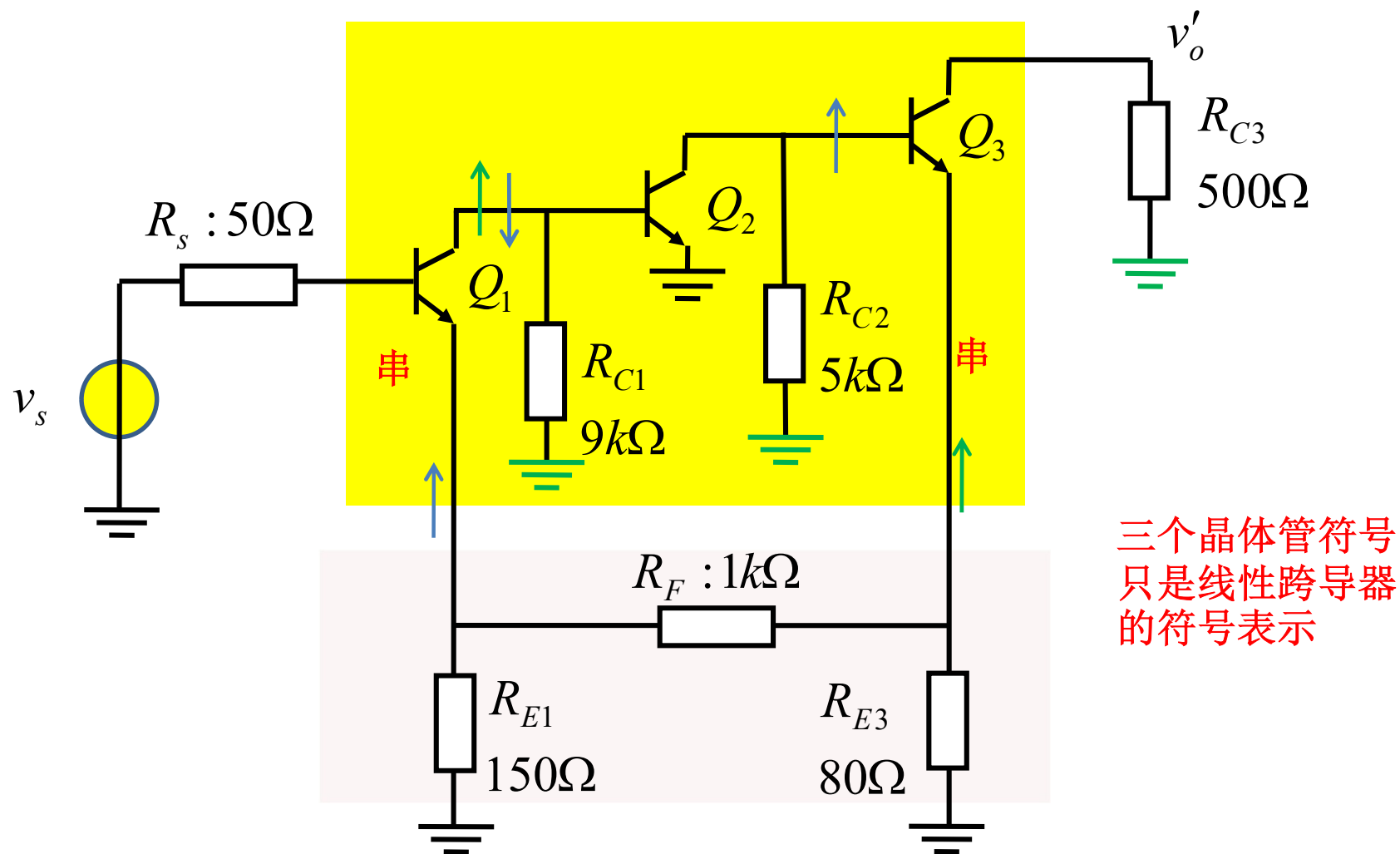

# 串 串 连 接 $\mathbf{z}$ 相 加


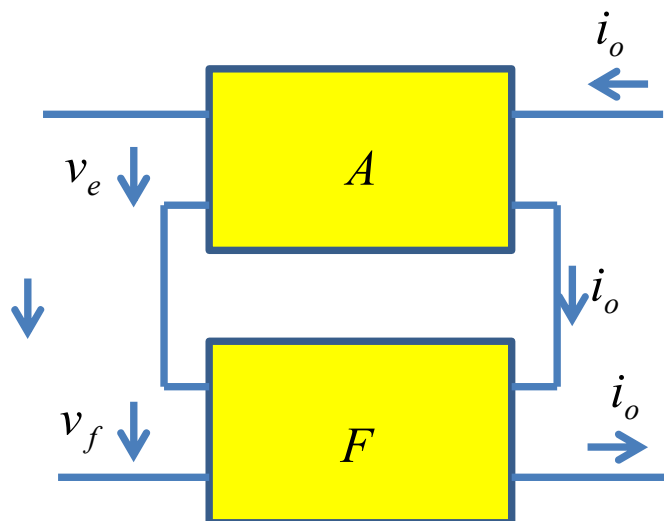


$$\begin{aligned}
 \mathbf{z}_{AF} = \mathbf{z}_A + \mathbf{z}_F &= \begin{bmatrix} z_{A,11} & 0 \\ z_{A,21} & z_{A,22} \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} z_{F,11} & z_{F,12} \\ z_{F,21} & z_{F,22} \end{bmatrix} \\
 &= \begin{bmatrix} z_{A,11} + z_{F,11} & z_{F,12} \\ z_{A,21} + z_{F,21} & z_{A,22} + z_{F,22} \end{bmatrix} \\
 &= \begin{bmatrix} z_{A,11} + z_{F,11} & 0 \\ z_{A,21} + z_{F,21} & z_{A,22} + z_{F,22} \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 0 & z_{F,12} \\ 0 & 0 \end{bmatrix} \\
 &\approx \begin{bmatrix} z_{A,11} + z_{F,11} & 0 \\ z_{A,21} & z_{A,22} + z_{F,22} \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 0 & z_{F,12} \\ 0 & 0 \end{bmatrix} = \mathbf{z}_{A,openloop} + \mathbf{z}_{F,ideal}
 \end{aligned}$$


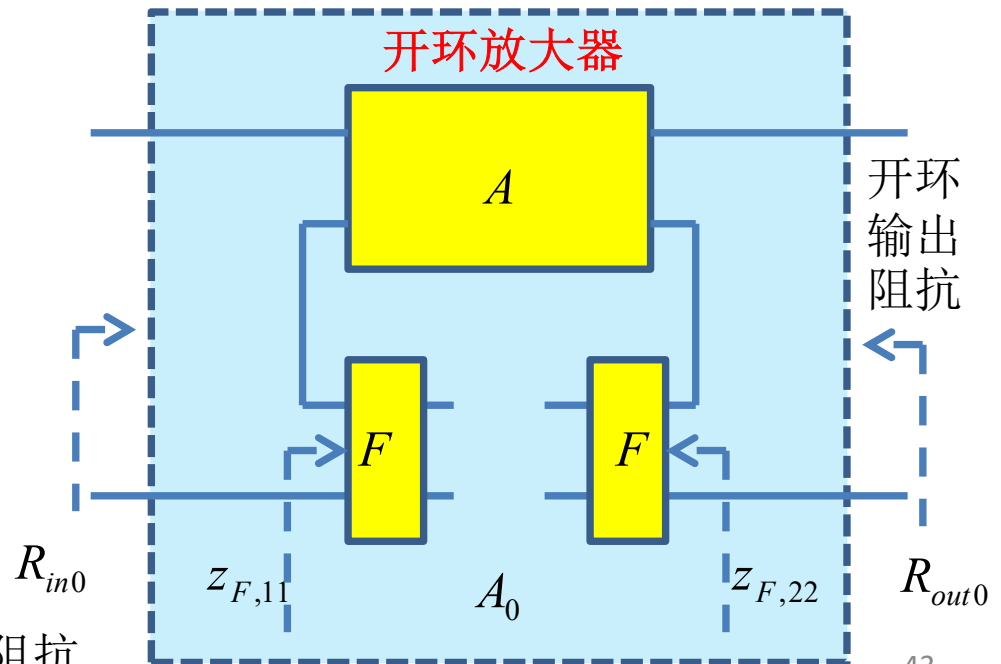
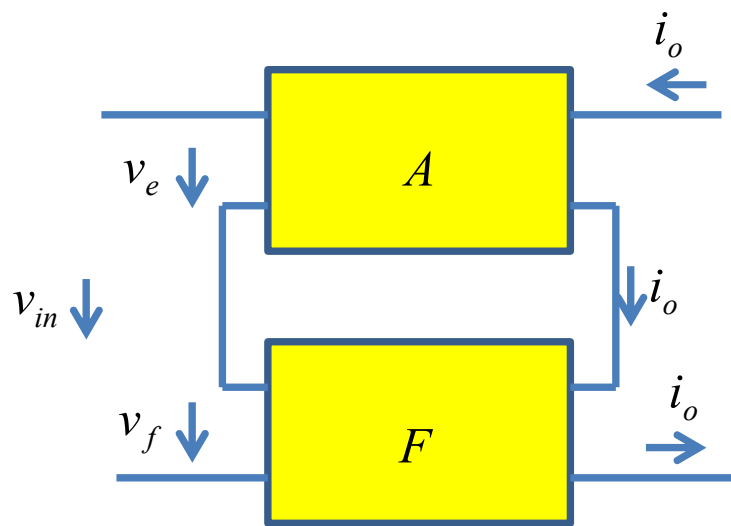
# 开环放大器

$$\mathbf{z}_{AF} \approx \begin{bmatrix} z_{A,11} + z_{F,11} & 0 \\ z_{A,21} & z_{A,22} + z_{F,22} \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 0 & z_{F,12} \\ 0 & 0 \end{bmatrix} = \mathbf{z}_{A,openloop} + \mathbf{z}_{F,ideal}$$

$$\mathbf{z}_{A,openloop} \approx \begin{bmatrix} z_{A,11} + z_{F,11} & 0 \\ z_{A,21} & z_{A,22} + z_{F,22} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} z_{A,11} & 0 \\ z_{A,21} & z_{A,22} \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} z_{F,11} & 0 \\ 0 & z_{F,22} \end{bmatrix} = \mathbf{z}_A + \mathbf{z}_{F,load}$$




# 开环放大器

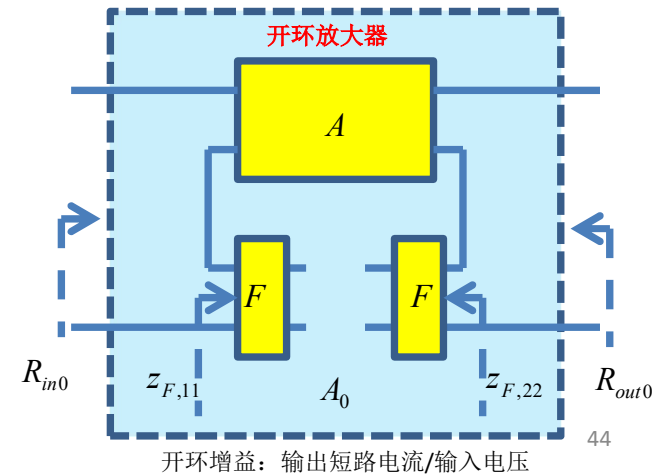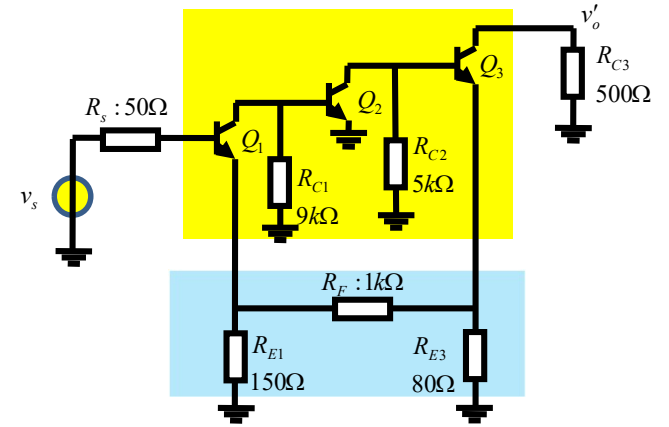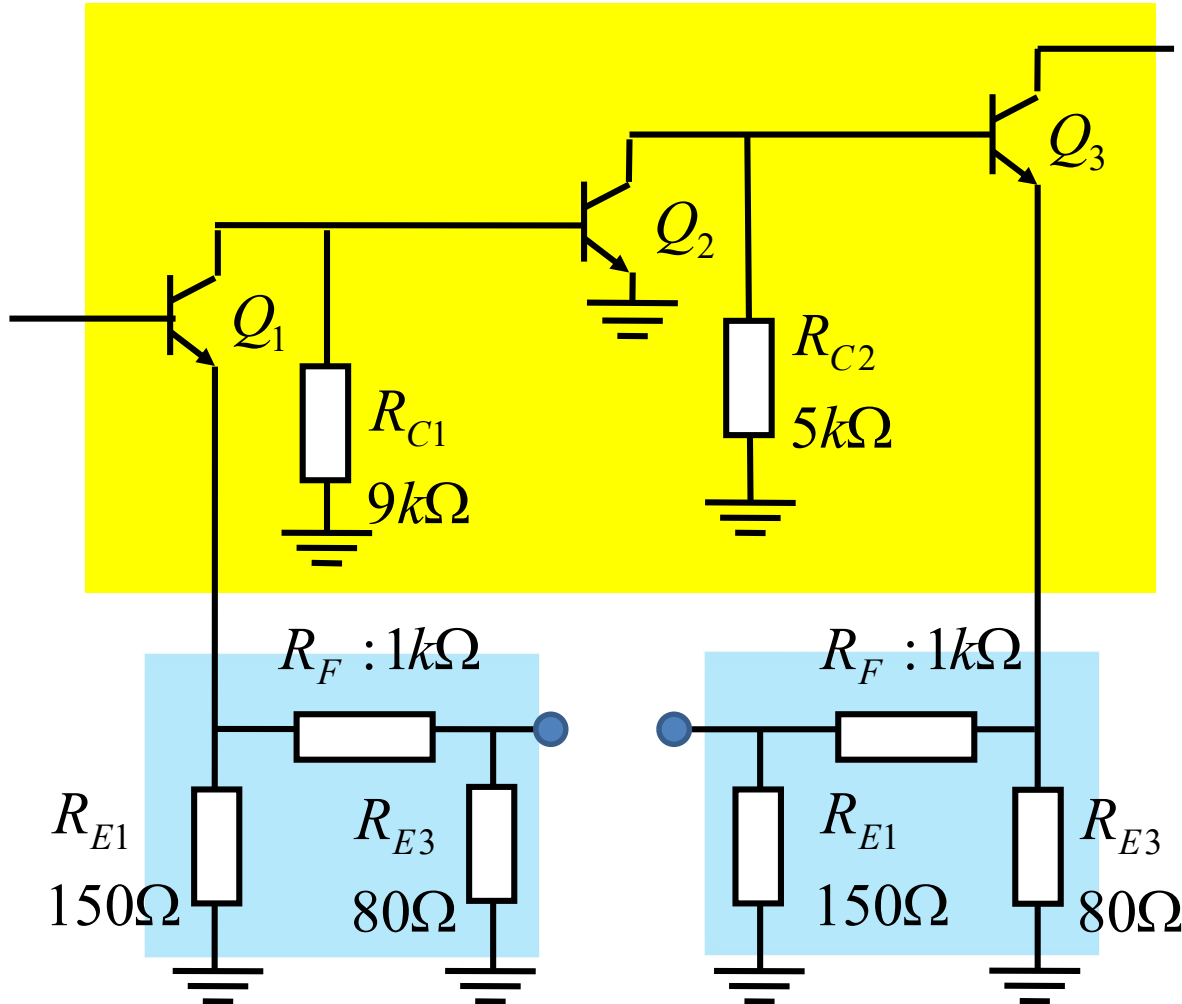

$$150\Omega \parallel (80\Omega + 1k\Omega) = 132\Omega$$

$$80\Omega \parallel (150\Omega + 1k\Omega) = 75\Omega$$

# 开环放大器

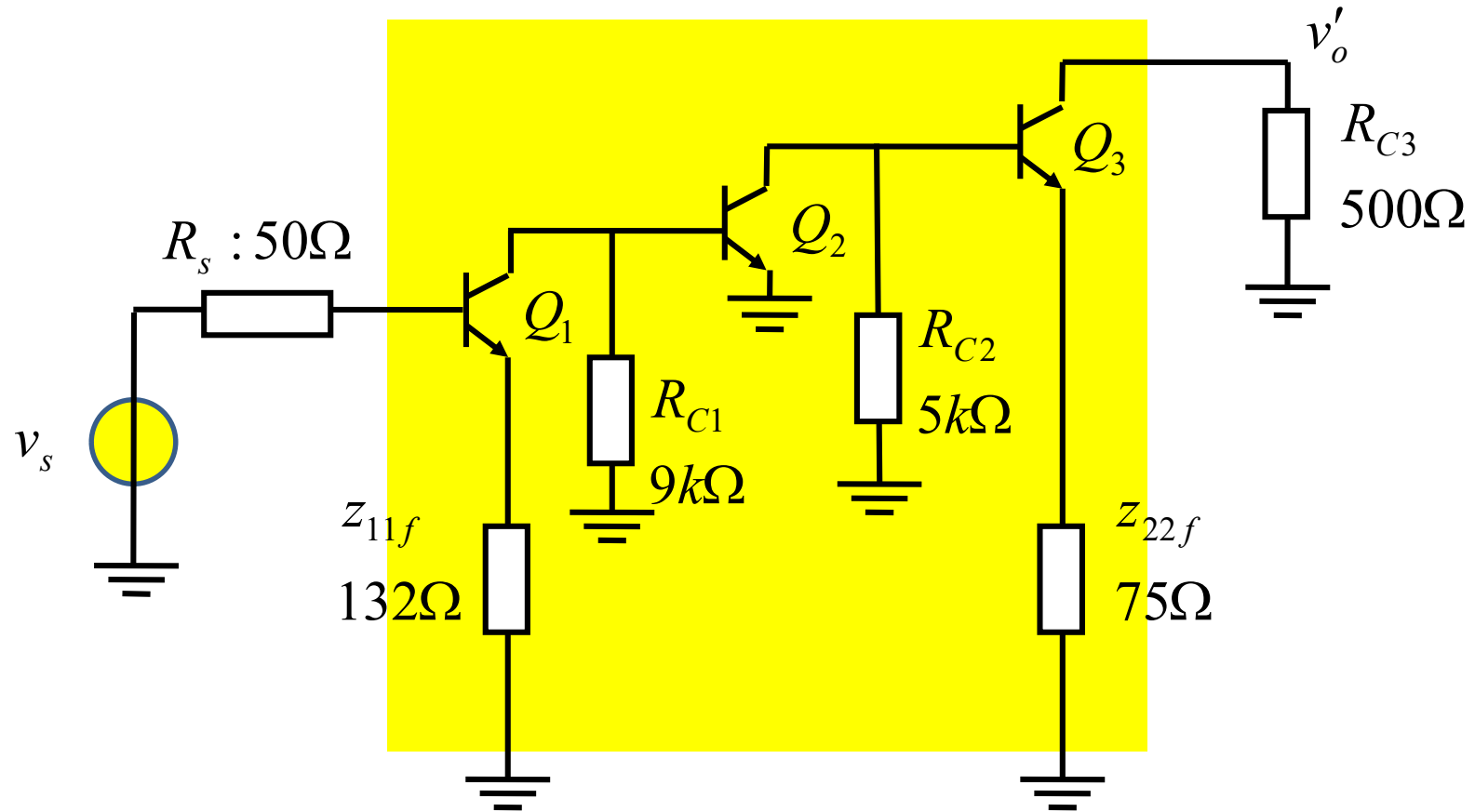


# 理想反馈网络

$$\mathbf{Z}_{AF} \approx \begin{bmatrix} z_{A,11} + z_{F,11} & 0 \\ z_{A,21} & z_{A,22} + z_{F,22} \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 0 & z_{F,12} \\ 0 & 0 \end{bmatrix}$$

$$= \mathbf{Z}_{A,openloop} + \mathbf{Z}_{F,ideal}$$

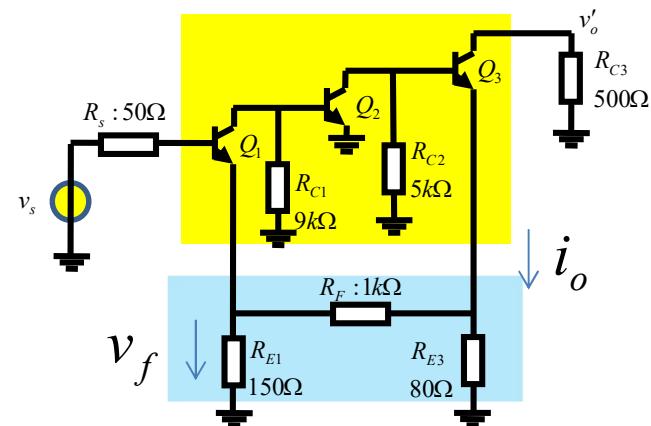
$$\mathbf{Z}_{F,ideal} = \begin{bmatrix} 0 & z_{F,12} \\ 0 & 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & F \\ 0 & 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & R_F \\ 0 & 0 \end{bmatrix}$$




$$F = z_{F,12} = R_F = \frac{v_f}{i_o}$$

$$= \frac{R_{E1}}{R_F + R_{E1}} [R_{E3} \parallel (R_F + R_{E1})]$$
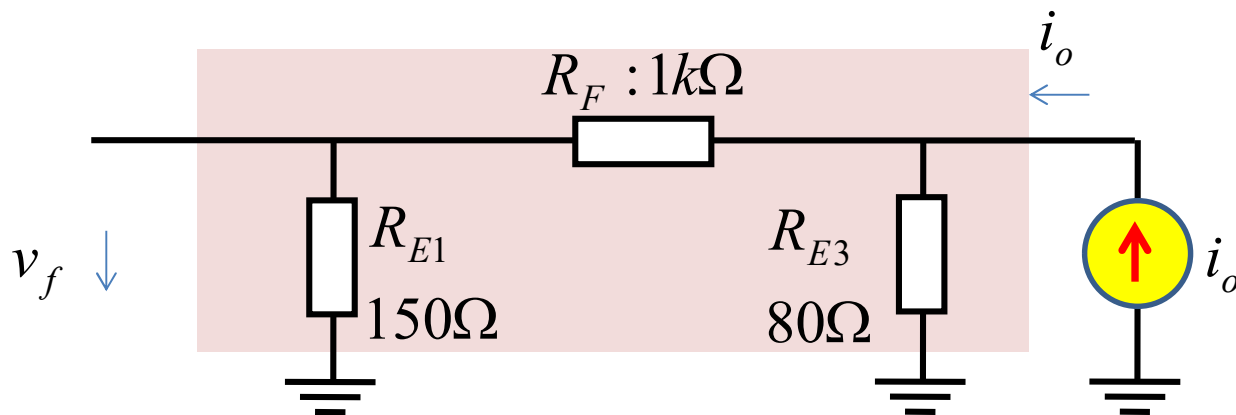
$$= \frac{R_{E1} R_{E3}}{R_{E1} + R_F + R_{E3}} = 9.76\Omega$$




# 开环放大网络分析

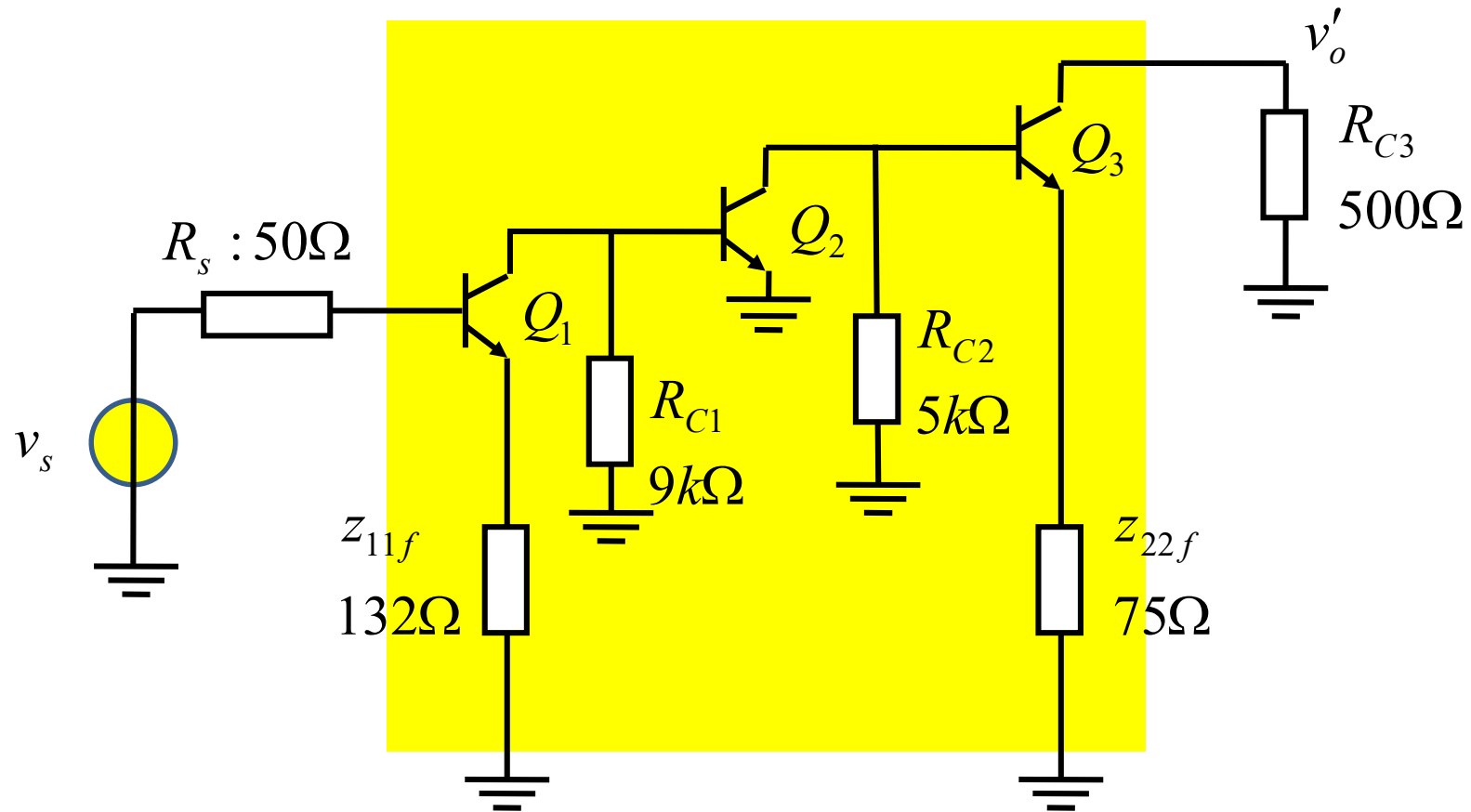

多级级联，高增益，以确保深度负反馈

# 第一级

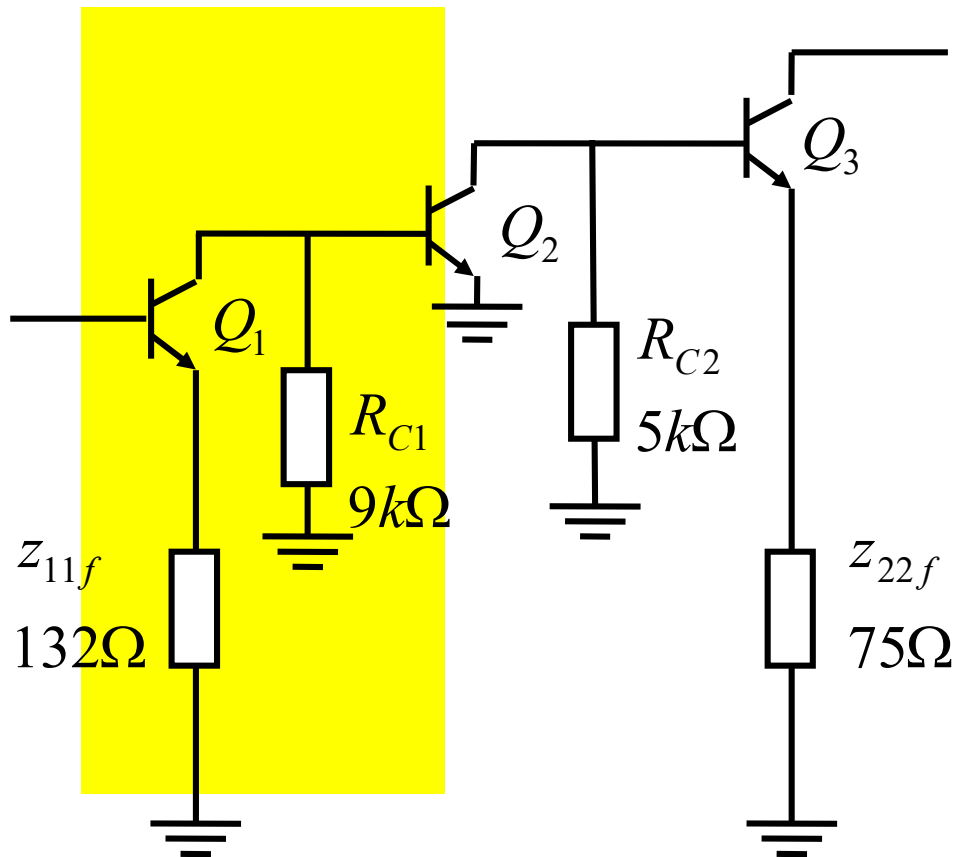

假设 $\beta=50$ ,  $V_A=50V$

$$g_{m1} = \frac{I_{C1}}{v_T} \approx \frac{0.59m}{26m} = 23mS$$

$$G_{m1} \approx \frac{g_{m1}}{1 + g_{m1}z_{11f}}$$

$$= \frac{23m}{1 + 23m \times 132} = \frac{23m}{4} = 5.7mS$$

$$r_{in1} = (1 + g_{m1}z_{11f})r_{be1}$$

$$\approx (1 + 23m \times 132) \times 50 \times \frac{1}{23m}$$

$$= 8.79k\Omega$$

$$r_{out1} = (1 + g_{m1}z_{11f})r_{ce1}$$


$$\approx (1 + 23m \times 132) \times \frac{50}{0.59m}$$

$$= 338k\Omega$$


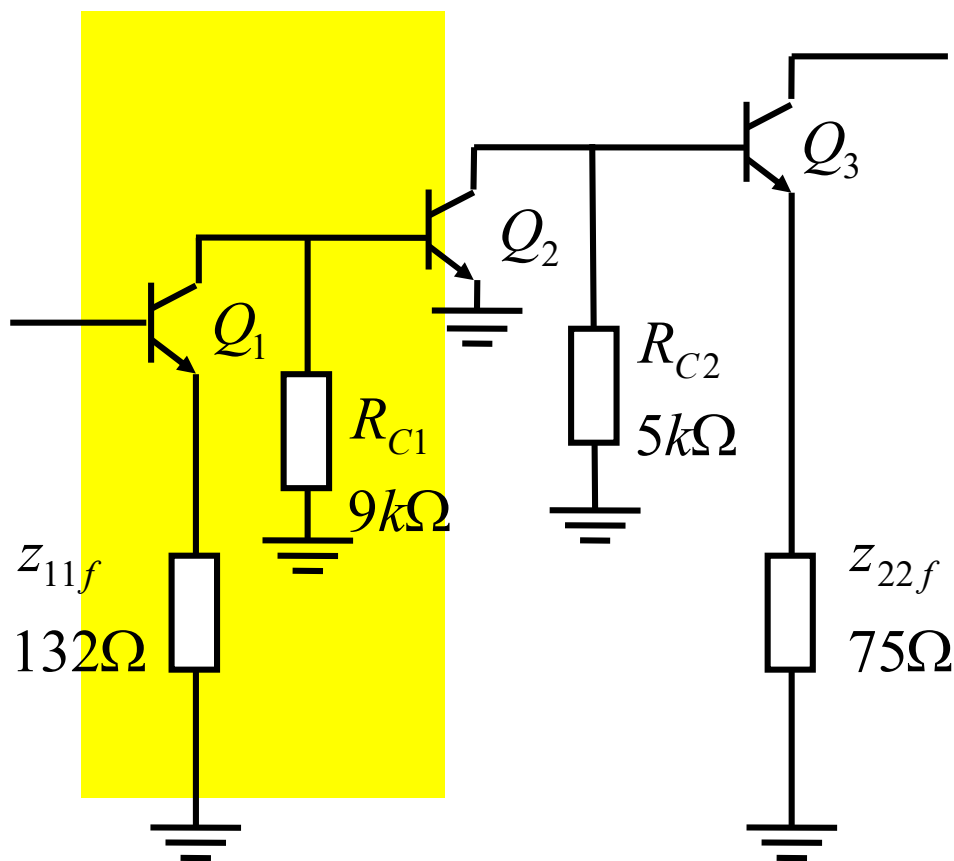
# 第一级

$$r_{be2} = \beta \frac{v_T}{I_{C2}} = 50 \times \frac{26m}{0.99m} = 1.31k\Omega$$



$$R'_{L1} = r_{out1} \parallel R_{C1} \parallel r_{be2}$$


$$= 338k \parallel 9k \parallel 1.31k = 1.14k\Omega$$

$$A_{v1} = -G_{m1} R'_{L1}$$

$$= -5.7m \times 1.14k$$

$$= -6.50$$

# 第二级

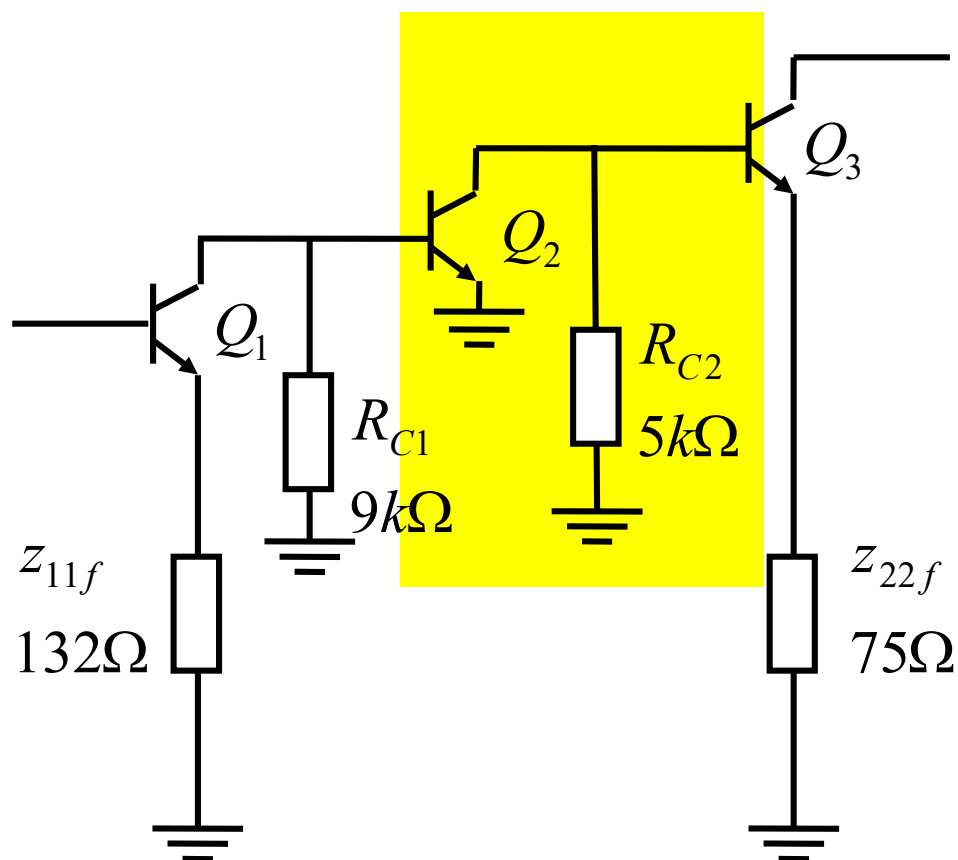

$$g_{m2} = \frac{I_{C2}}{v_T} \approx \frac{0.99m}{26m} = 38.1mS$$


$$g_{m3} = \frac{I_{C3}}{v_T} \approx \frac{4.14m}{26m} = 159mS$$

$$\begin{aligned} r_{in3} &= (1 + g_{m3}Z_{22f})r_{be3} \\ &= (1 + 159m \times 75) \times 50 \times \frac{26m}{4.14m} \\ &= 4.05k\Omega \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} R'_{L2} &= r_{ce2} \parallel R_{C2} \parallel r_{in3} \\ &= \frac{50}{0.99m} \parallel 5k \parallel 4.05k \\ &= 2.14k\Omega \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} A_{v2} &= -g_{m2}R'_{L2} \\ &= -38.1m \times 2.14k = -81.6 \end{aligned}$$

# 第三级

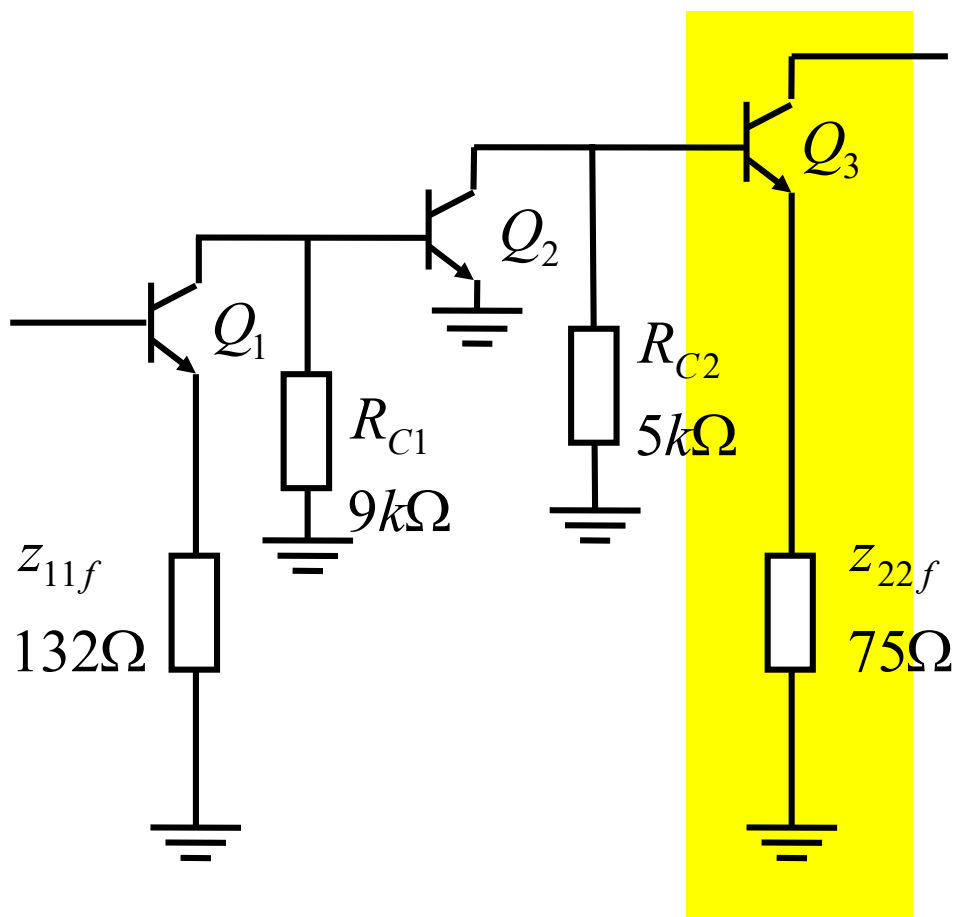

$$g_{m3} = \frac{I_{C3}}{v_T} \approx \frac{4.14m}{26m} = 159mS$$

$$G_{m3} = \frac{g_{m3}}{1 + g_{m3}Z_{22f}}$$


$$= \frac{159m}{1 + 159m \times 75} = 12.3mS$$

$$r_{out3} = (1 + g_{m3}Z_{22f})r_{ce3}$$

$$= (1 + 159m \times 75) \times \frac{50}{4.14m}$$

$$= 156k\Omega$$

# 三级级联：开环跨导放大器

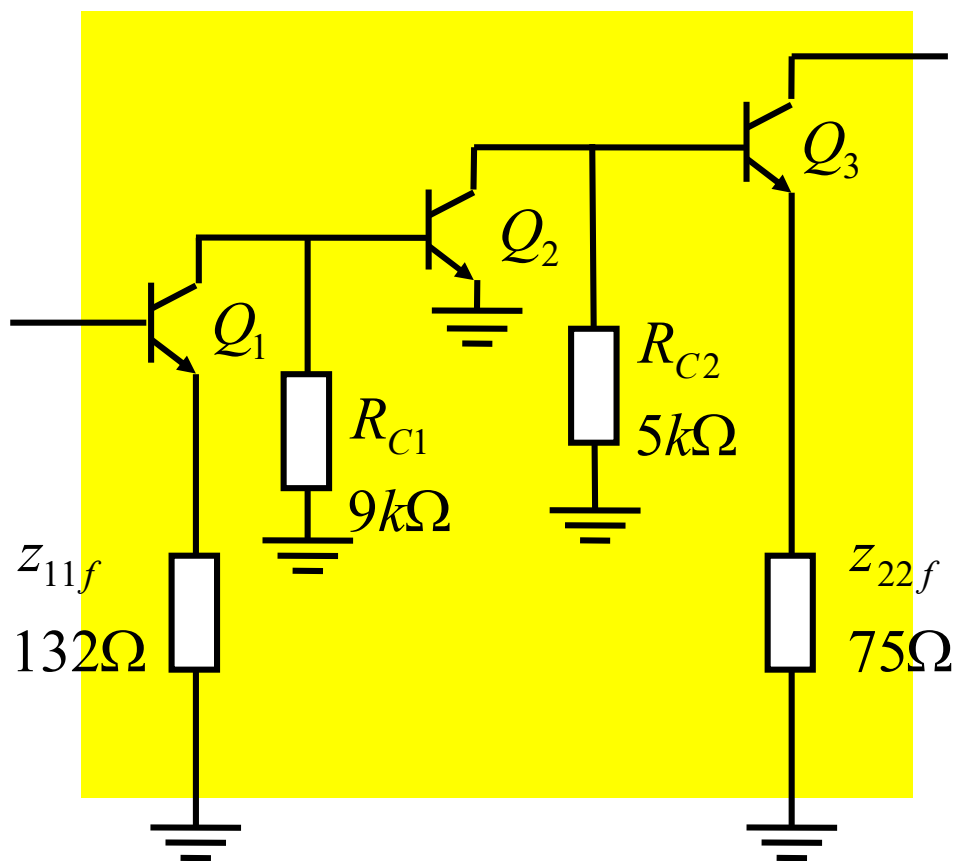

$$r_{inA} = (1 + g_{m1}z_{11f})r_{be1} = 8.79k\Omega$$

$$r_{outA} = (1 + g_{m3}z_{22f})r_{ce3} = 156k\Omega$$

$$\begin{aligned} G_{m0} &= A_{v1}A_{v2}G_{m3} \\ &= 6.50 \times 81.6 \times 12.3m \\ &= 6.54S \end{aligned}$$

$$T = G_{m0}R_F = 6.54S \times 9.76\Omega = 63.8 \gg 1$$

# 负反馈跨导放大器

$$T = G_{m0} R_F = 6.54 \times 9.76 = 63.8$$

$$r_{inE} = (1 + T) \left( z_{11} + \frac{1}{g_{m1}} \right) = 11.4k\Omega$$

$$r_{in} = (1 + T) r_{inA} = 64.8 \times 8.79k\Omega = 570k\Omega$$

$$r_{in} \approx r_{be1} (1 + g_{m1} \times r_{ce1} || r_{inE}) \approx 2.17k \times 232 = 504k\Omega$$


$$r_{out} = (1 + T) r_{outA} = 64.8 \times 156k\Omega = 10M\Omega$$

$$r_{outE} = (1 + T) \left( z_{22f} + \frac{1}{g_{m3}} \right) = 5.3k\Omega$$

$$r_{out} \approx r_{ce3} (1 + g_{m3} \times r_{be3} || r_{outE}) \approx 12k \times 47 = 565k\Omega$$

$$G_{mf} = \frac{G_{m0}}{1 + T} = \frac{6.54}{64.8} = 101mS$$

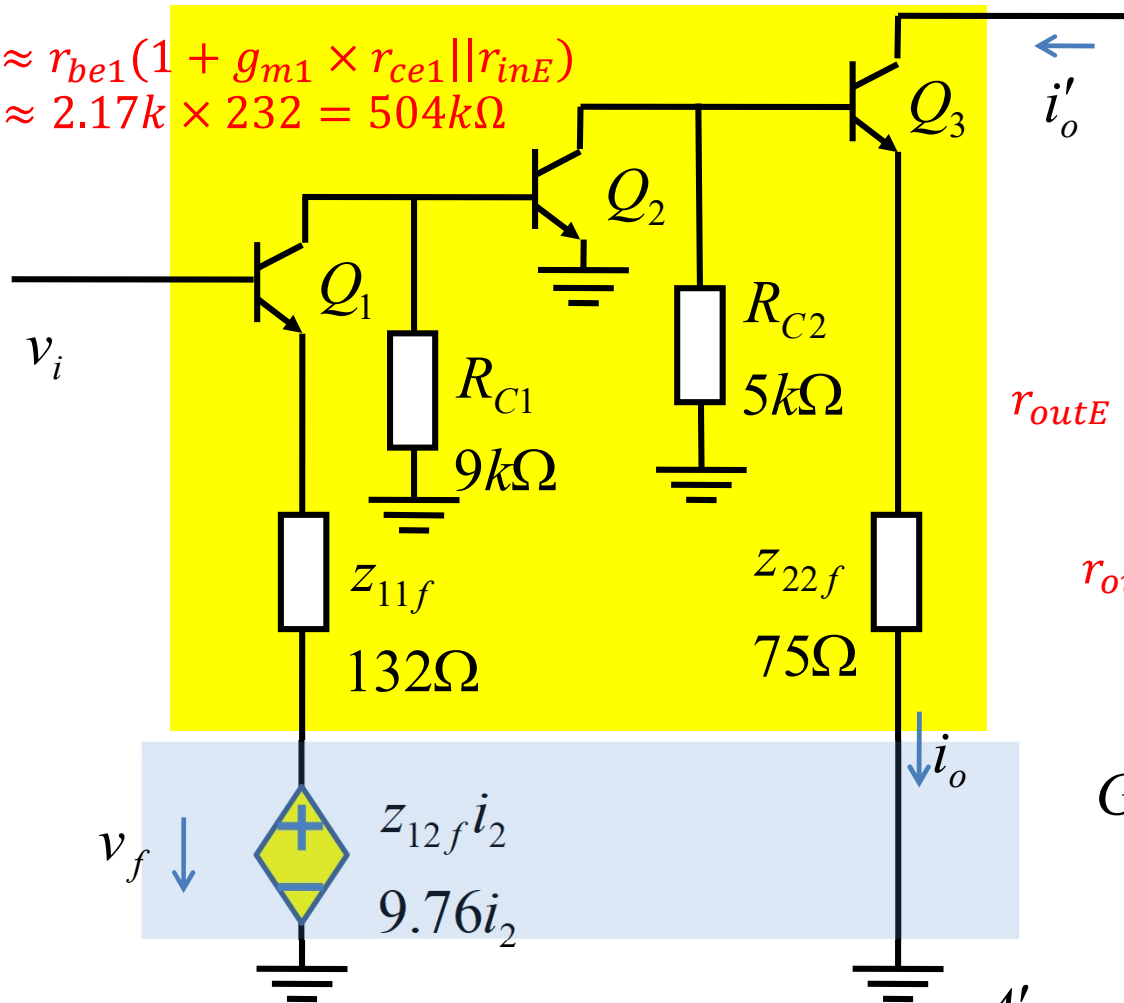
$$A'_v = -G_{mf} R_{C3} = 101m \times 500 = -50$$


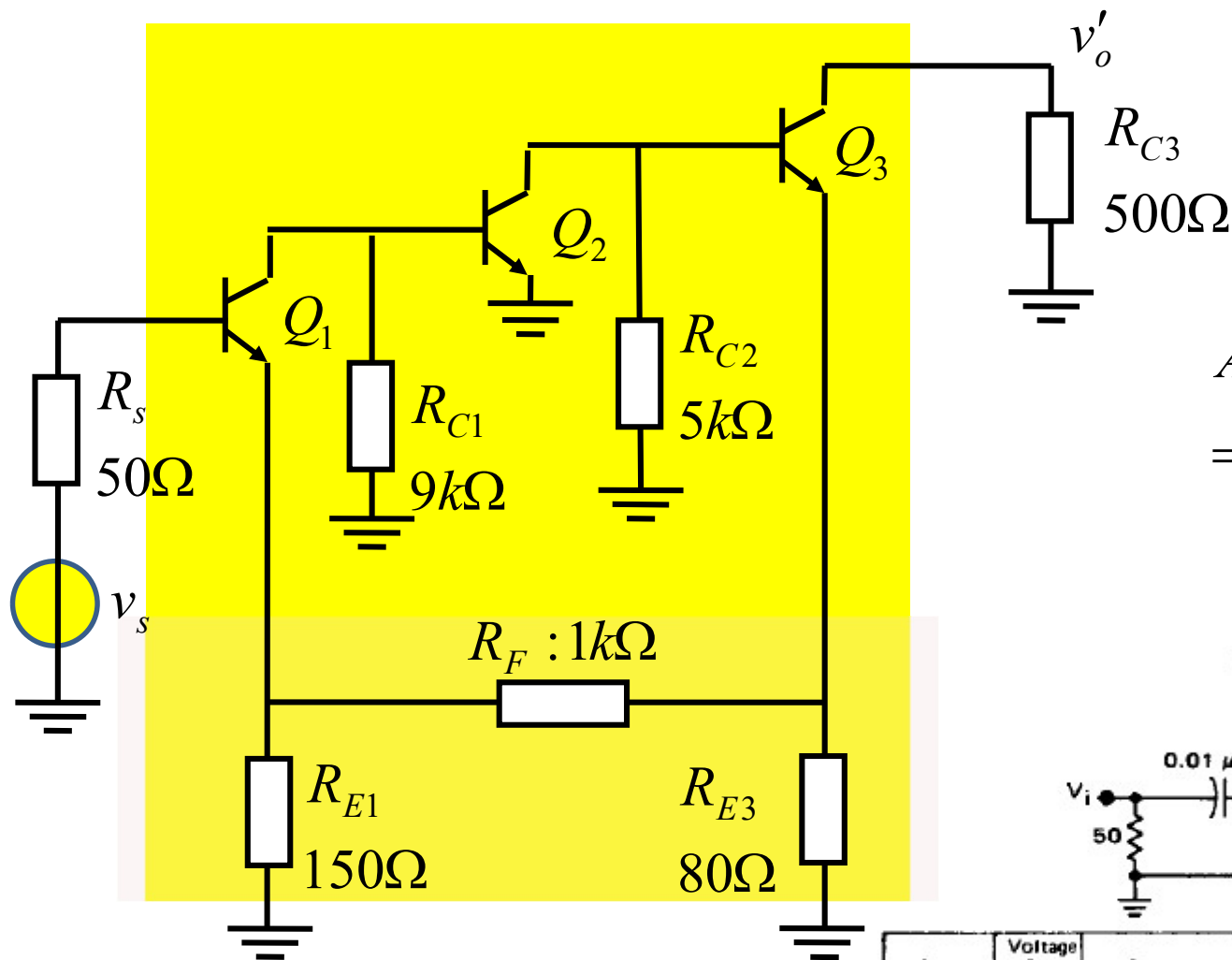
# 电压放大倍数

深度负反馈


$$G_{mf} \approx \frac{1}{R_F} = \frac{1}{9.76\Omega} = 102mS$$



$$A'_v = -G_{mf} R'_{L3}$$


$$= -102m \times 500 = -51$$

FIGURE 3 – TEST CIRCUIT

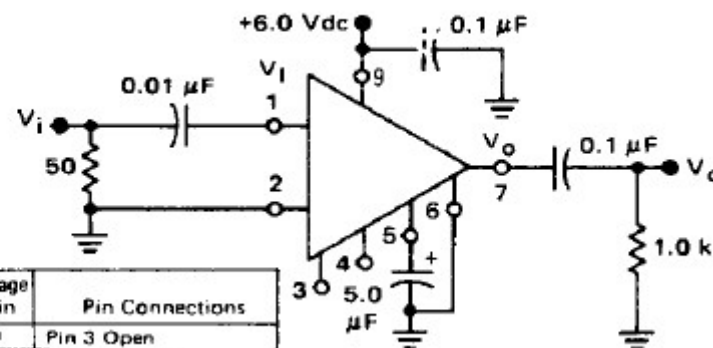

Type	Voltage Gain	Pin Connections
MC1552	50	Pin 3 Open
	100	Ground Pin 3

# 负反馈网络的存在，增益由电阻决定

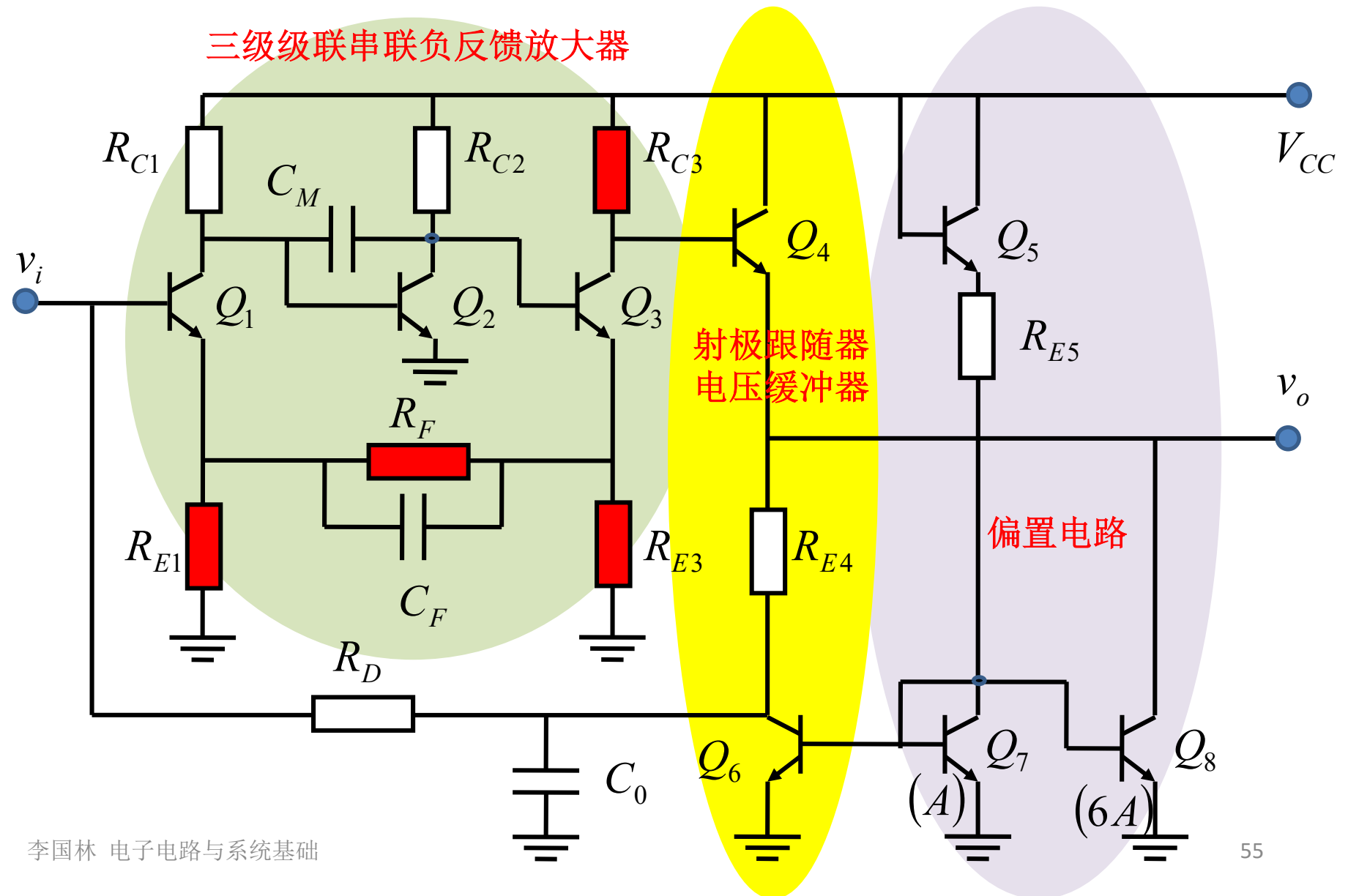

# 负反馈网络的存在，增益由电阻决定

$$R_F = \frac{R_{E1} R_{E3}}{R_{E1} + R_F + R_{E3}}$$

$$G_{mf} \approx \frac{1}{R_F} = \frac{R_{E1} + R_F + R_{E3}}{R_{E1} R_{E3}}$$

$$A'_v \approx -G_{mf} R'_{L3} = -\frac{R_{E1} + R_F + R_{E3}}{R_{E1} R_{E3}} R_{C3}$$

增益几乎完全由电阻网络决定  
晶体管网络仅提供深度负反馈需要的高增益

晶体管网络不稳定，增益不确定  
但电阻网络稳定，闭环后增益由电阻网络决定，增益稳定



# 管脚3接地


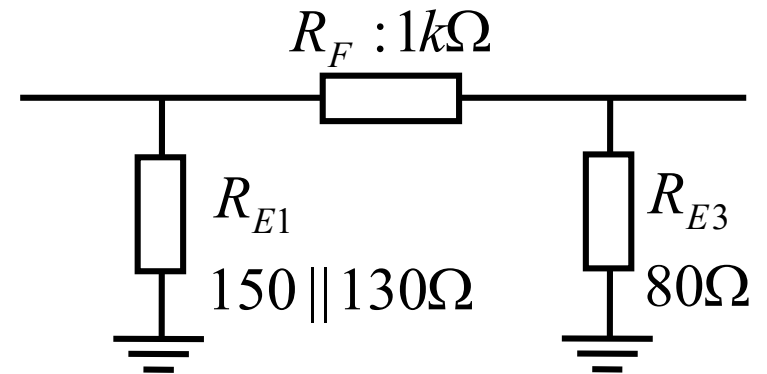
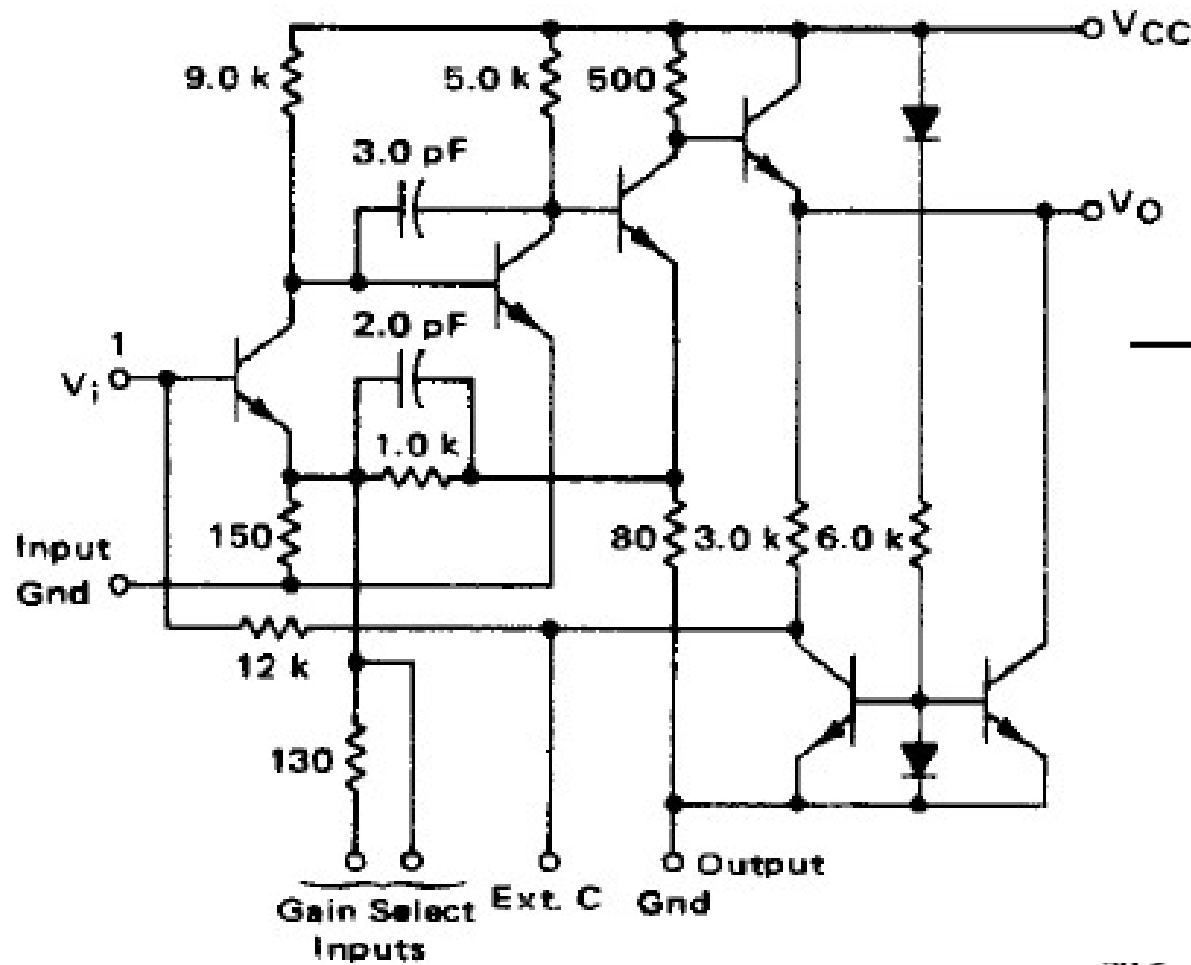


FIGURE 3 – TEST CIRCUIT

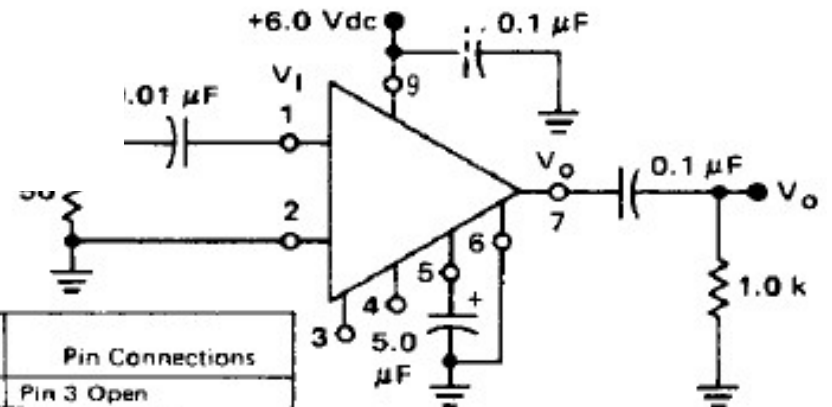


Type	Voltage Gain	Pin Connections
MC1552	50	Pin 3 Open
	100	Ground Pin 3


同学自行确认增益为100!  
如果希望增益为80? 如何处理?
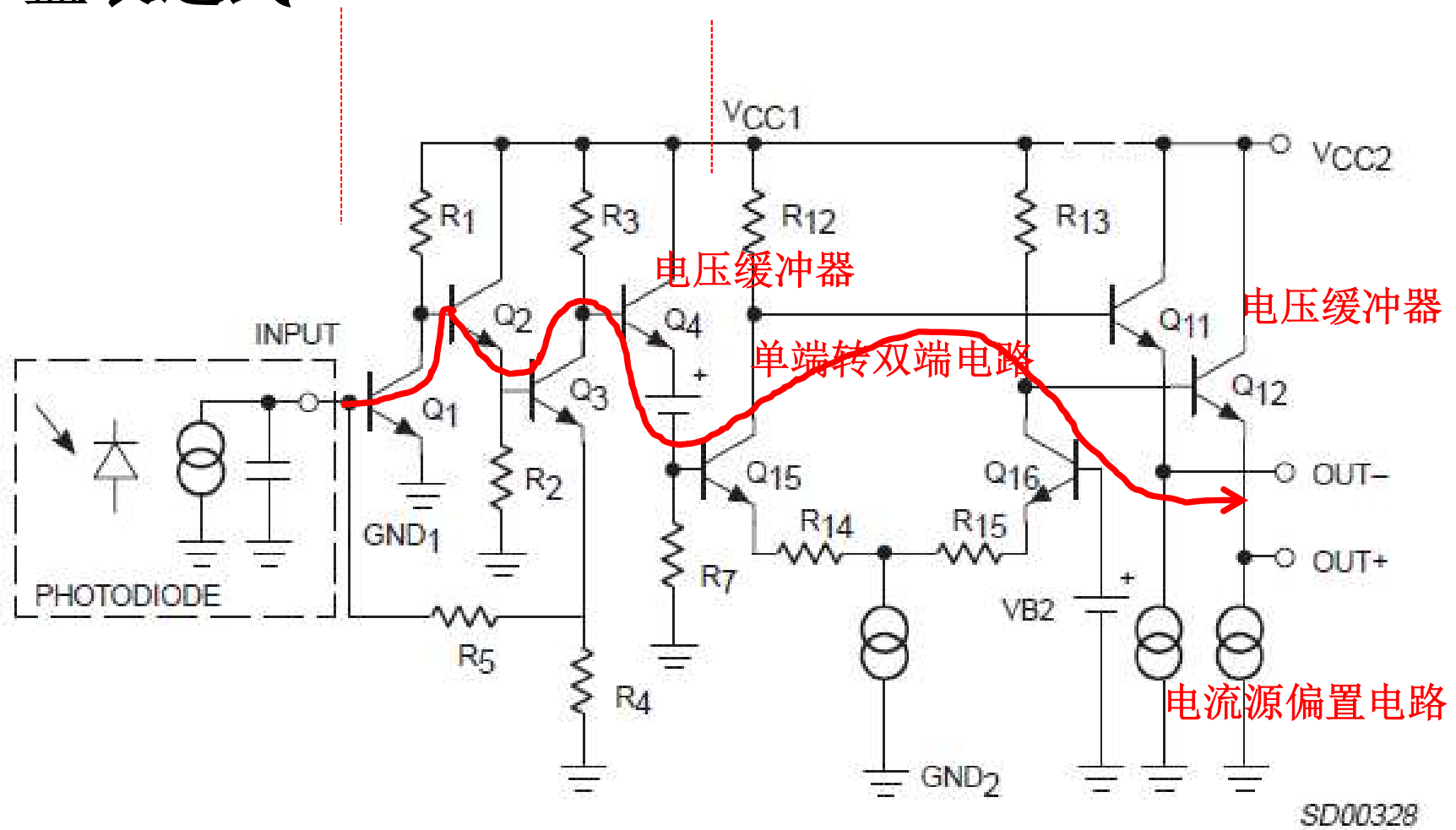
# 级联放大器有时无需分析开环放大器

- 级联，高增益，深度负反馈
    - 输入电阻、输出电阻变得接近理想受控源
      - 由于输入电阻和输出电阻接近理想短路或开路，和信源内阻、负载比，其影响可以忽略不计，因而经常性地不予关注
  - 我们只对增益感兴趣
    - 只需计算反馈系数即可
      - 串串负反馈
        - 反馈网络输入端加电流源激励，反馈网络输出端测开路电压，获得跨阻反馈系数（检测输出电流，形成反馈电压）
      - 并并负反馈
        - 反馈网络输入端加电压源激励，反馈网络输出端测短路电流，获得跨导反馈系数（检测输出电压，形成反馈电流）
      - 串并负反馈
        - 反馈网络输入端加电压源激励，反馈网络输出端测开路电压，获得电压反馈系数（检测输出电压，形成反馈电压）
      - 并串负反馈
        - 反馈网络输入端加电流源激励，反馈网络输出端测短路电流，获得电流反馈系数（检测输出电流，形成反馈电流）
    - 反馈系数的倒数就是闭环增益
- 前述例子，只分析反馈网络即可获得增益

- PHILIPS的SA5211自称是Transimpedance Amplifier，其内部电路如图所示，求输入到Q<sub>4</sub>输出的跨阻增益表达式**



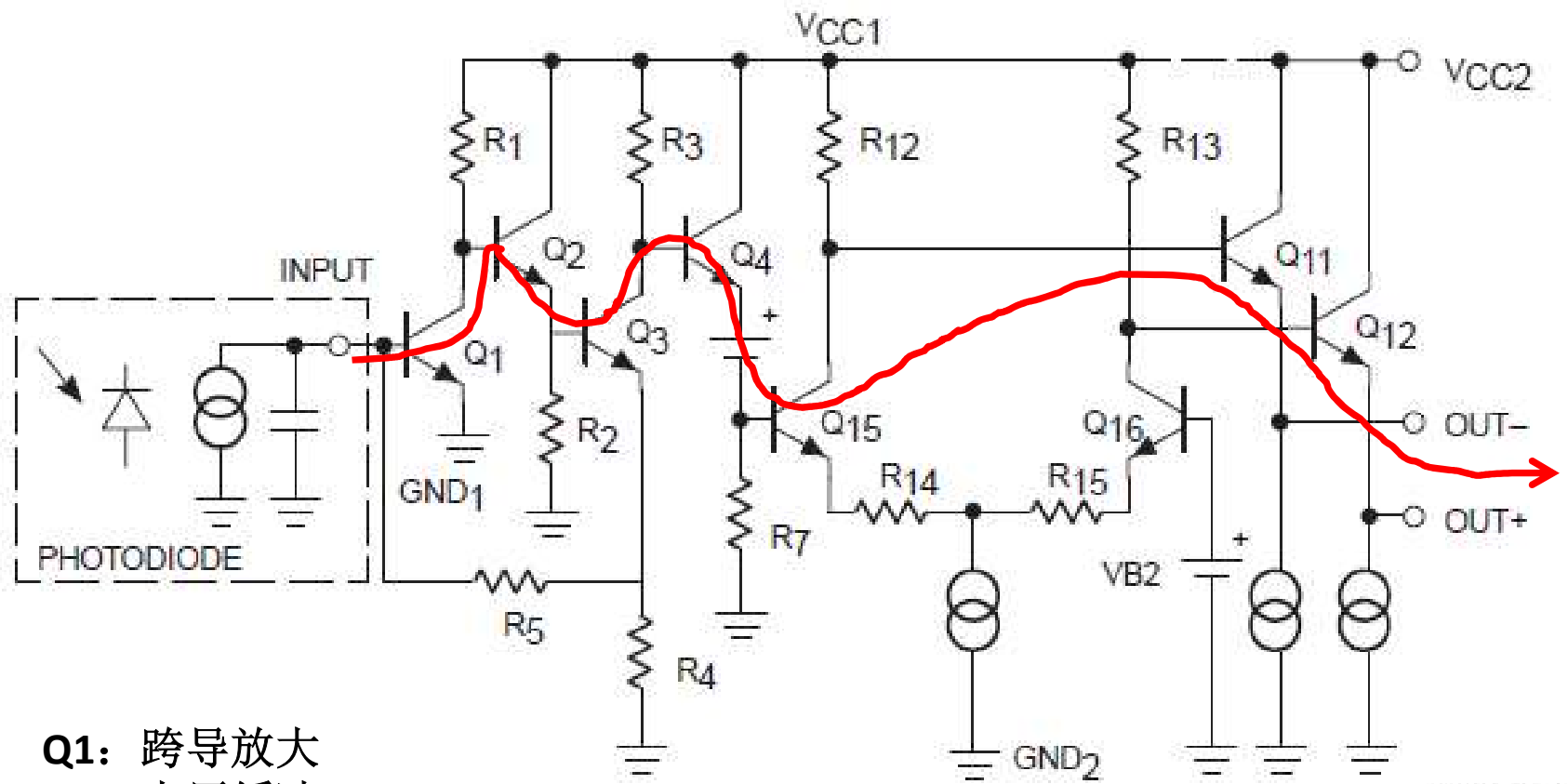

- Q1: 跨导放大
- Q2: 电压缓冲
- Q3: 跨导放大
- Q4: 电压缓冲
- ...

SD00328

并串负反馈：形成流控流源

$$F_i = -\frac{G_5}{G_4 + G_5} = -\frac{R_4}{R_4 + R_5} \quad A_{if} = \frac{1}{F_i} = -\left(1 + \frac{R_5}{R_4}\right)$$

$$R_m = \frac{v_{o3}}{i_{in}} = -\frac{i_3 R_3}{i_{in}} = -\frac{1}{F_i} R_3 = \left(1 + \frac{R_5}{R_4}\right) R_3$$


$$R_{m\Sigma} = \left(1 + \frac{R_5}{R_4}\right) R_3 \frac{R_{12}}{R_{14}}$$

增益由电阻决定，负反馈屏蔽晶体管不稳定因素

**\*由运放形成的四种理想受控源分析**  
**运放模块可以是任意的可提供高增益的晶体管放大网络**


放大网络输入点和反  
 馈网络输出点非一点：  
 输入串联

放大网络输出点和反  
 馈网络输入点为一点：  
 输出并联

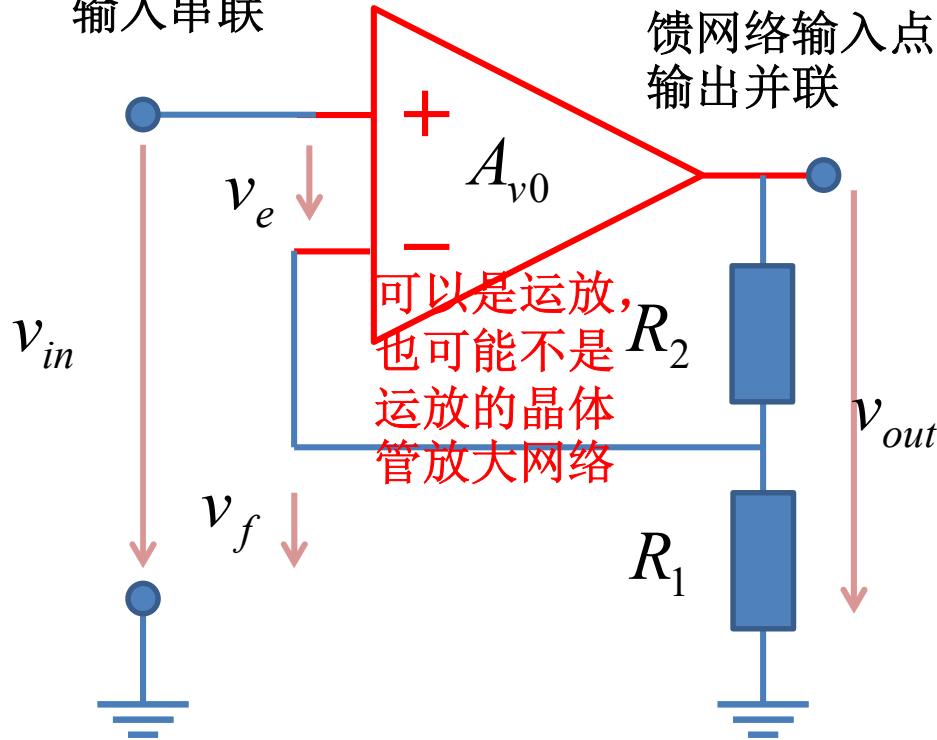

**串并负反馈：形成理想压控压源**

反馈网络输入加电压源激励，  
 反馈网络输出开路，获得电压  
 反馈系数

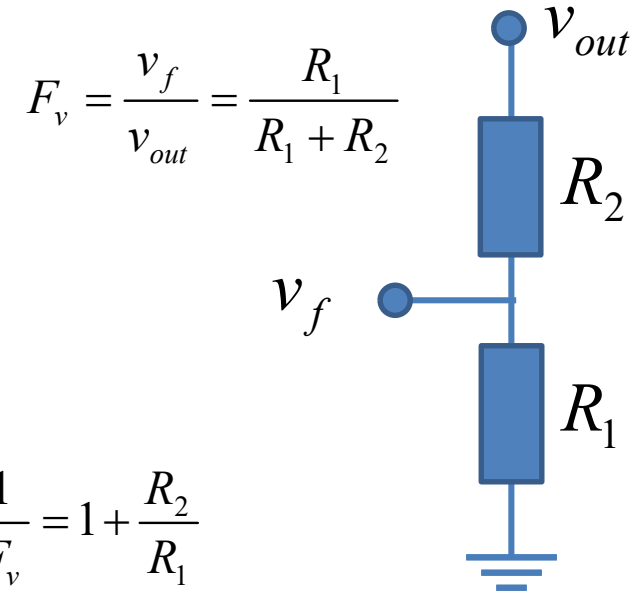

$$F_v = \frac{v_f}{v_{out}} = \frac{R_1}{R_1 + R_2}$$


$$A_{vf} \approx \frac{1}{F_v} = 1 + \frac{R_2}{R_1}$$

$$v_{out} = \left( 1 + \frac{R_2}{R_1} \right) v_{in}$$


放大网络输入点和反馈网络输出点为一点：  
输入并联

放大网络输出点和反馈网络输入点为一点：  
输出并联

反馈网络输入加电压源激励，  
反馈网络输出短路，获得跨导  
反馈系数

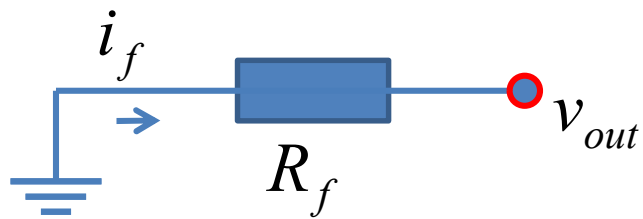
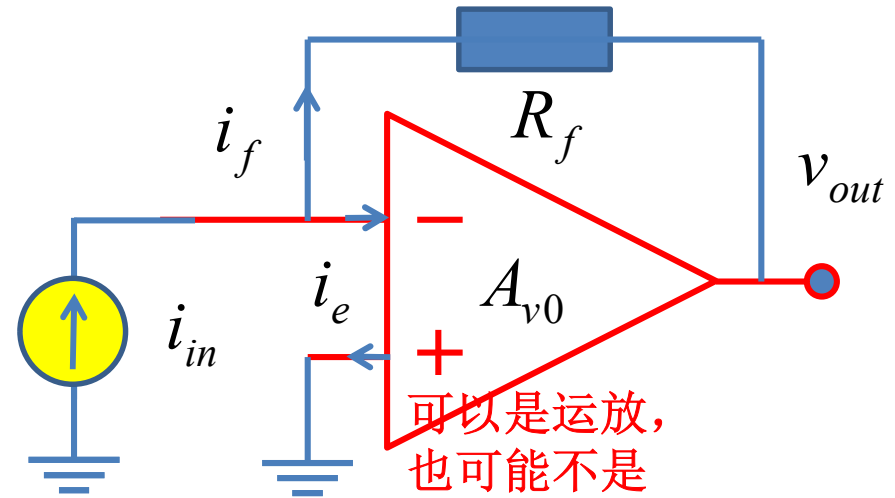
$$G_F = \frac{i_f}{v_{out}} = -\frac{1}{R_f}$$



可以是运放，  
也可能不是  
运放的晶体  
管放大网络


并并负反馈：形成理想流控电压源

$$R_{mf} \approx \frac{1}{G_F} = -R_f$$

$$v_{out} = -R_f i_{in}$$


串串负反馈：形成理想压控流源
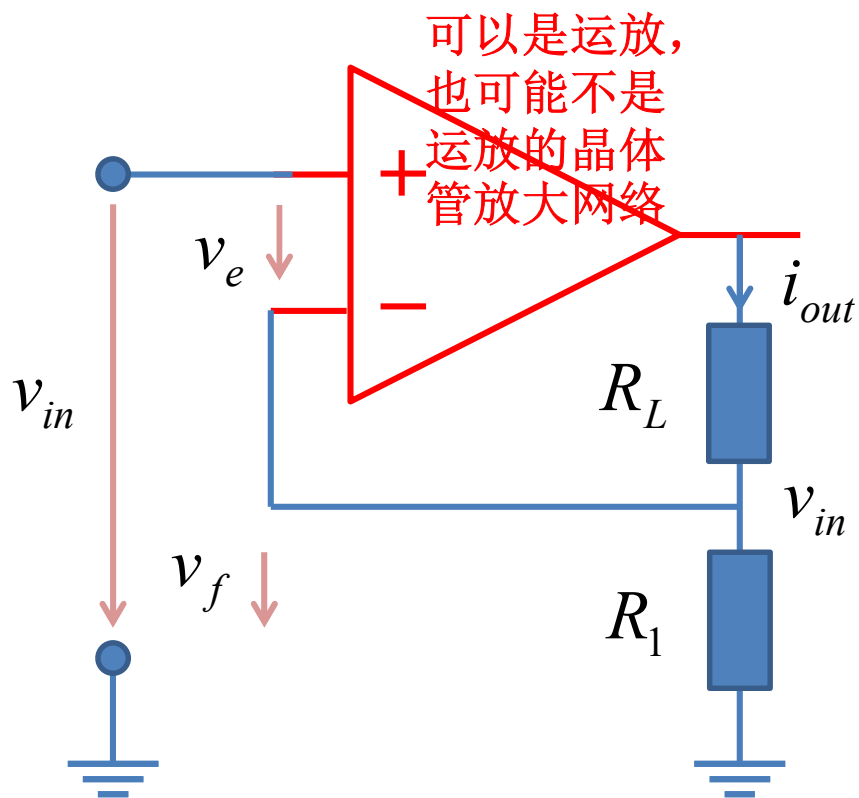
$$G_{mf} \approx \frac{1}{R_F} = \frac{1}{R_1} \quad i_{out} = \frac{1}{R_1} v_{in}$$



放大网络输入点和反馈网络输出点非一点：输入串联


反馈网络输入加电流源激励，反馈网络输出开路，获得跨阻反馈系数

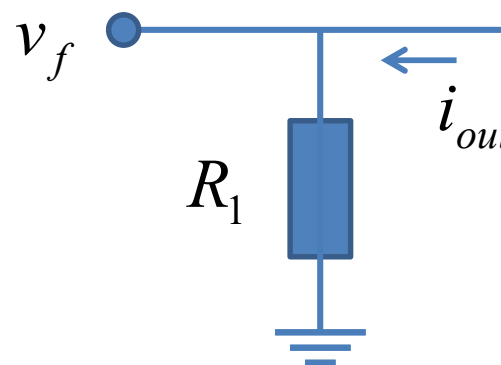

$$R_F \approx \frac{v_f}{i_{out}} = R_1$$

放大网络输出点和反馈网络输入点非一点：输出串联

反馈网络输入加电流源激励，  
反馈网络输出短路，获得电流  
反馈系数

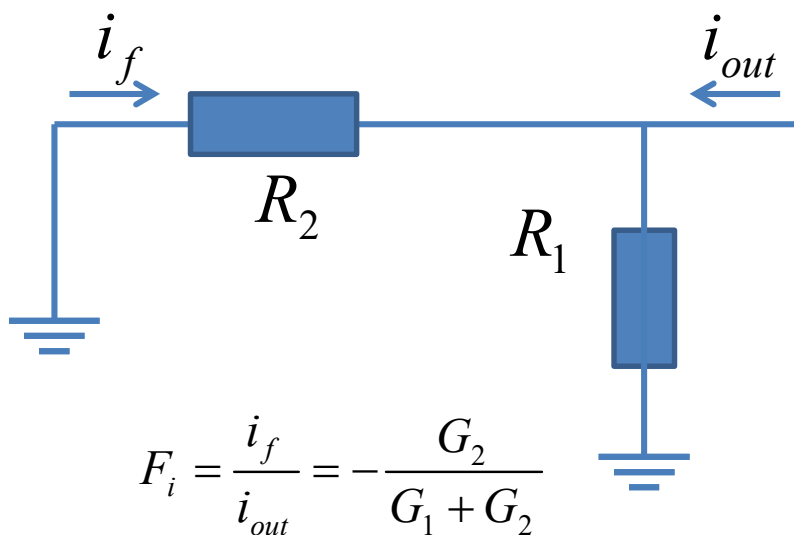

并串负反馈：形成理想流控流源


只需分析晶体管网络的电阻反馈网络，即  
可获得深度负反馈下的增益

前提假设：晶体管网络具有高增益

晶体管放大网络可能是运放，也可能不是

放大网络输入点和反  
馈网络输出点为一点：  
输入并联

放大网络输出点和反  
馈网络输入点非一点：  
输出串联

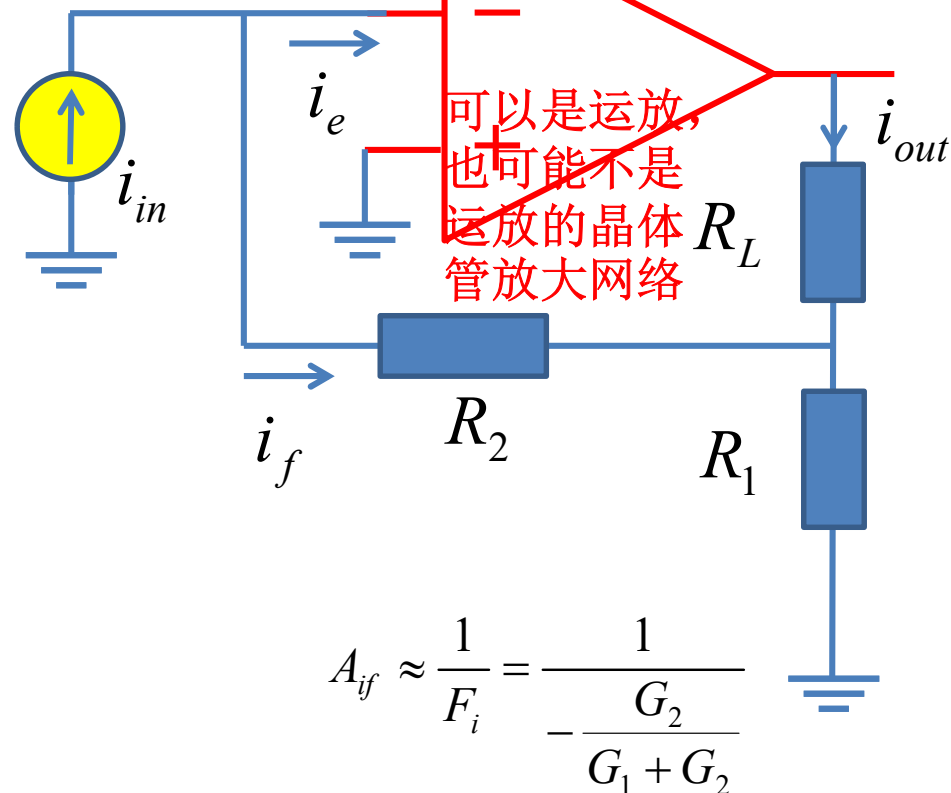

可以是运放，  
也可能不是  
运放的晶体  
管放大网络

$$= -1 - \frac{G_1}{G_2} = -1 - \frac{R_2}{R_1}$$


$$i_{out} = -\left(1 + \frac{R_2}{R_1}\right) i_{in}$$



# 运放电路分析


- 由于运放增益极高，因而只要确认运放是负反馈连接，无需负反馈分析过程，直接利用虚短、虚断进行分析即可
  - 我们对输入阻抗、输出阻抗不感兴趣
    - 要么极小趋于零，要么极大趋于无穷
  - 我们只对传输特性感兴趣
    - 虚短、虚断可以很快给出结果，无需负反馈放大器分析全套流程
      - 虚短、虚断本身就是深度负反馈条件满足下的极度抽象简化分析方法

# 虚短虚断分析

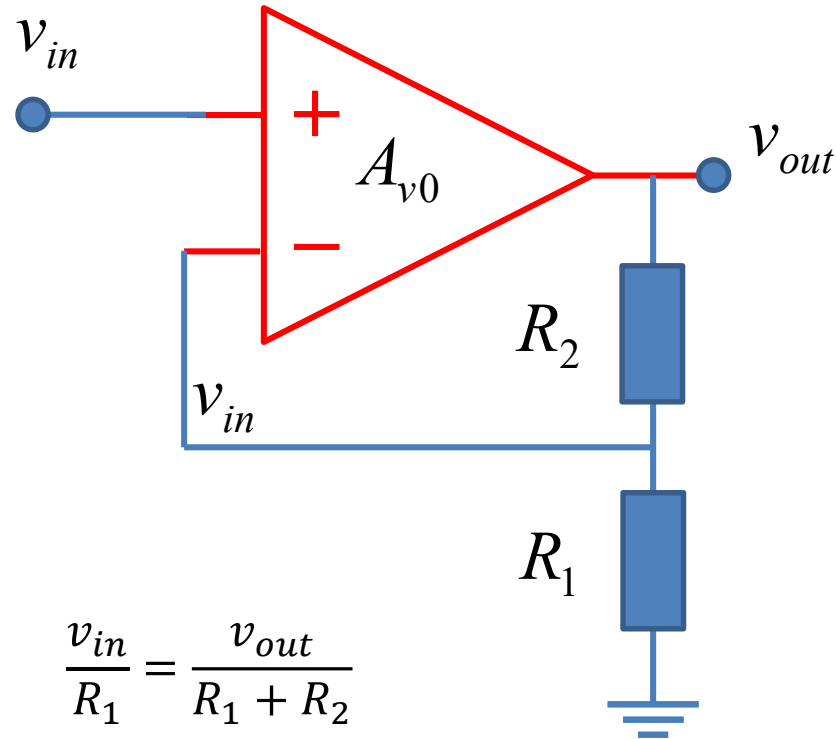

$$\frac{v_{in}}{R_1} = \frac{v_{out}}{R_1 + R_2}$$
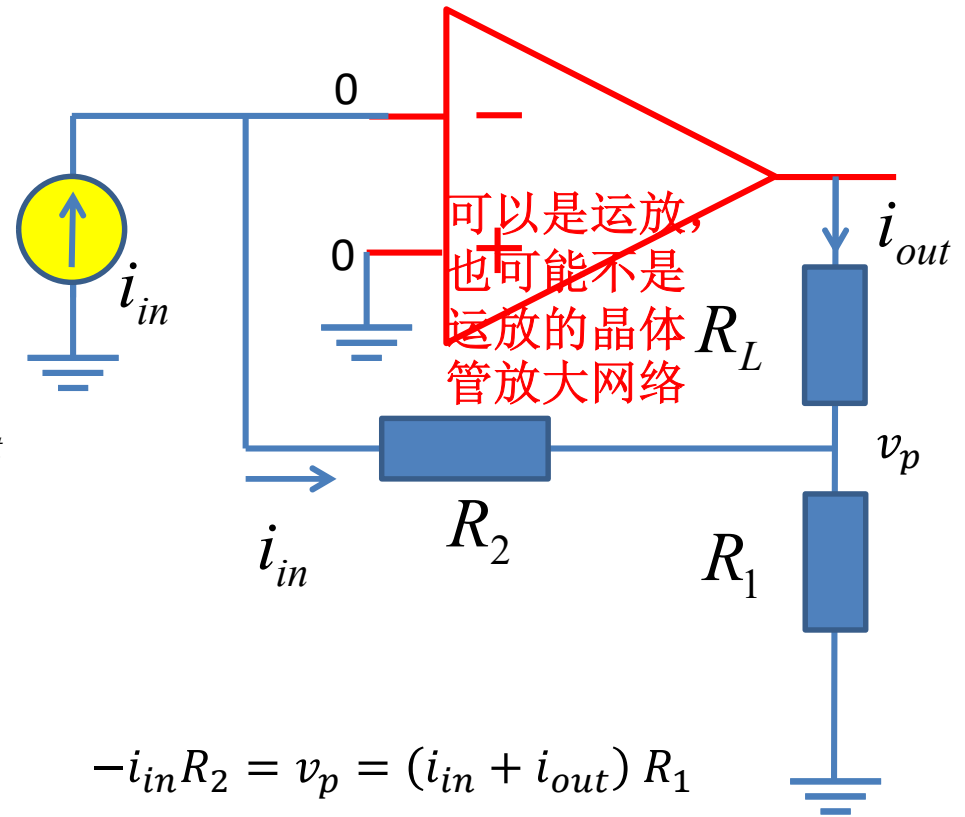
$$A_v = \frac{v_{out}}{v_{in}} = \frac{R_1 + R_2}{R_1} = 1 + \frac{R_2}{R_1}$$



$$-i_{in}R_2 = v_p = (i_{in} + i_{out})R_1$$

$$\frac{R_2}{R_1} = \frac{i_{in} + i_{out}}{-i_{in}}$$

$$A_i = \frac{i_{out}}{i_{in}} = -1 - \frac{R_2}{R_1}$$