

# 电子电路与系统基础I

理论课第九讲

分段折线法：**MOSFET**电流镜、反相器电路


李国林  
清华大学电子工程系

# MOSFET电流镜、反相器电路 大纲


- **MOSFET的分段折线电路模型**
  - 晶体管物理结构
  - 端口伏安特性
    - 分段折线描述
- **MOSFET电流源**
  - 电流镜
- **MOSFET反相器**
  - NMOS反相器
  - CMOS反相器
 
# NMOSFET结构

- **Metal-Oxide-Semiconductor Field-Effect Transistor**
  - 金属-氧化物-半导体结构的场效应晶体管
  - **Transistor: Transfer Resistor**
    - 晶体管，转移电阻器
    - **受控的非线性电阻**
      - **MOS电容**
      - 沟道形状变化





# NMOSFET 伏安特性方程

 


$$\beta_n = \frac{1}{2} \mu_n C_{ox} \frac{W}{L} \longleftrightarrow G = \sigma \frac{S}{l}$$

电子迁移率      单位面积电容      沟道宽长比

  

 $V_{DS} < V_{DSsat}$        $V_{DS} > V_{DSsat}$   
 $\sim V_{GD} > V_{TH}$        $\sim V_{GD} < V_{TH}$



$i_G = 0$       栅衬为电容结构，低频开路

$$i_D = \begin{cases} 0 \\ 2\beta_n ((v_{GS} - V_{TH})v_{DS} - 0.5v_{DS}^2) \\ \beta_n (v_{GS} - V_{TH})^2 (1 + \lambda v_{DS}) \end{cases}$$




$v_{GS} < V_{TH}$       导电沟道未形成，截止区  
 $v_{GS} > V_{TH}, v_{GD} > V_{TH}$       直通沟道，欧姆区  
 $v_{GS} > V_{TH}, v_{GD} < V_{TH}$       夹断沟道，恒流区

$v_{OD} = v_{GS} - V_{TH}$       过驱动电压  
 $v_{DS,sat} = v_{GS} - V_{TH}$       饱和电压

$V_{TH}$  阈值电压

$V_E = \frac{1}{\lambda}$  厄利电压

# NMOS和PMOS

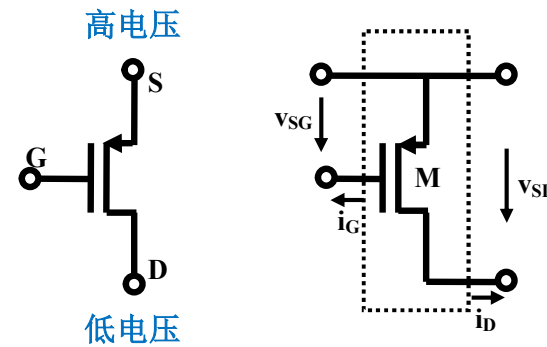  




**PMOS的元件约束方程和NMOS的形式一致：** PMOS方程中，只要将NMOS方程中的 $v_{GS}$ 换成 $v_{SG}$ ，将 $v_{DS}$ 换成 $v_{SD}$ ，将 $\beta_n$ 换成 $\beta_p$ ，将 $\mu_n$ 换成 $\mu_p$ ，将 $V_{TH,n}$ 换成 $V_{TH,p}$ ，将 $\lambda_n$ 换成 $\lambda_p$ ，将 $V_{E,n}$ 换成 $V_{E,p}$ 后，方程形式没有任何其他变化。

# 分段线性化电路模型

- 只要元件约束方程有明显的分区特性，原理性分析即可采用分段折线模型
- **MOSFET**的三个分区有明确的物理含义，故而是可三个区域分别线性化处理
  - 三个区均为线性电路模型
    - 截止区：电流为零，开路模型
    - 欧姆区：过原点抛物线方程，线性化为线性电阻
    - 恒流区：伏安特性曲线几乎平直，线性化为诺顿电流源

以NMOSFET为例  
PMOSFET等效电路及PMOS电路练习留作作业

# 分段线性化：截止区电路模型

 
 
 


$$i_G = 0$$

$$v_{GS} < V_{TH}$$

$$i_D = 0$$

# 分段线性化：欧姆区电路模型

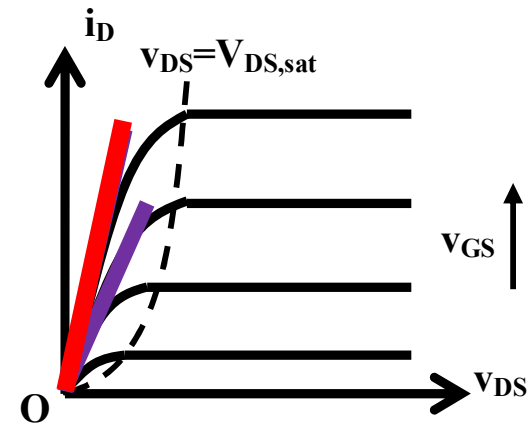  

$$i_G = 0$$

$$r_{on} = \left( \frac{di_D}{dv_{DS}} \right)_{v_{DS}=0}^{-1} = \frac{1}{2\beta_n (v_{GS} - V_{TH})}$$

$$v_{GS} > V_{TH}$$

$$v_{DS} < V_{DS,sat}$$




$$i_D = 2\beta_n \left( (v_{GS} - V_{TH})v_{DS} - 0.5v_{DS}^2 \right)$$

$$\approx 2\beta_n (v_{GS} - V_{TH})v_{DS} = v_{DS} / r_{on}$$

线性化为受控线性电阻



# 分段线性化：开关电路模型

   

$$i_G = 0$$

$$r_{on} = \frac{1}{2\beta_n(v_{GS} - V_{TH})}$$


$$i_D = 0 \quad v_{GS} < V_{TH}$$

很小的 $v_G$ ，沟道未形成，抽象为开路

$$v_{DS} = 0 \quad v_{GS} > V_{TH}, v_{GD} > V_{TH}$$

很大的 $v_G$ ，形成厚沟道，导通电阻很小，抽象为短路

# 分段线性化：恒流区电路模型

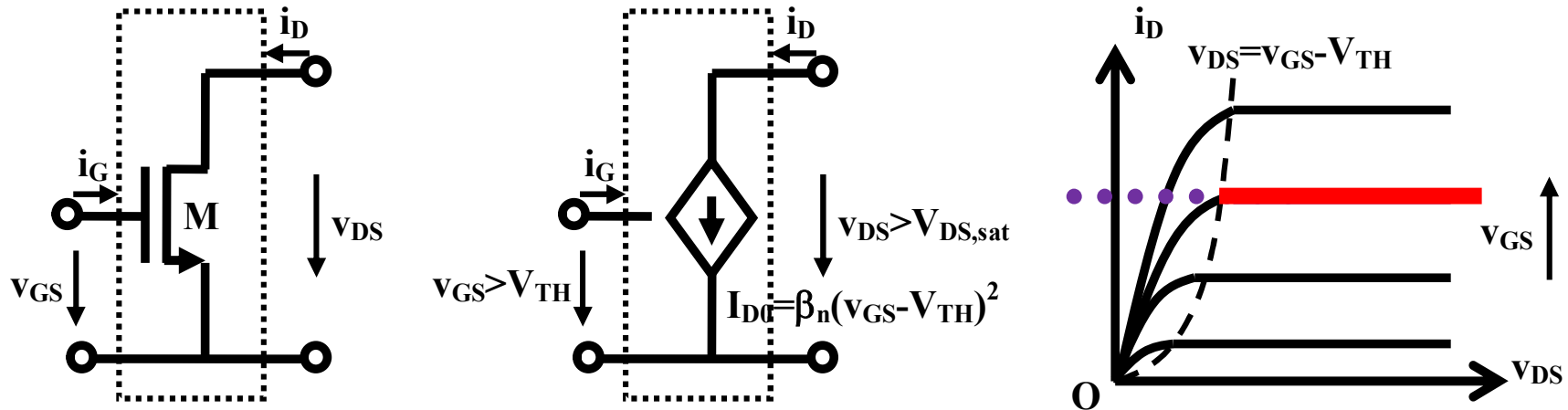

$$i_G = 0$$

$$v_{GS} > V_{TH}$$

$$i_D = I_{D0} = \beta_n (v_{GS} - V_{TH})^2$$


$$v_{DS} > V_{DS,sat}$$

沟道夹断：非线性（平方律）受控的压控流源

# 厄利效应

分段折线化模型中，厄利效应大多被忽略不计

局部线性化分析中，厄利效应一般会加以考虑  
形成有限的电压增益

 

$$i_D = \beta_n (v_{GS} - V_{TH})^2 \left( 1 + \frac{v_{DS}}{V_E} \right) = I_{D0} \left( 1 + \frac{v_{DS}}{V_E} \right)$$

$$= I_{D0} + \frac{I_{D0}}{V_E} v_{DS} = I_{D0} + g_{ds} v_{DS} = I_{D0} + \frac{v_{DS}}{r_{ds}}$$

$$I_{D0} = \beta_n (v_{GS} - V_{TH})^2$$

$$r_{ds} = \frac{V_E}{I_{D0}}$$

# 二、MOSFET电流源

MOSFET工作在恒流区，即可等效为恒流源

确保晶体管偏置在恒流区  
为了简化分析，下述分析均不考虑厄利效应

- MOSFET的二极管连接方式
- MOSFET电流镜
- 分压偏置电流源  
– 负反馈

*N-MOSFET*

$V_{GS}, V_{GD}, V_{DS}$

*P-MOSFET*

$V_{SG}, V_{DG}, V_{SD}$

$$V_{od} = V_{GS} - V_{TH}$$

晶体管分析，  
首先分析在  
哪个区工作


熟记

$$V_{DS,sat} = V_{GS} - V_{TH}$$

工作区  
条件

	截止区	导通区	
	$V_{od} < 0$	$V_{od} > 0$	
	$V_{GS} < V_{TH}$		$V_{GS} > V_{TH}$
		欧姆导通	恒流导通
		$V_{GD} > V_{TH}$	$V_{GD} < V_{TH}$
		$V_{DS} < V_{DS,sat}$	$V_{DS} > V_{DS,sat}$

# 例1 MOSFET的二极管连接方式

 

给出 $R_D$ 取值, 使得 $I_D = 1mA$

$$V_{GD} = 0V < 0.6V = V_{TH}$$

$$I_D = \beta_n (V_{GS} - V_{TH})^2$$


二极管: 反偏( $V_{GS} < V_{TH}$ )截止电流为0, 正偏( $V_{GS} > V_{TH}$ )导通时, 端口电压端口电流具有平方律关系

$$I_D = \beta_n V_{od}^2 = 2V_{od}^2 = 1mA$$

$$V_{od} = 0.71V$$

$$V_D = V_G = V_{GS} = V_{od} + V_{TH} = 0.71 + 0.6 = 1.31V$$

 
$$R_D = \frac{V_{DD} - V_D}{I_D} = \frac{3.3 - 1.31}{1m} = 1.99k\Omega$$


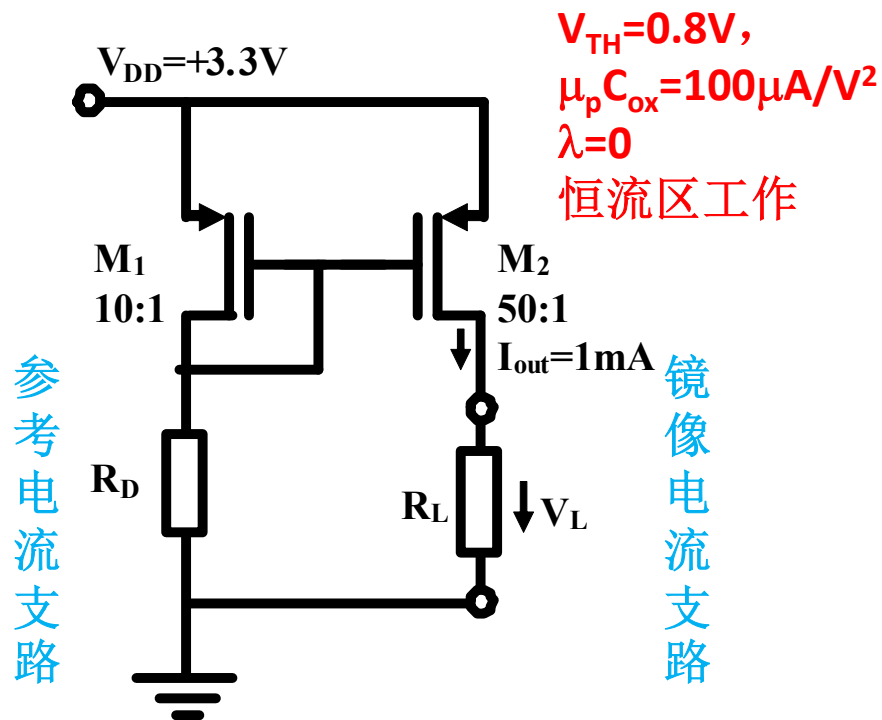
# 例2 电流镜current mirror

两个工艺参量一模一样的晶体管

给出 $R_D$ 取值, 使得电流源输出电流 $I_{out}=1\text{mA}$



参考电流支路是控制支路 (输入)  
 镜像电流支路是受控支路 (输出)


$$I_{D1} = \frac{1}{2} \mu_p C_{ox} \left( \frac{W}{L} \right)_1 (V_{SG1} - V_{TH})^2$$

$$I_{D2} = \frac{1}{2} \mu_p C_{ox} \left( \frac{W}{L} \right)_2 (V_{SG2} - V_{TH})^2$$

$$V_{SG1} = V_{SG2}$$

$$\frac{I_{D2}}{I_{D1}} = \frac{\left( \frac{W}{L} \right)_2}{\left( \frac{W}{L} \right)_1} = \frac{50}{10} = 5$$

电流镜特点: 镜像电流大小由晶体管尺寸决定

 

$$\frac{I_{D2}}{I_{D1}} = \frac{\left(\frac{W}{L}\right)_2}{\left(\frac{W}{L}\right)_1} = \frac{50}{10} = 5$$

$$I_{D2} = I_{out} = 1mA$$

$$I_{D1} = \frac{I_{D2}}{5} = 200\mu A$$


$$V_{od1} = V_{SG1} - V_{TH} = \sqrt{\frac{I_{D1}}{\frac{1}{2}\mu_p C_{ox} \left(\frac{W}{L}\right)_1}} = \sqrt{\frac{200}{\frac{1}{2} \times 100 \times 10}} = 0.63V$$

$$V_{SG1} = V_{od1} + V_{TH} = 0.63 + 0.8 = 1.43V$$

$$V_{G2} = V_{D1} = V_{G1} = V_{DD} - V_{SG1} = 3.3 - 1.43 = 1.87V$$

$$R_D = \frac{V_{D1}}{I_{D1}} = \frac{1.87V}{0.2mA} = 9.3k\Omega$$

# 恒流源等效的限定性条件

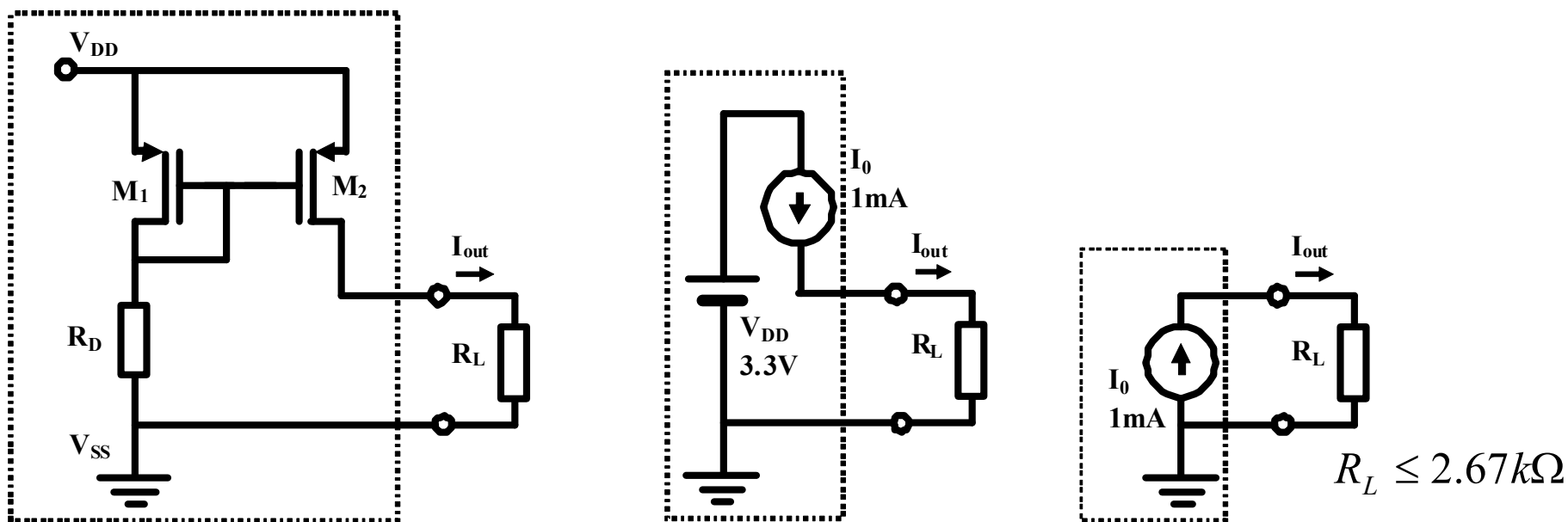


$$V_{SD2} \geq V_{SD2,sat} = V_{SG2} - V_{TH} = 0.63\text{V}$$

$$V_{D2} = V_{DD} - V_{SD2} \leq 3.3 - 0.63 = 2.67\text{V}$$

$$R_L \leq \frac{V_{D2,max}}{I_{out}} = 2.67\text{k}\Omega$$




# 只需合适偏置，晶体管即可等效为恒流源

 


电流镜电路：采用MOSFET的二极管连接方式提供 $V_{G0}$ 直流偏压，有什么好处？

# 分压偏置电路

 


通过电阻分压网络，实现直流偏置

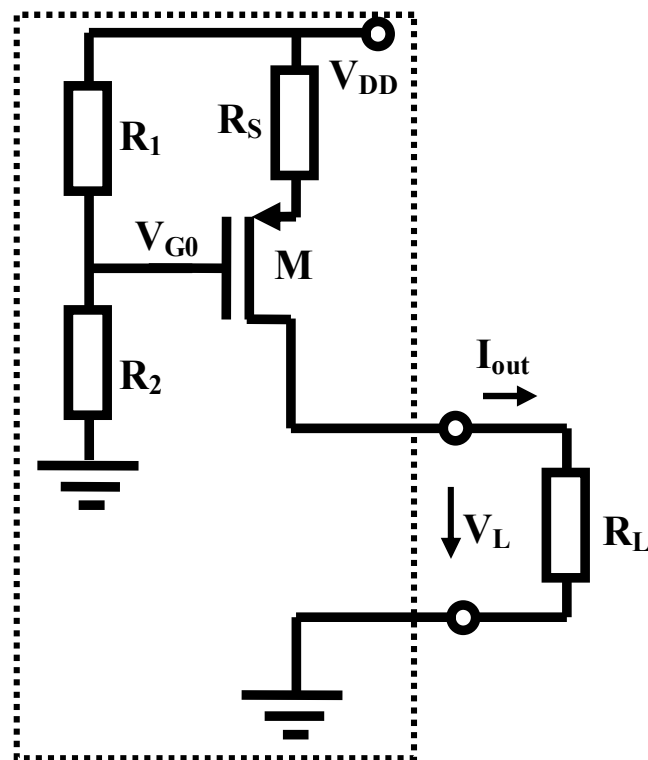

带负反馈电阻的分压偏置电路

# 负反馈

- 环路一周后，扰动影响降低，则为负反馈；扰动影响增强，则为正反馈

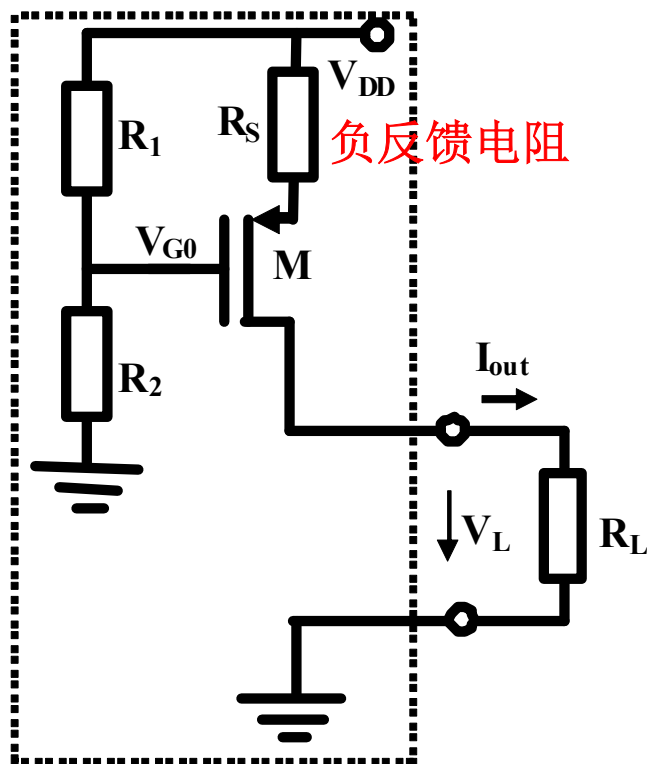


假设有一个外来扰动使得晶体管 $M$ 的漏极电流增加了，那么 $R_S$ 电阻上的分压必然上升，导致PMOS晶体管源栅电压下降，由于漏极电流和源栅电压的平方律关系，漏极电流下降。

这就是负反馈：负反馈环路的存在，使得外加扰动的影响力降低，电路变得更加稳定。

串串负反馈：通过反馈电压稳定输出电流...电流源更加稳定可靠（更加接近理想恒流源，更加稳定）

# 电阻取值确保晶体管工作在恒流区

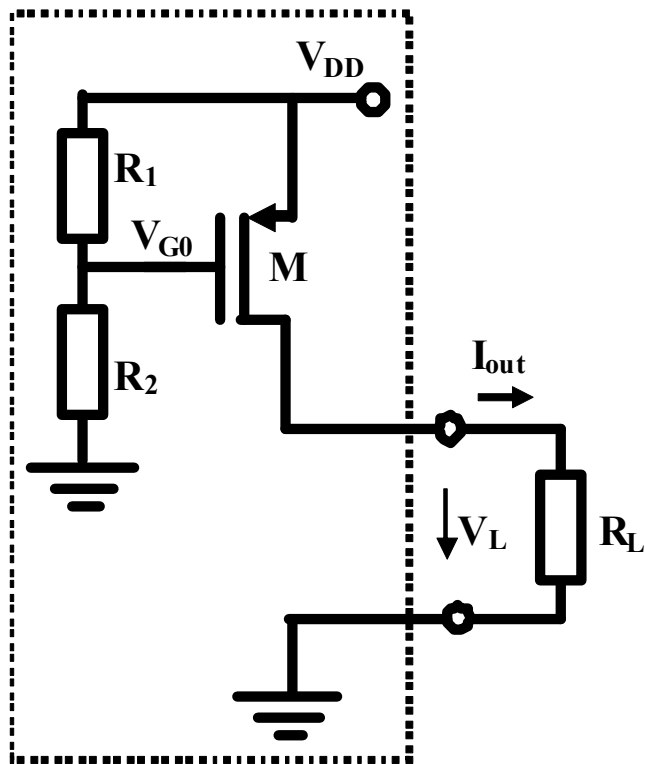

$$V_{G0} = \frac{R_2}{R_1 + R_2} V_{DD} < V_{DD} - V_{TH}$$

$V_{SGp} > V_{THp}$  使得沟道形成，进入导通区

$$\frac{R_1}{R_2} > \frac{V_{TH}}{V_{DD} - V_{TH}}$$


$$V_{DG} = V_D - V_{G0} = V_L - V_{G0} < V_{TH}$$

$V_{DGp} < V_{THp}$  使得沟道夹断，进入恒流导通区


电流镜电路比这个电路有什么优势？  
为什么要加负反馈电阻？根本原因是稳定性问题

$$V_L < \frac{R_2}{R_1 + R_2} V_{DD} + V_{TH}$$

# 例3 分压偏置电路设计

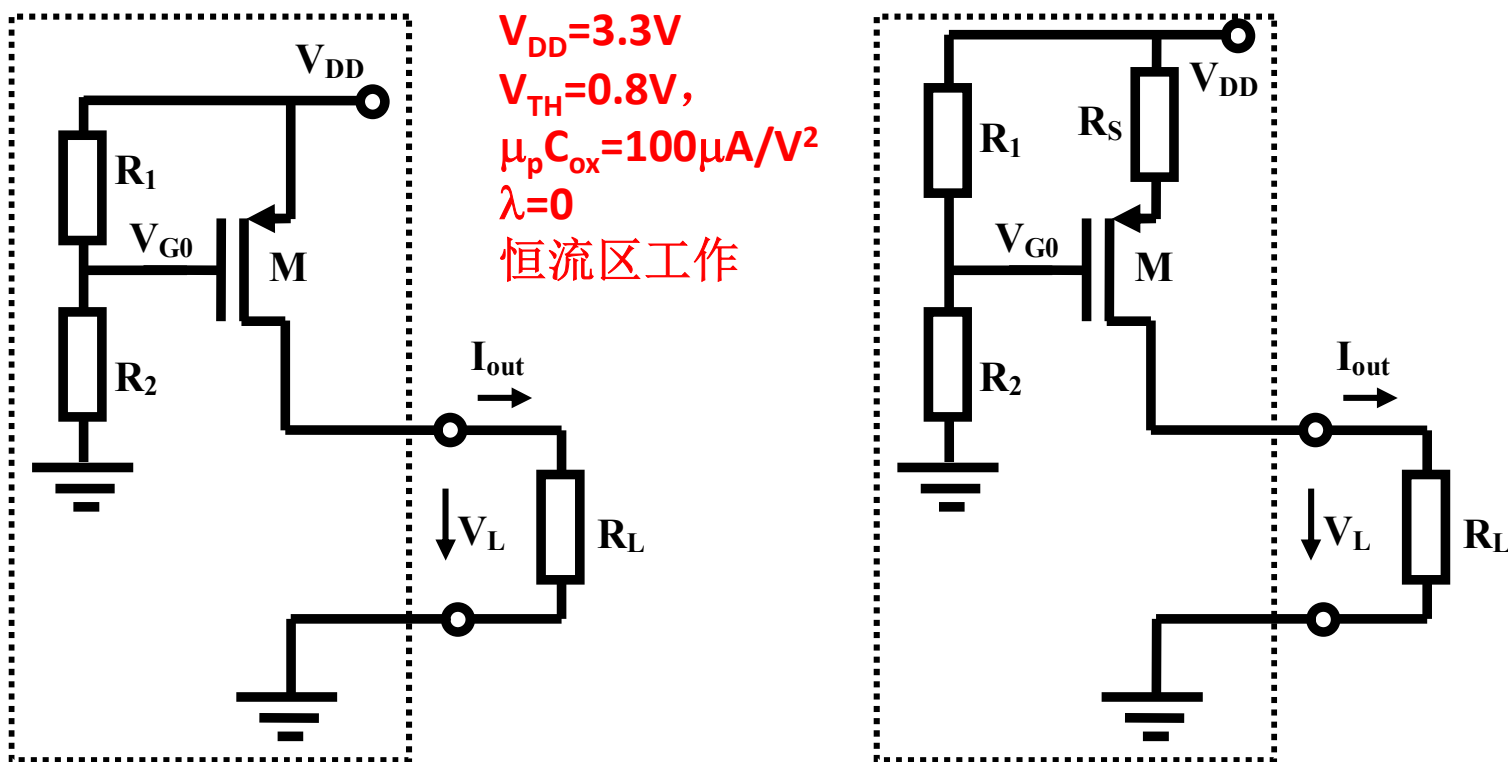

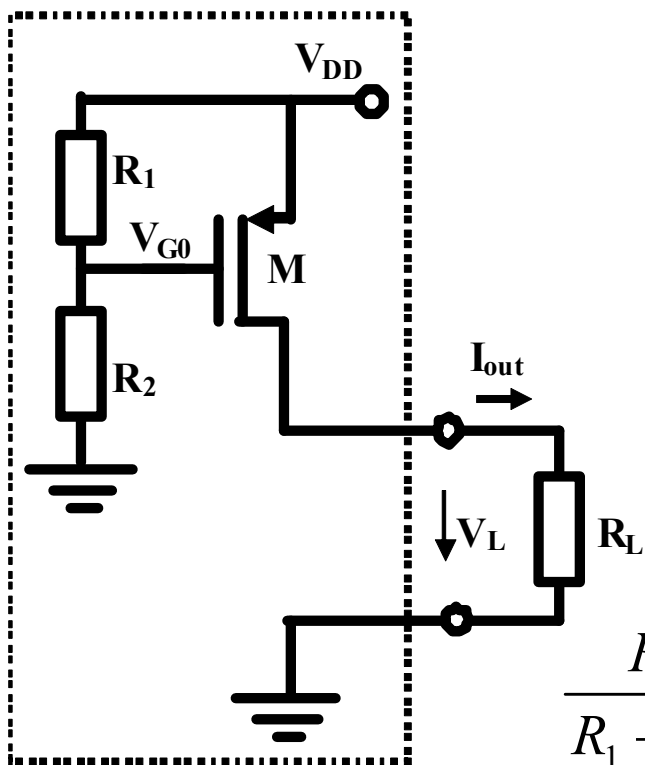设计分压偏置电路，使得恒流输出  $I_{out}=1mA$   
已知  $W/L=50$



$$I_D = \frac{1}{2} \mu_p C_{ox} \frac{W}{L} (V_{SG2} - V_{TH})^2$$

$$V_{SG2} = \sqrt{\frac{2I_D}{\mu_p C_{ox} \frac{W}{L}}} + V_{TH} = \sqrt{\frac{2 \times 1mA}{100 \mu A/V^2 \times 50}} + 0.8$$

$$= \sqrt{\frac{2 \times 1000}{100 \times 50}} + 0.8 = \sqrt{0.4} + 0.8 = 0.63 + 0.8 = 1.43V$$

$$\frac{R_1}{R_1 + R_2} = \frac{V_{SG}}{V_{DD}} \quad \frac{R_1}{R_2} = \frac{V_{SG}}{V_{DD} - V_{SG}} = \frac{1.43}{3.3 - 1.43} = \frac{1.43}{1.87}$$


$$\frac{V_{DD}}{R_1 + R_2} \leq \frac{1}{10} I_{out} = 100 \mu A$$

$$R_1 + R_2 \geq \frac{3.3V}{100 \mu A} = 33k\Omega$$

取  $R_1 = 14.3k\Omega$   
 $R_2 = 18.7k\Omega$

同时要求  $V_L \leq 2.67V$   
 $R_L \leq 2.67k\Omega$

确保晶体管工作在恒流区

 

负反馈电阻 $R_S$ 不宜取值过大，  
否则输出端口电压空间过小

取  $R_S = 500\Omega$       输出电压空间压缩**0.5V**

$V_L \leq 2.17V$       代价：恒流源等  
 $R_L \leq 2.17k\Omega$       效适用范围降低

$$V_{G0} = V_{DD} - I_S R_S - V_{SG} = 3.3 - 0.5 - 1.43 = 1.37V$$

$$\frac{R_2}{R_1 + R_2} V_{DD} = V_{G0} = 1.37V$$

$$\frac{R_2}{R_1} = \frac{1.37}{3.3 - 1.37} = \frac{1.37}{1.93}$$

取  $R_1 = 19.3k\Omega$

$R_2 = 13.7k\Omega$

添加负反馈电阻的优势  
如何体现？

消除不确定性！电路变得  
稳定可靠！

# 工艺参量不确定性的体现


- 由于工艺参量的不确定性和环境温度的变化，实际制作的晶体管，其工艺参量将偏离设计值，提供的各种工艺参量大多是平均值（或有效值）

$$I_D = \frac{1}{2} \mu_p C_{ox} \frac{W}{L} (V_{SG2} - V_{TH})^2$$

$$\mu_p C_{ox} = 100 \mu\text{A}/\text{V}^2$$

$$W/L = 50$$

$$V_{TH} = 0.8\text{V}$$

 



# 例4 负反馈降低电路不确定性

- 由于工艺参数不确定及环境温度的变化，使得 **PMOSFET**的阈值电压 $V_{TH}$ 偏离设计值**0.8V+5%**，请分析确认，有负反馈电阻的分压偏置电路较无反馈电阻的设计**确定性更高**：**实际输出电流偏离设计值小**

特定问题方法：将新的 $V_{TH}=0.8V+5%=0.84V$ 代入设计电路，考察两个电流源电路输出电流偏离**1mA**大小

$$I_D = \frac{1}{2} \mu_p C_{ox} \frac{W}{L} (V_{SG2} - V_{TH})^2$$

无负反馈电阻

原理性分析的通用方法：对非线性方程线性化，只考察线性误差项


$$\begin{aligned} I_D &= f(V_{TH}) = f(V_{TH0} + \Delta V_{TH}) = f(V_{TH0}) + f'(V_{TH0})\Delta V_{TH} + \dots \\ &\approx f(V_{TH0}) + f'(V_{TH0})\Delta V_{TH} = I_{D0} + \Delta I_D \end{aligned}$$

良好的工艺确保偏差不会太大

$$\Delta I_D = I_D - I_{D0} \approx f'(V_{TH0})\Delta V_{TH}$$

灵敏度越小，  
电路越稳定
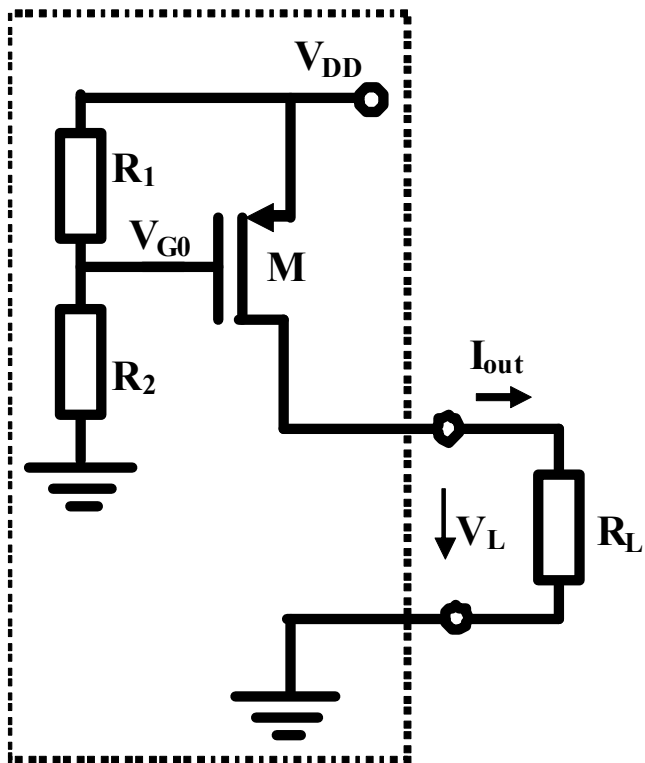
$$\frac{\Delta I_D}{I_{D0}} \approx \left( \frac{f'(V_{TH0})}{f(V_{TH0})} V_{TH0} \right) \frac{\Delta V_{TH}}{V_{TH0}} = S_{V_{TH}}^{I_D} \cdot \frac{\Delta V_{TH}}{V_{TH0}}$$



$$I_{out} = I_D = \beta_p V_{od}^2 = \beta_p (V_{DD} - V_{G0} - V_{TH})^2$$

$$= \frac{1}{2} \mu_p C_{ox} \frac{W}{L} \left( \frac{R_1}{R_1 + R_2} V_{DD} - V_{TH} \right)^2$$

都有可能存在偏差，导致输出电流偏离设计值

$$\frac{\partial I_{out}}{\partial V_{TH}} = \frac{\partial I_{out}}{\partial V_{od}} \cdot \frac{\partial V_{od}}{\partial V_{TH}}$$

$$= 2\beta_p V_{od} \times (-1) = -2\beta_p V_{od} = -\frac{\partial I_D}{\partial V_{SG}} = -g_m$$


阈值电压的偏差，可以等价于源栅电压的反向偏差，都会导致输出电流偏离设计值

$$g_m = \frac{\partial I_D}{\partial V_{SG}} = 2\beta_p V_{od} = 2 \times \left( \frac{1}{2} \times 100 \mu A/V^2 \times 50 \right) \times 0.63V = 3.17mS$$

微分跨导增益

$$\frac{\Delta I_{out}}{I_{out}} \approx \frac{\frac{\partial I_{out}}{\partial V_{TH}} \Delta V_{TH}}{I_{out}} = -\frac{g_m V_{TH}}{I_{out}} \frac{\Delta V_{TH}}{V_{TH}} = \frac{-3.17 \times 0.8}{1} \times 5\% = -2.54 \times 5\% = -12.7\%$$

灵敏度-2.54

 

$$I_{out} = I_D = \beta_p V_{od}^2 = \beta_p (V_{DD} - I_D R_S - V_{G0} - V_{TH})^2$$

$$= \frac{1}{2} \mu_p C_{ox} \frac{W}{L} \left( \frac{R_1}{R_1 + R_2} V_{DD} - I_{out} R_S - V_{TH} \right)^2$$

串串负反馈：检测输出电流变化，转换为负反馈电压，从输入电压中扣除后，作用于原放大器：输出电流中的不确定性因而降低

$$\frac{\partial I_{out}}{\partial V_{TH}} = \frac{\partial I_{out}}{\partial V_{od}} \cdot \frac{\partial V_{od}}{\partial V_{TH}}$$

$$= 2\beta_p V_{od} \times \left( -\frac{\partial I_{out}}{\partial V_{TH}} R_S - 1 \right) = -g_m \left( \frac{\partial I_{out}}{\partial V_{TH}} R_S + 1 \right)$$

$$\frac{\partial I_{out}}{\partial V_{TH}} = -\frac{g_m}{1 + g_m R_S} = -\frac{3.17mS}{1 + 3.17mS \times 0.5k\Omega} = -1.23mS$$

负反馈的存在，使得阈值电压变化导致的电流变化降低了

$$\frac{\Delta I_{out}}{I_{out}} = \frac{\frac{\partial I_{out}}{\partial V_{TH}} \Delta V_{TH}}{I_{out}} = -\frac{g_m}{1 + g_m R_S} \frac{V_{TH}}{I_{out}} \frac{\Delta V_{TH}}{V_{TH}} = -0.98 \times 5\% = -4.9\%$$

灵敏度-0.98  
灵敏度降低了

# 灵敏度降低了

$$\frac{\Delta I_{out}}{I_{out}} \approx \frac{\frac{\partial I_{out}}{\partial V_{TH}} \Delta V_{TH}}{I_{out}} = -g_m \frac{V_{TH}}{I_{out}} \frac{\Delta V_{TH}}{V_{TH}} \quad \text{无负反馈电阻} \quad S_{V_{TH}}^{I_{out}} = -g_m \frac{V_{TH}}{I_{out}}$$



$$\frac{\Delta I_{out}}{I_{out}} \approx \frac{\frac{\partial I_{out}}{\partial V_{TH}} \Delta V_{TH}}{I_{out}} = -\frac{g_m}{1 + g_m R_S} \frac{V_{TH}}{I_{out}} \frac{\Delta V_{TH}}{V_{TH}} \quad \text{有负反馈电阻} \quad S_{V_{TH}}^{I_{out}} = -\frac{g_m}{1 + g_m R_S} \frac{V_{TH}}{I_{out}}$$

添加负反馈电阻后，灵敏度降低为原来的  $\frac{1}{1 + g_m R_S}$  倍

定义  $T = g_m R_S$  为环路增益，环路增益越大，电路稳定性改善越明显

$$T = 3.17mS \times 0.5k\Omega = 1.59 \quad \text{本例有改善，但改善程度不高}$$

# 电流镜是模拟集成电路的特征电路

  

- 晶体管工艺参量偏差会导致严重的设计偏差，但是采用电流镜结构，由于集成电路内部制作时，两个晶体管紧邻一起，其工艺偏差是一致的，而电流镜的两个支路电流之比为宽长比之比，因而这种设计可以确保实际输出偏离设计值很小



- 参考源支路的电流可以通过某种方式确保稳定
- 集成电路内部多采用电流镜结构，有一个稳定参考源，其他支路电流通过电流镜电路，确保都是这个参考源电流的倍数，倍数由晶体管尺寸决定



$$\frac{I_{D2}}{I_{D1}} = \frac{\frac{1}{2} \mu_p C_{ox} \left(\frac{W}{L}\right)_2 (V_{SG2} - V_{TH})^2}{\frac{1}{2} \mu_p C_{ox} \left(\frac{W}{L}\right)_1 (V_{SG1} - V_{TH})^2} = \left(\frac{W}{L}\right)_2$$

# 三、MOSFET反相器

- **NMOS反相器**
  - 线性电阻为偏置负载
  - 非线性电阻为偏置负载
    - 以**PMOS**为非线性电阻例
- **CMOS反相器**
  - 留到习题课讨论
    - 本周作业为**PMOS**，配合**NMOS**形成**CMOS**，讲作业时顺带讨论**CMOS反相器**（如果有空）

# NMOS反相器

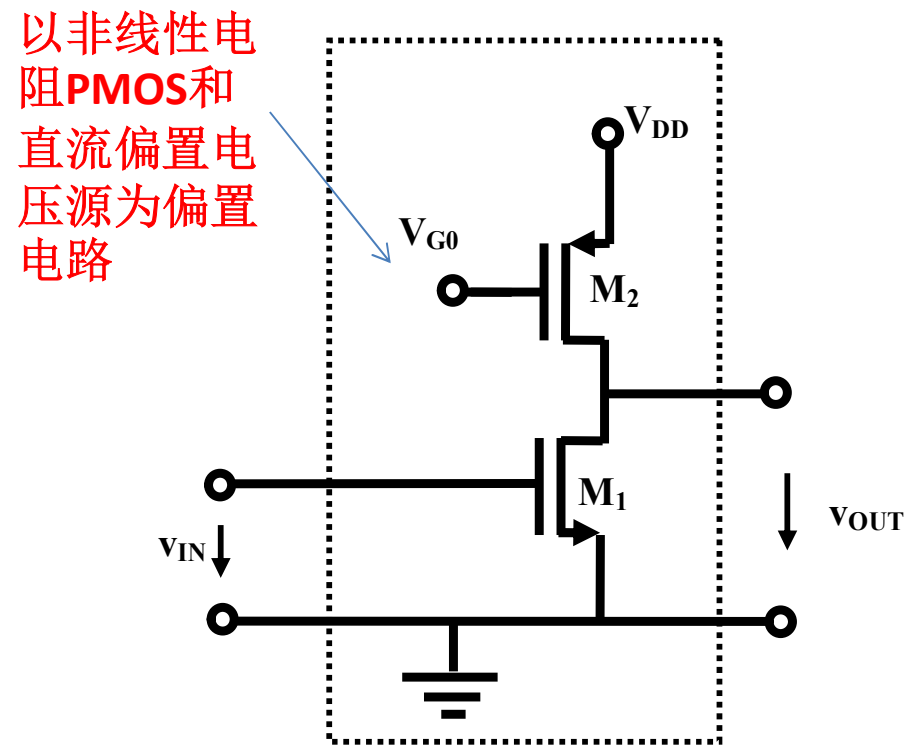
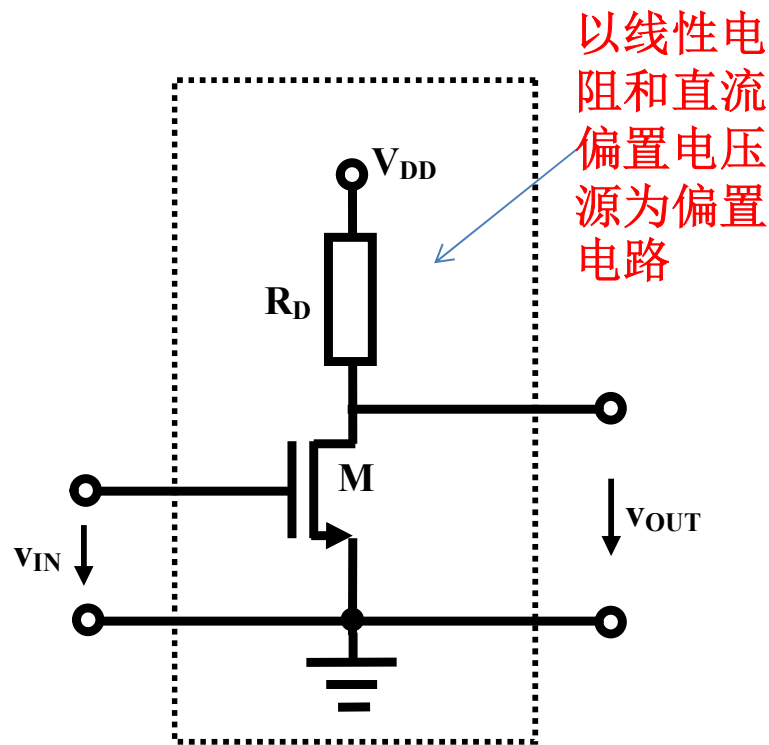


  

$$i_D = \frac{V_{DD} - v_{OUT}}{R_D}$$

# 负载线方程


## 联立晶体管方程

  


$$\begin{aligned}
 i_D &= i_{D,p} = f_{PMOS}(v_{SG,p}, v_{SD,p}) \\
 &= f_{PMOS}(V_{DD} - V_{G0}, V_{DD} - v_{OUT})
 \end{aligned}$$




# 方程联立 曲线交点

 

 
$$i_{D,n} = \frac{V_{DD} - v_{OUT}}{R_D}$$


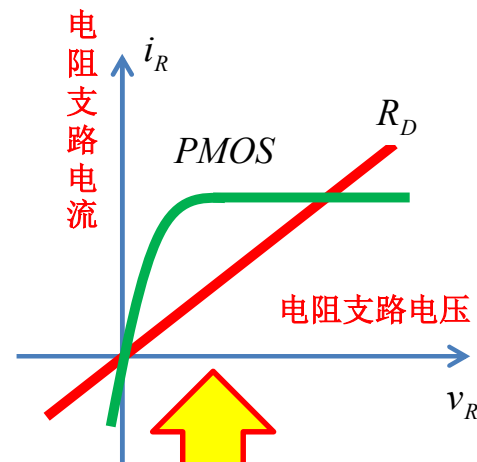
$$i_{D,n} = f_{PMOS}(V_{DD} - V_{G0}, V_{DD} - v_{OUT})$$





负载线方程 联立  
NMOS伏安特性方程

 



$V_{DD} + PMOS$ 负载线  
非线性内阻戴维南源

$V_{DD} + R_D$ 负载线  
线性内阻戴维南源


# 输入输出反相转移特性曲线

  

原理性图解分析

 
 


# 例5 用分段折线电路模型分析反相器

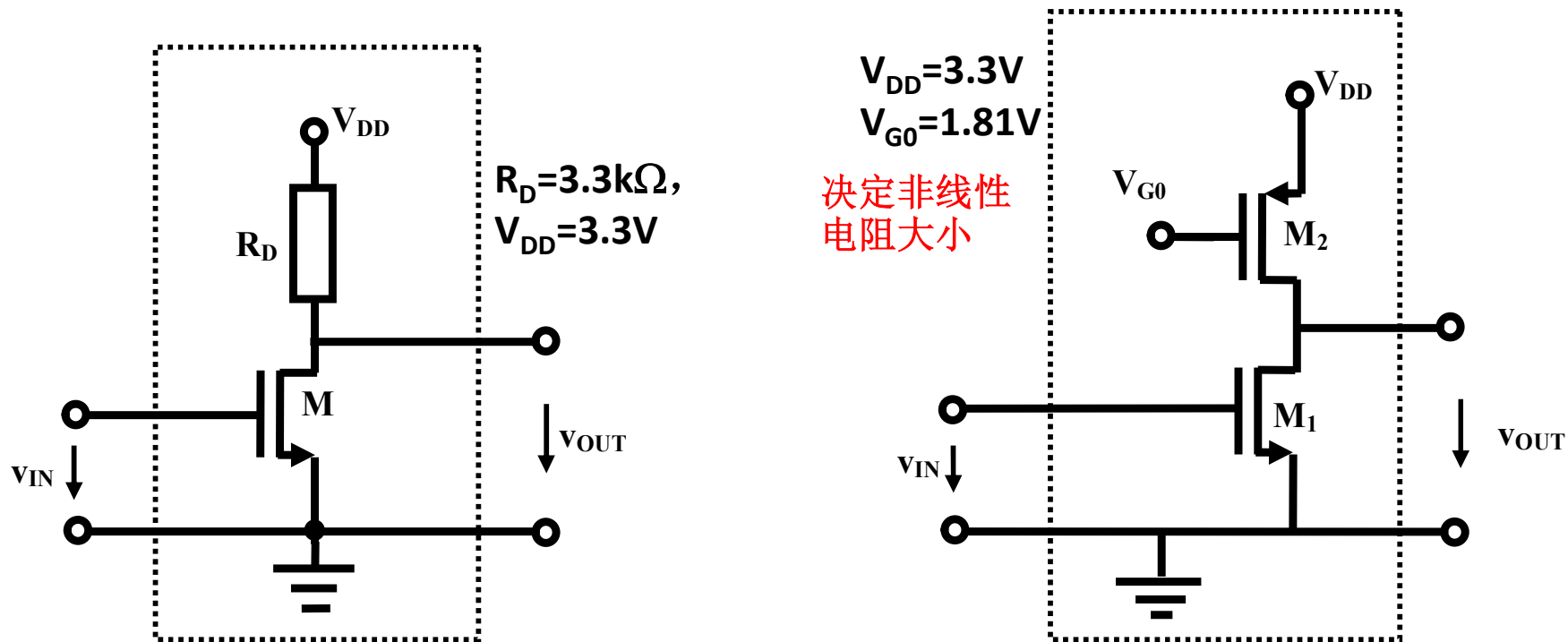


NMOSFET:  $\beta_n = 2.5\text{mA/V}^2$ ,  $V_{THn} = 0.8V$   
PMOSFET:  $\beta_p = 1\text{mA/V}^2$ ,  $V_{THp} = 0.7V$

# 线性电阻负载：NMOS截止

 
 


$$v_{IN} < V_{TH}$$

$$v_{OUT} = V_{DD}$$

 

# 线性电阻负载：NMOS恒流导通

  


$$v_{IN} > V_{TH}$$



$$v_{OUT} > v_{IN} - V_{TH}$$

$$v_{OUT} = V_{DD} - I_{D0} R_D$$
 
$$= V_{DD} - \beta_n (v_{IN} - V_{TH})^2 R_D$$



# 恒流导通区和欧姆导通区分界

 
 


$$v_{OUT} = V_{DD} - \beta_n (v_{IN} - V_{TH})^2 R_D = v_{IN} - V_{TH}$$

$$\beta_n (v_{IN} - V_{TH})^2 R_D + (v_{IN} - V_{TH}) - V_{DD} = 0$$

$$v_{IN,C} = V_{TH} + \frac{-1 + \sqrt{1 + 4\beta_n R_D V_{DD}}}{2\beta_n R_D} = 0.8 + \frac{-1 + \sqrt{1 + 4 \times 2.5 \times 3.3 \times 3.3}}{2 \times 2.5 \times 3.3} = 1.37V$$

# 线性电阻负载：NMOS欧姆导通

  

$$r_{on} = \left( \frac{di_D}{dv_{DS}} \right)_{v_{DS}=0}^{-1}$$


$$= \frac{1}{2\beta_n (v_{GS} - V_{TH})}$$

$$= \frac{1}{2\beta_n (v_{IN} - V_{TH})}$$




$$v_{IN} > 1.37V$$

$$v_{OUT} = \frac{r_{on}}{r_{on} + R_D} V_{DD}$$
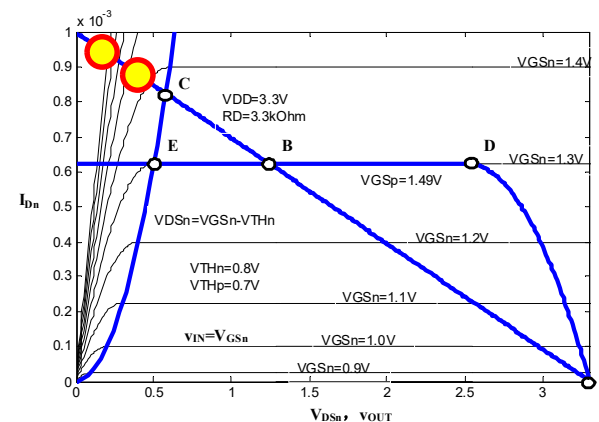
$$= \frac{1}{1 + 2\beta_n (v_{IN} - V_{TH}) R_D} V_{DD}$$





# 分段折线解

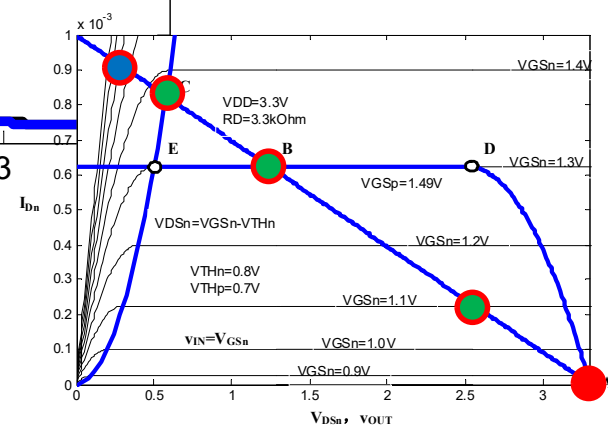  




# 非线性电阻负载

NMOS截止  
PMOS欧姆导通

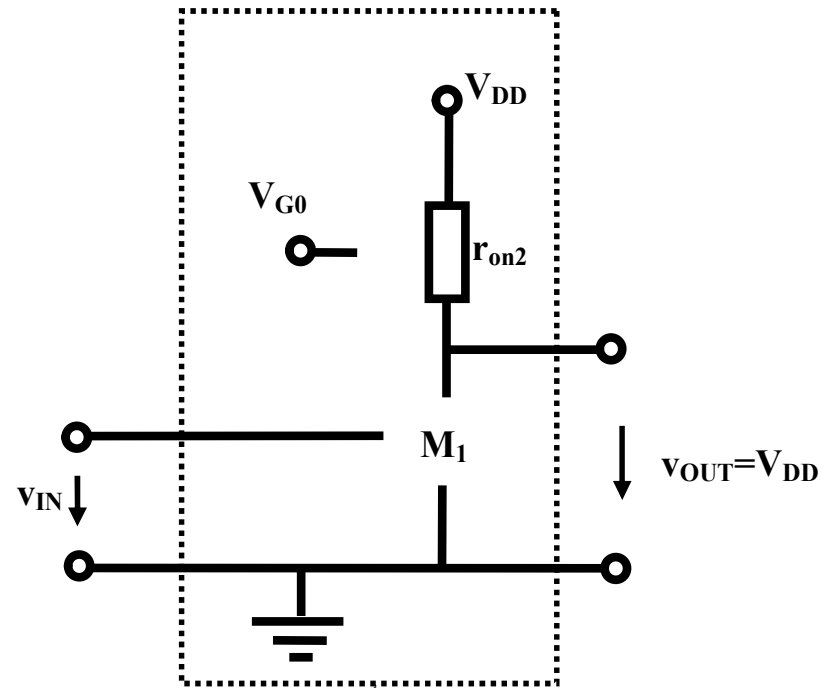
 

 
$$v_{IN} < V_{THn} \quad v_{OUT} = V_{DD}$$



# 非线性电阻负载


NMOS恒流导通  
PMOS欧姆导通

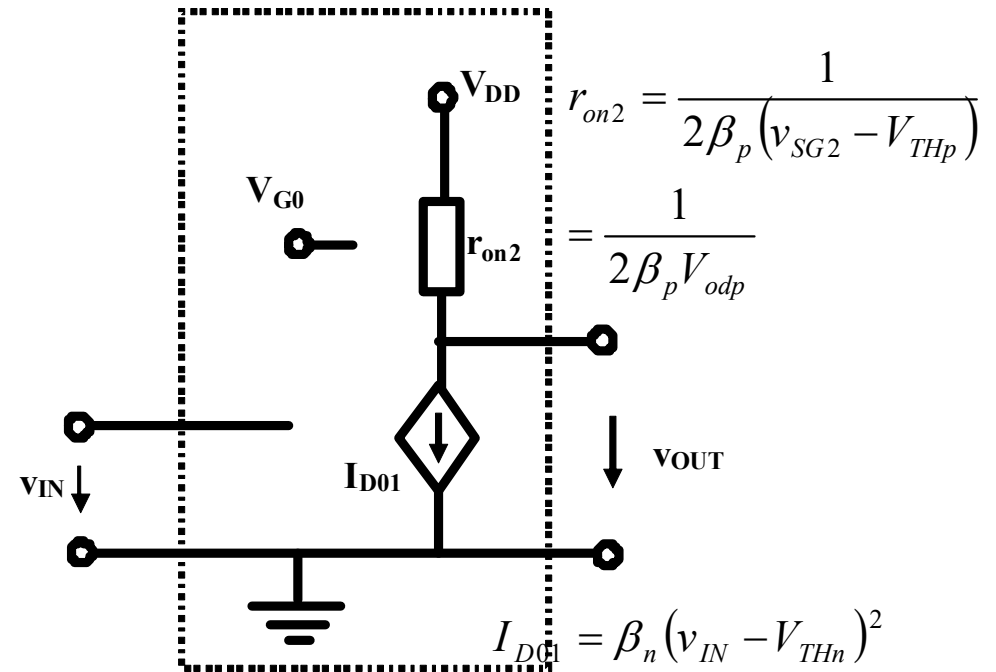 

$$v_{IN} > V_{THn}$$

$$v_{OUT} = V_{DD} - I_{D01} r_{on2}$$
 
$$= V_{DD} - \frac{\beta_n (v_{IN} - V_{THn})^2}{2\beta_p V_{odp}}$$



# 非线性电阻负载

**NMOS恒流导通**  
**PMOS欧姆导通与恒流导通分界**



$$\begin{aligned} V_{SD,p,sat} &= V_{SG,p} - V_{THp} \\ &= V_{DD} - V_{G0} - V_{THp} \\ &= 3.3 - 1.81 - 0.7 = 0.79V \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} v_{OUT,D} &= V_{DD} - v_{SG,p,sat} \\ &= 3.3 - 0.79 = 2.51V \end{aligned}$$

$$I_{Dn} = I_{Dp} \quad \text{均进入恒流导通}$$



$$= \beta_n (v_{IN} - V_{THn})^2 = \beta_p (V_{SG,p} - V_{THp})^2$$
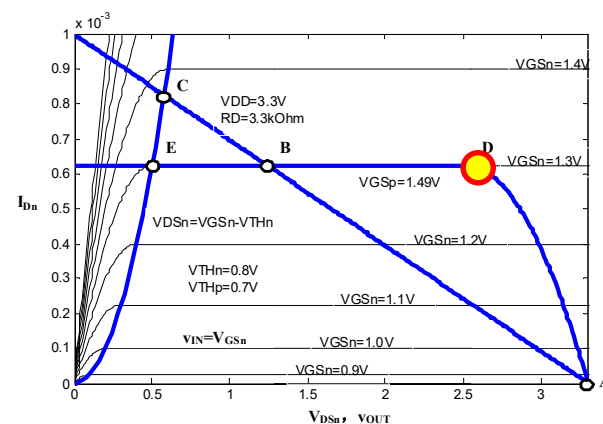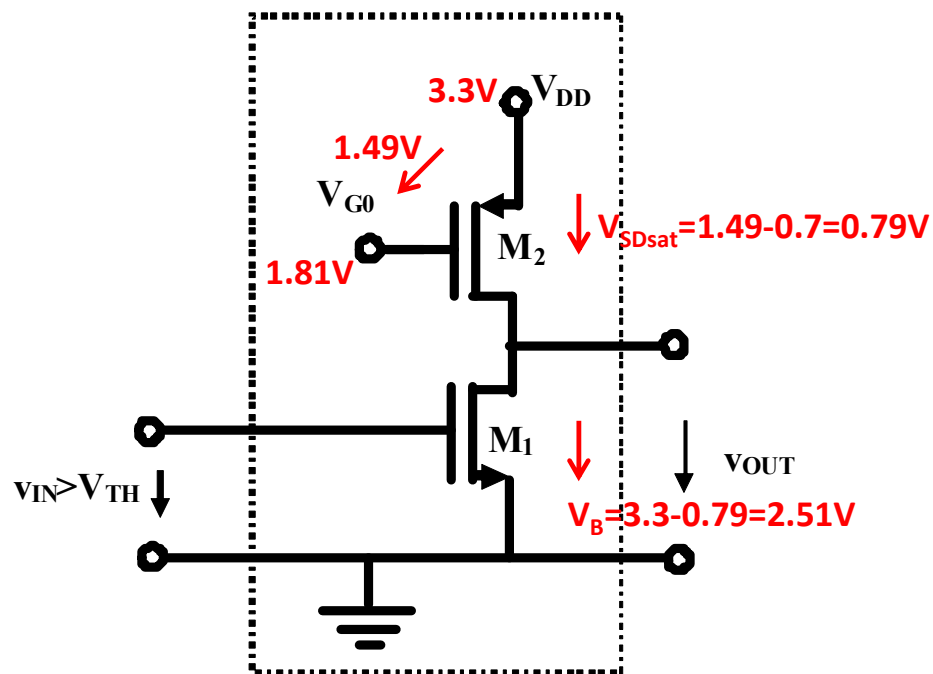
$$v_{IN} = V_{THn} + \sqrt{\frac{\beta_p}{\beta_n}} V_{odp} = 0.8 + \sqrt{\frac{1}{2.5}} \times 0.79 = 1.3V$$



# 非线性电阻负载

NMOS恒流导通  
PMOS恒流导通

  


$v_{IN} = 1.3V$  均进入恒流导通

$v_{GDn} = v_{IN} - v_{OUT} < V_{TH}$  NMOS恒流导通条件



NMOS恒流导通和欧姆导通分界点
 
$$v_{OUT} > v_{IN} - V_{THn} = 1.3 - 0.8 = 0.5V$$



# 非线性电阻负载


NMOS 欧姆导通  
PMOS 恒流导通

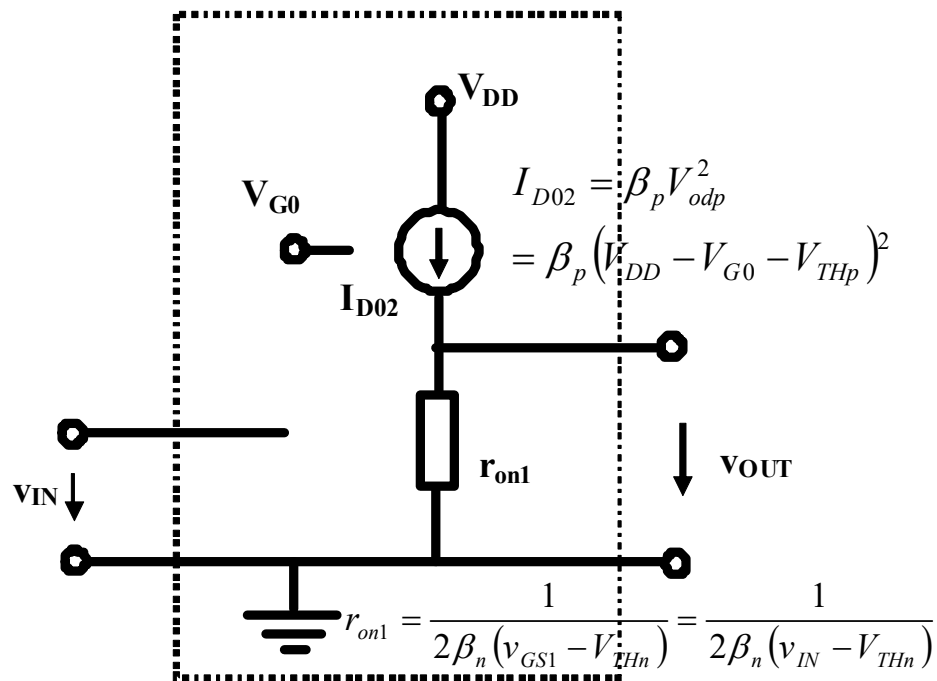 



$$v_{IN} > 1.3V$$

NMOS 进入欧姆导通区

 
$$v_{OUT} = I_{D02} r_{on1} = \frac{\beta_p}{2\beta_n} \frac{V_{odp}^2}{(v_{IN} - V_{THn})}$$



# 分段折线分析结果



 
 


 - $v_{IN} < V_{TH} = 0.8V$  **N截止, P欧姆**
- $0.8V < v_{IN} < 1.3V$  **N恒流, P欧姆**
- $v_{IN} = 1.3V$  **N恒流, P恒流**
- $v_{IN} > 1.3V$  **N欧姆, P恒流**



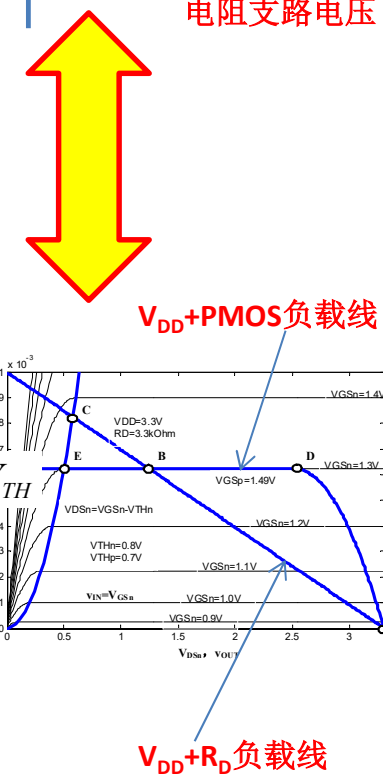   
# NMOS反相器小结

无论线性电阻或非线性电阻（如固定偏置的PMOS），只要是单调增电阻（随着支路电流的增加，支路电压是上升的）则可形成反相器功能



输入-输出转移特性曲线明显分三个区  
对应NMOS的截止区、恒流区和欧姆区


# 反相器应用 1 数字非门

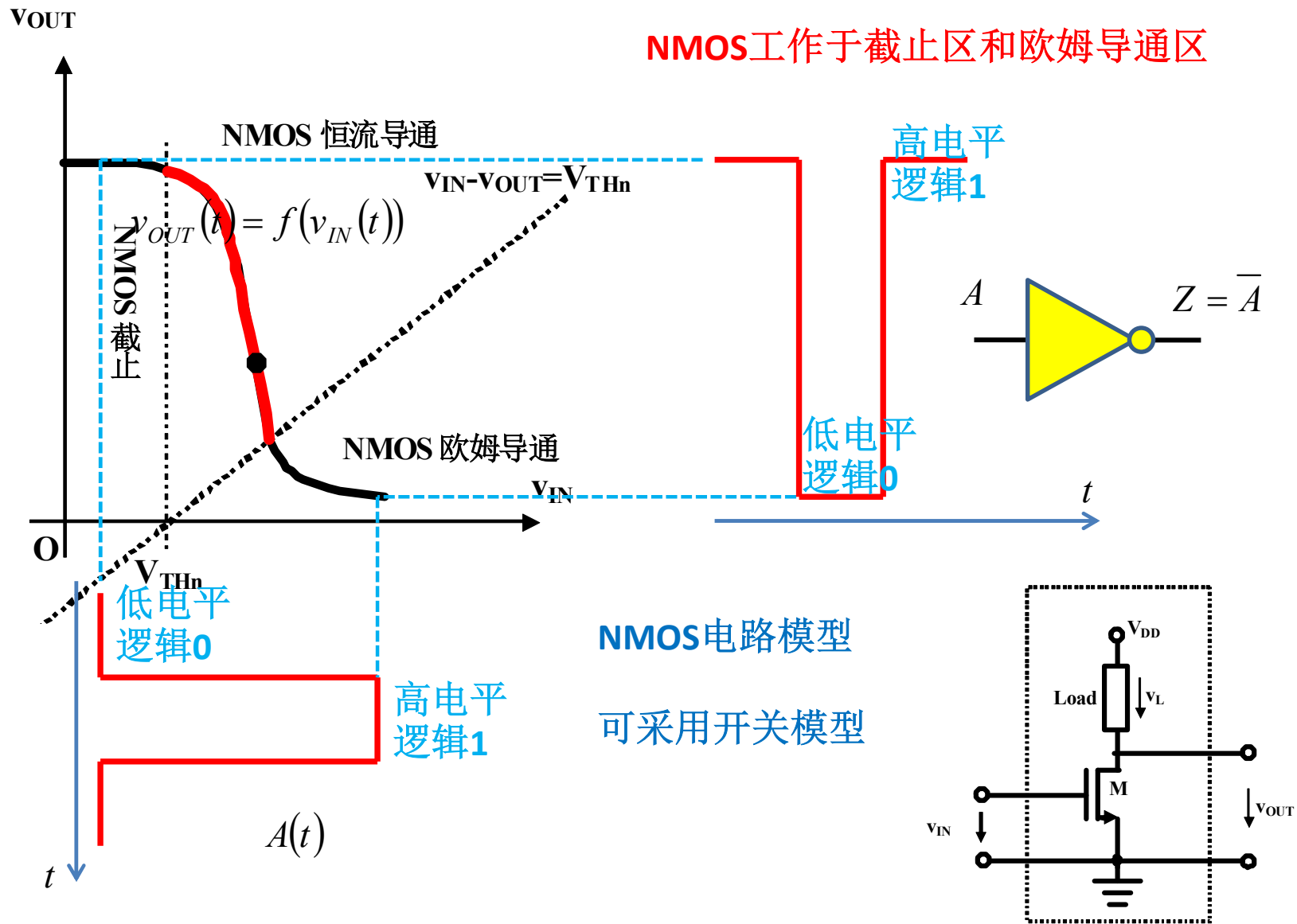




# 反相器应用 2

# 反相电压放大

 

 **NMOS**工作于恒流导通区  
**NMOS**为受控电流源  
 输入信号变化，电流变化，  
 输出电压变化，输出变化幅  
 度高于输入，则为电压放大






$$V_{IN} = V_{IN0} + v_{in}(t)$$

$$V_{OUT} = V_{OUT0} + v_{out}(t)$$

$$v_{out}(t) = A_{v0} v_{in}(t)$$



$$A_{v0} = \frac{dv_{OUT}}{dv_{IN}}(Q) < 0$$

# NMOS反相器 特点与缺陷

   


- 1、以PMOS为负载，有较大的电压增益（有源负载active load）
- 2、NMOS反相器做数字非门时，当其位于欧姆导通区时，电流趋于不变且较大，电路有较大的功耗；PMOS反相器同理

# CMOS反相器做数字非门功耗低

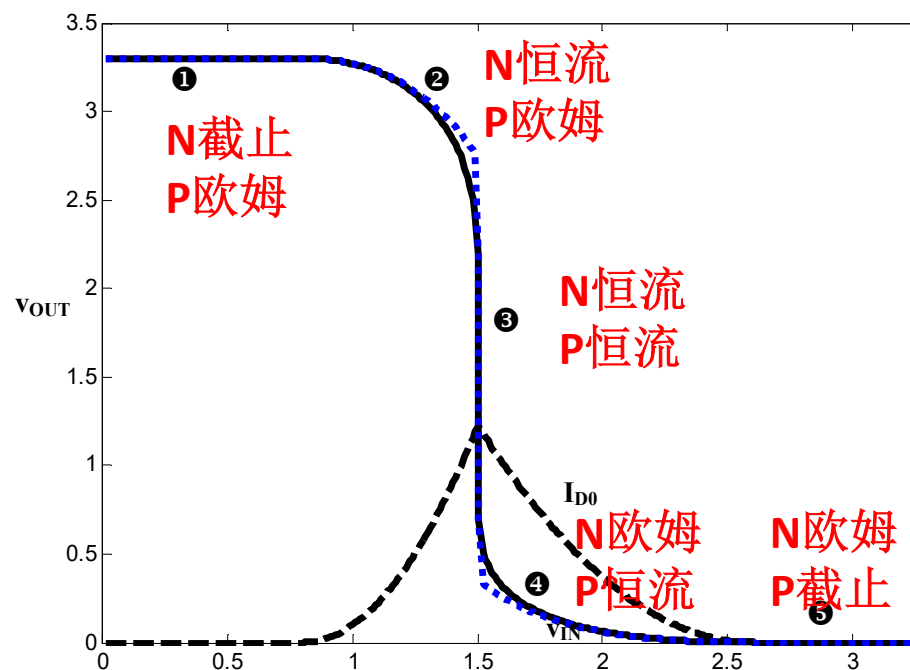 

CMOS非门：工作在①区和⑤区，要么NMOS截止，要么PMOS截止，均无电流，均无静态功耗




习题课讨论：不要求掌握，只需理解即可

 


**CMOS反相器主要应用于数字非门  
模拟应用比较少，放在后面讲**

# 作业1: NMOS晶体管

  
 
- (1) 某NMOSFET的过驱动电压为0.5V, 其饱和电压为多少?
- (2) 该晶体管的 $\beta_n = 2\text{mA/V}^2$ , 厄利电压为 $V_E = 50\text{V}$ , 则在 $V_{DS} = 1\text{V}$ 时, 漏极电流为多少?  
– 必做: 不考虑厄利效应; 选作: 考虑厄利效应
- (3) 其等效电路模型中的源电流为多少? 源内阻为多少?



# 作业2: PMOS晶体管

 

  - 画表格，一侧NMOS，一侧PMOS
- (1) 画出NMOS、PMOS晶体管电路符号，二端口网络定义（端口电压、端口电流）
- (2) 写出NMOS、PMOS晶体管的元件约束方程
- (3) 画出伏安特性曲线示意图
- (4) 对于图示的PMOS连接，给出二端口网络的元件约束方程，画出输出端口（有源负载）伏安特性曲线示意图



有源负载：可向  
外提供能量，具  
有非线性内阻的  
电压源， $v_G$ 固定则  
可作为NMOS的负  
载， $v_G$ 变化则可实  
现PMOS反相功能



# 作业3

## PMOS反相器

- 请用分段折线法分析如图所示PMOS反相器电路，画出其输入-输出电压转移特性曲线示意图



– NMOSFET参量为  
 $\beta_n = 2.5 \text{mA/V}^2$ ,  $V_{THn} = 0.8 \text{V}$ ;  
PMOSFET参量为  
 $\beta_p = 1 \text{mA/V}^2$ ,  $V_{THp} = 0.7 \text{V}$ ;  
偏置电阻  $R_D = 3.3 \text{k}\Omega$ , 电源电压  $V_{DD} = 3.3 \text{V}$

  – 假设通过某种偏置方式，使得图b所示NMOSFET的栅极电压被设置为  $V_{G0} = 1.3 \text{V}$ ，源栅电压为  $V_{GSn} = 1.3 \text{V}$ ，过驱动电压为  $V_{odn} = V_{GSn} - V_{THn} = 0.5 \text{V}$ 。



# 作业4 负反馈降低不确定性

  - (1) 验证例4设计: 确认两个电流源输出电流都是**1mA**; 确认其等效电路为恒流源
- (2) 由于工艺参数不确定及环境温度度的变化, 使得PMOSFET的工艺参量 $\mu_p C_{ox}$  偏离设计值 **$100\mu A/V^2$** -5%, 请分析确认, 图示两个电路结构的等效恒流源输出, 有负反馈电阻的输出电流比没有负反馈电阻的输出电流更稳定, 更接近设计值**1mA**



$V_{DD}=3.3V$   
 $V_{TH}=0.8V$   
 $\mu_p C_{ox}=100\mu A/V^2$   
 $W/L=50:1$



# CAD作业

- 在库中找一个**MOSFET**，通过端口加压求流，获得其伏安特性曲线，由伏安特性曲线提取其参量
- 设计一个**100uA**电流源
  - 采用图中结构
  - $V_{DD}=1.8V$
  - 给出详尽的设计过程
- 仿真获得两种结构的输出电阻
  - 说明负反馈结构的输出电阻更大，更接近理想电流源

